

Konputagailuen Arkitektura I

Kontrol-unitatea 2 (ebazpena): RET agindua

BIRD prozesadorearen agindu-multzoan beste agindu bat gehitu nahi dugu:

```
ret
```

Agindu horrek pilaren tontorrean gordeta dagoen balioa PC erregistroari esleitzen dio eta r31 erregistroaren edukia dekrementatzen du.

```
PC := MEM[r31],  
r31 := r31 - 1
```

Bere formatua honako hau da:



Idatz ezazu agindua exekutatzeko behar den mikroprogramaren zatia.

Prozesu-unitateko egituran aldaketarik egin beharko balitz, azaldu ezazu argi eta garbi. Beste aginduei dagokien kontrol-atalean, aldaketarik gertatuko al da?

Ebazpena


Batetik, mikroprograma idatzi beharko dugu, eta mikroagindu bakoitzean aktibatu beharreko kontrol-seinaleak adierazi; bestetik, prozesu-unitatean aldaketak egin beharko direnez, zehaztu beharko ditugu.

Mikroprogramari dagokionez, hainbat aukera dauden arren, hurrengoa proposatzen dugu:

```
ret1: R_e1 := EM[r31];  
ret2: R_ual := R_e1 - 1; PC := MEM[R_e1];  
ret3: EM[r31] := R_ual; goto 0;
```

Hau da, lehenik pilaren tontorra (r31 erregistroak gordetzen duen helbidea) eskuratu behar da dekrementatzeko. Beraz, deskodeketa-fasearen ondorengo lehen mikroaginduak, *ret1* ($R_e1 := EM[r31]$), r31an dagoena irakurtzen du, balioa R_e1 erregistrora kopiatzeko. r31 erregistroa inplizituki erabiltzen denez agindu honetan (ez baita ageri aginduaren formatuan), erregistro-multzoko @i1 sarrerari adierazi beharko zaio 31 erregistroa dela irakurri beharrekoa. @i1 sarreran IR1 erregistrotik datozen r11 izeneko 5 bitak jadanik konektatuta daudenez, BIRD makinaren prozesu-unitatea aldatu beharko da r31 irakurri ahal izateko. Zein izango da hori egiteko behar den aldaketa? Multiplexore bat (Mux11) erantsi beharko dugu erregistro-multzoko @i1 sarreran. Multiplexore horren sarrerak bost bitekoak


dira: IR_1 erregistrotik datozen $ri1$ bitak, edota bost bateko (31 balioa bitarrez adierazteko, 11111). Multiplexorearen sarreretako bat aukeratzeko, kontrol-seinale berri bat beharko da, demagun $hd31$ izenekoa. ret agindua denean, bost batekoen segida aukeratu beharko da, adibidez, multiplexorearen 1 sarreran egongo dira bit horiek, eta bestelako aginduetan 0 sarreratik datozen $ri1$ bitak aukeratu dira. Beraz, ret_1 mikroagindua exekutatu ahal izateko, aldaketa hauek egin behar dira prozesu unitatean:

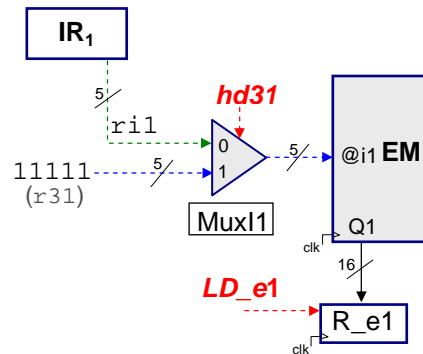

Eta ret_1 mikroagindua exekutatu ahal izateko, kontrol-seinale hauek aktibatu behar dira: $hd31$ eta LD_{e1} .

Horren ondoren, ret_2 mikroagindua ($R_{ual} := R_{e1} - 1$; $PC := MEM[R_{e1}]$) exekutatu behar da; hala, behin kopiatuta R_{e1} erregistroaren balioa, dekrementatu behar da, UAL a erabiliz. UAL ari ROM_UAL izeneko memoriatik etorriko zaio dekrementatzeko kodea (ret aginduaren eragiketa-kodetik abiatuta) eta emaitza R_{ual} erregistroan gordeko da, LD_{ual} kontrol-seinalea aktibatuz.

Hortaz, ret_2 mikroagindua exekutatu ahal izateko, prozesu-unitatean ez da aldaketa berezirik egin behar, behar diren osagai guztiak jadanik daudelako prozesu-unitatean, baina ROM_UAL memoriaren barruan, ret aginduaren eragiketa-kodeak adierazitako posizioan, $(A-1)$ eragiketari dagokion eragiketa-kodea (0111) idatzi behar da. Modu horretan, ret agindua datorrenean, UAL ak jakingo du dekrementatu behar duela R_{e1} erregistroan dagoena.

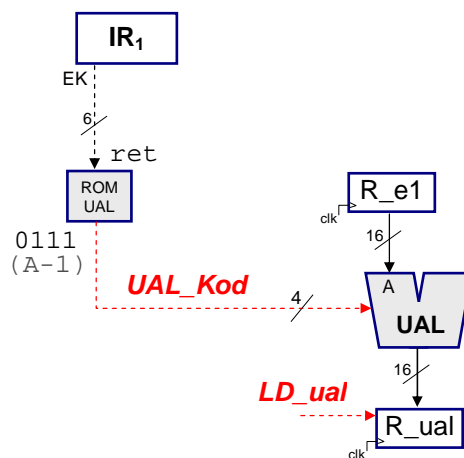


Bestalde, ret_2 mikroaginduan PC erregistroaren eguneraketa ere ($PC := MEM[R_{e1}]$) jarri dugu, nahiz eta posible izan ret_3 mikroaginduan egitea. Prozesu-unitateko konexioak ikusita, agerikoa da ezinezkoa dela eguneraketa hori egitea aldaketarik egin gabe, hau da, PC an ezin


da kargatu memoriatik irakurritako datu bat. Horregatik, memoriako `dat_out` irteeratik PC erregistroko bidea zabaldu behar da. Hori egin ahal izateko, PCaren sarreran multiplexore bat jarriko da, 0 sarreran batugailutik datorren balioa konektatuz eta 1 sarreran `dat_out` bidetik datorrena. Multiplexore horretan aukeraketa egiteko `hPC` kontrol-seinale berria erantsi beharko da.

Dena den, PCan balio hori kargatzeko memoriatik irakurri behar da `R_e1` erregistroak adierazten duen helbidean. Horretarako, `R_e1`en irteera memoriaren @ sarrerara konektatu behar da. Sarrera horretan `MuxM` aurkitzen dugu eta 0, 1 eta 2 sarrerak beteak ditu, eta 3 sarrera libre dago. Beraz, 3 sarreran `R_e1`etik datorren balioa erantsi dezakegu, jakin ahal izateko non dagoen PCan kopiatu beharreko balioa. Halaber, memoriako MCS eta MOE kontrol-seinaleak aktibatu behar dira irakurri ahal izateko.

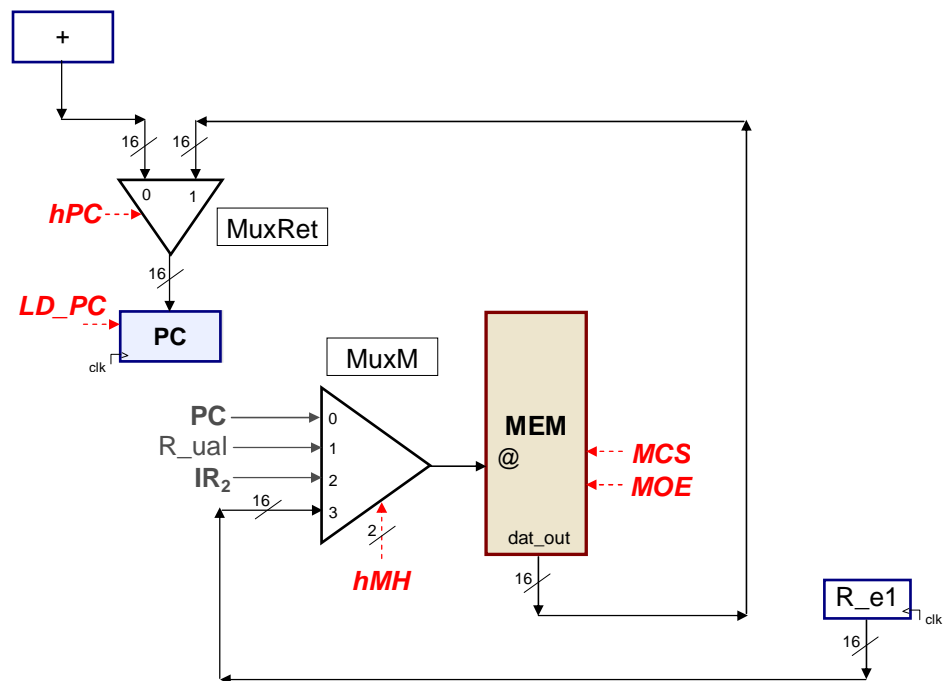Laburbilduz, `ret2` mikroagindua exekutatu ahal izateko kontrol-seinale hauek aktibatu behar dira: `LD_ual`, `hMH` ('11' balioa eman behar zaio), `MCS`, `MOE`, `hPC` eta `LD_PC`. Eta aldaketa hauek egin behar dira prozesu unitatean:



`ret3` mikroaginduan erregistro-multzoko `r31` erregistroan balio bat gordetzeko, irakurtzean bezala adierazi beharko diogu @h sarreran 31 balioa, `IR1`etik datozen 5 bitez gain. Hemen ere, multiplexore bat erantsi beharko da bi sarrerekin (batetik, `IR1`etik datorren `r16` bit segida, eta, bestetik, 11111 bit segida) eta kontrol-seinale berri batekin (demagun `hdh` izenekoa). Aurrekoetan egin dugun bezala, multiplexorearen 0 sarrera izango da prozesu-unitatean dagoen oraingo balioa, eta 1 sarreran erantsi behar izan duguna (11111 bit segida, kasu honetan). Orduan, `R_ual` erregistroan dagoen balioa `r31` erregistroan gorde ahal izateko, `R_ual` erregistrotik erregistro-multzoko datu-sarrerara doan lotura jadanik egina dagoenez jatorrizko prozesu-unitatean, `hMD` seinaleak zero balioa izan behar du, eta bakar bakarrik aktibatu behar dira `LD_EM` eta `hdh` seinaleak. Aldaketaren ondoren, hau ere erantsi da prozesu-unitatean:

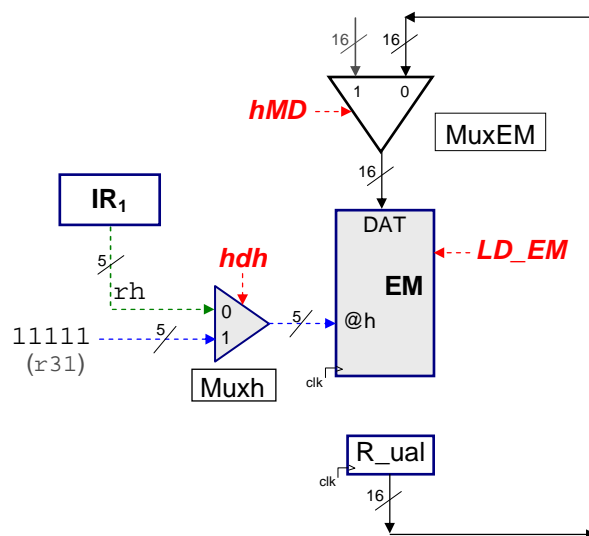

Sekuentziarioari dagokionez, *ret1* mikroaginduaren ondoren exekutatu beharrekoa beti *ret2* mikroagindua izango da, eta *ret2* mikroaginduaren ondoren, *ret3* mikroagindua izango da beti. Beraz, bi kasu horietan baldintza kodea 00 da (zero konstanteari dagokiona, ez baita jauzirik egin behar sekula), deskodeketako bita 0 da, eta jauzi helbideko bost bitetan berdin zaigu zer jarri, ez baita sekula jauzirik egingo. *ret3* mikroaginduaren kasuan, ordea, ondoren beti 0 mikroagindua exekutatu behar denez (`goto 0`), baldintza kodea 11 da (bateko konstantea, beti jauzia egin behar delako), deskodeketa bita 0 izango da, eta jauzi helbideko bost bitak zeroak izango dira, hurrengo aginduaren lehen bilaketa fasera joan ahal izateko.

Mikroaginduak bitarrean nola geratzen diren jarraian adierazten dugu.

egoera	BK1BK0	Desk	S4S3S2S1S0	mcs	moe	mwr	hMH	ld_IR1	ld_IR2	ld_EM	hMD	hH	ld_e1	ld_e2	hB	ld_ual	ld_PC	ld_PCi	hD	hd31	hPC	hdh
<i>ret1</i>	00	0	xxxxxx	0	0	0	xx	0	0	0	x	x	1	0	x	0	0	0	0	1	x	x
<i>ret2</i>	00	0	xxxxxx	1	1	0	11	0	0	0	x	x	0	0	x	1	1	0	0	x	1	x
<i>ret3</i>	11	0	00000	0	0	1	xx	0	0	1	0	x	0	0	x	0	0	0	x	x	x	1

Argi dago, kontrol-seinale berriak sartu behar izan ditugunez, erantsi beharreko aldaketak zirela eta, mikroaginduen luzera handitu dela. Beste aginduen exekuzioan, gehitu ditugun kontrol-seinale berriak desaktibatuta egongo dira, ariketan zehar aipatu diren kasuetan salbu.