

## **CIRCUITOS CON DIODOS.**

**1.-** Aplicación elemental.

**2.-** Circuitos recortadores (limitadores).

**2.1.-** Resolución de un circuito recortador utilizando las cuatro aproximaciones del diodo.

**2.1.1.-** Resolución utilizando la primera aproximación.

**2.1.2.-** Resolución utilizando la segunda aproximación.

**2.1.3.-** Resolución utilizando la tercera aproximación.

**2.1.4.-** Resolución utilizando la aproximación de diodo ideal.

**2.2.-** Otros circuitos recortadores.

**2.3.-** Circuito recortador a dos niveles.

.

### **3.- Circuitos rectificadores.**

#### **3.1.- Rectificador de media onda.**

##### **3.1.1.- Cálculo de la corriente.**

##### **3.1.2.- Cálculo de la tensión en el diodo.**

#### **3.2.- Rectificador de onda completa.**

##### **3.2.1.- Circuito con dos diodos.**

###### **3.2.1.1.- Cálculo de las corrientes.**

###### **3.2.1.2.- Cálculo de las tensiones en los diodos.**

##### **3.2.2.- Circuito con puente de diodos.**

###### **3.2.2.1.- Cálculo de las corrientes.**

###### **3.2.2.2.- Cálculo de las tensiones en los diodos.**



### **4.- Filtrado de condensador.**

### **5.- Circuitos adicionales.**

# Pasos a seguir en la resolución de circuitos con diodos

- 1.- Suponer un estado del diodo**
- 2.- Sustituir el diodo por su modelo y resolver el circuito**  
*(Cálculo de tensiones y corrientes)*
- 3.- Comprobar que condición debe de cumplir la entrada para que el diodo esté en el estado supuesto**


# 1.- Aplicación elemental.

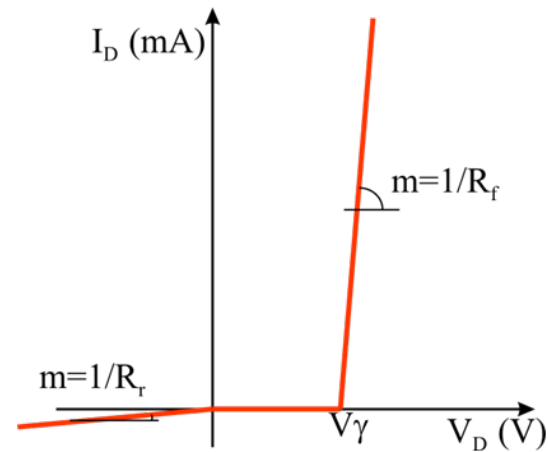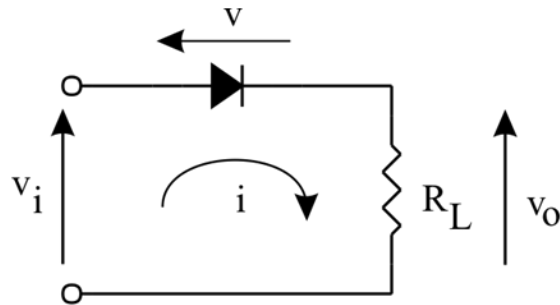


$$\text{Si } v_i \leq 0 \Rightarrow v_o = \frac{R_L}{R_L + R_r} \cdot v_i$$

$$\text{Si } 0 \leq v_i \leq V_\gamma \Rightarrow v_o = 0$$
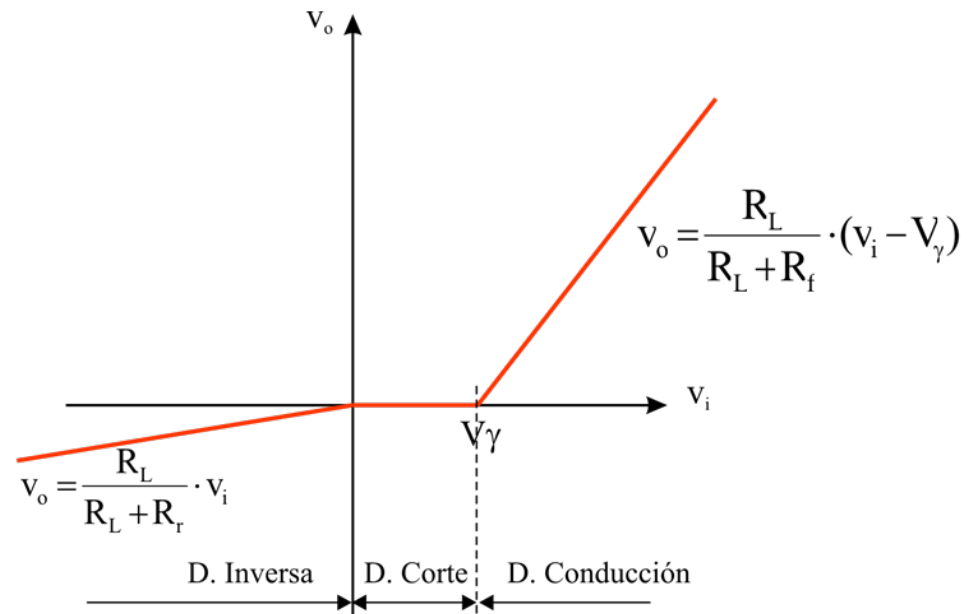
$$\text{Si } v_i \geq V_\gamma \Rightarrow v_o = \frac{R_L}{R_L + R_f} \cdot (v_i - V_\gamma)$$




# 1.- Aplicación elemental.


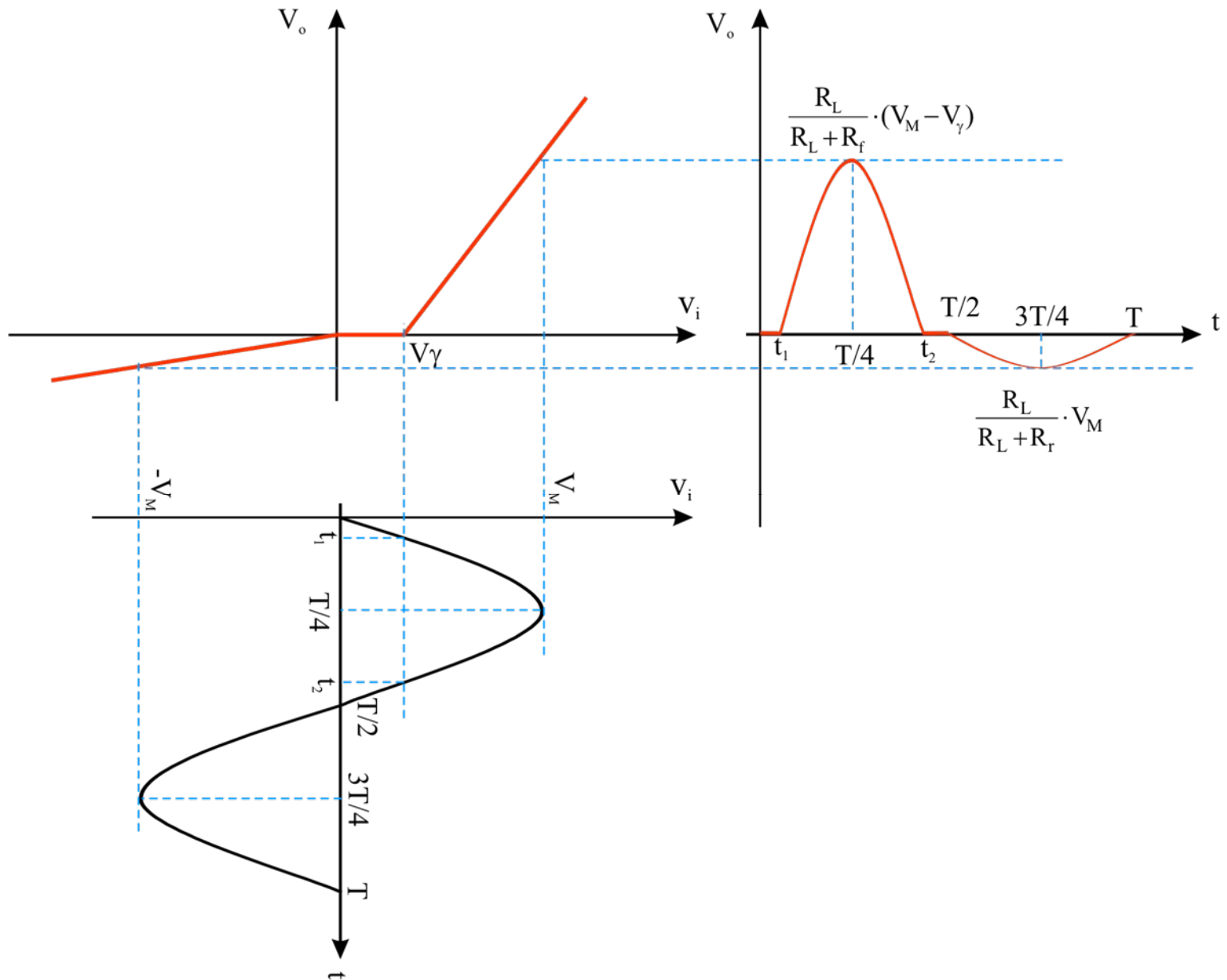


## 2.- Circuitos recortadores.
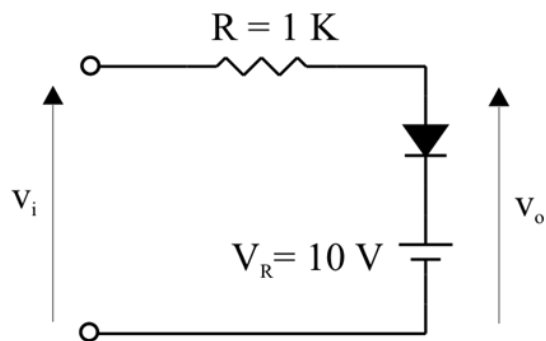
### 2.1.1.- Resolución utilizando la 1ª aproximación.


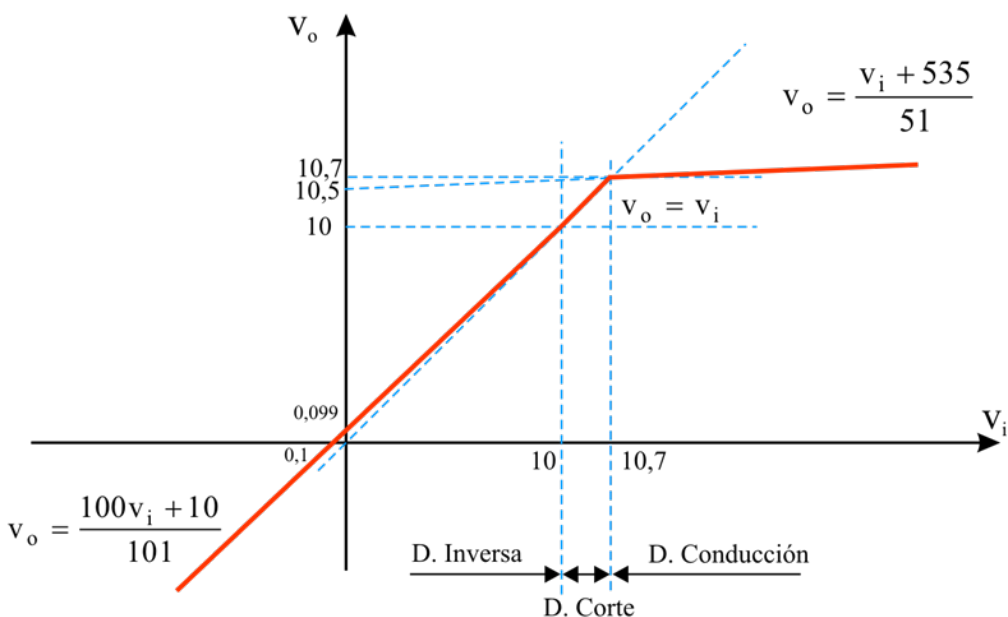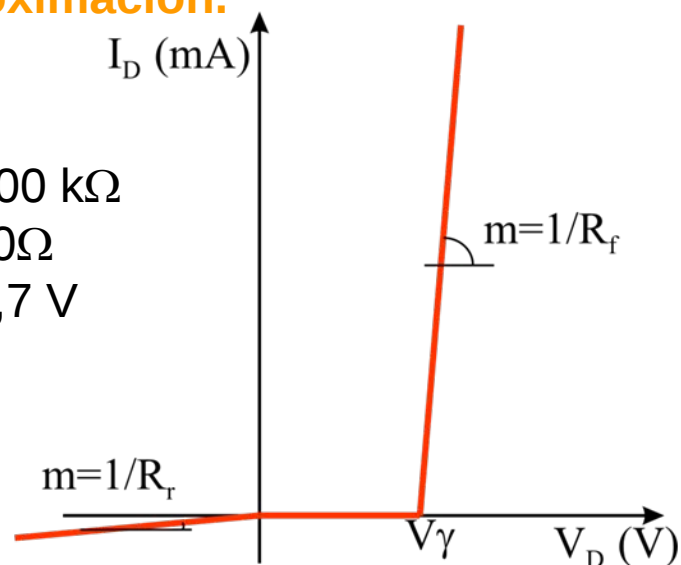
$$\begin{aligned} R_r &= 100 \text{ k}\Omega \\ R_f &= 20 \Omega \\ V_\gamma &= 0,7 \text{ V} \end{aligned}$$




$$\text{Si } v_i \leq 10 \text{ V} \Rightarrow v_o = \frac{100v_i + 10}{101}$$

$$\text{Si } 10 \leq v_i \leq 10,7 \text{ V} \Rightarrow v_o = v_i$$


$$\text{Si } v_i \geq 10,7 \text{ V} \Rightarrow v_o = \frac{v_i + 535}{51}$$
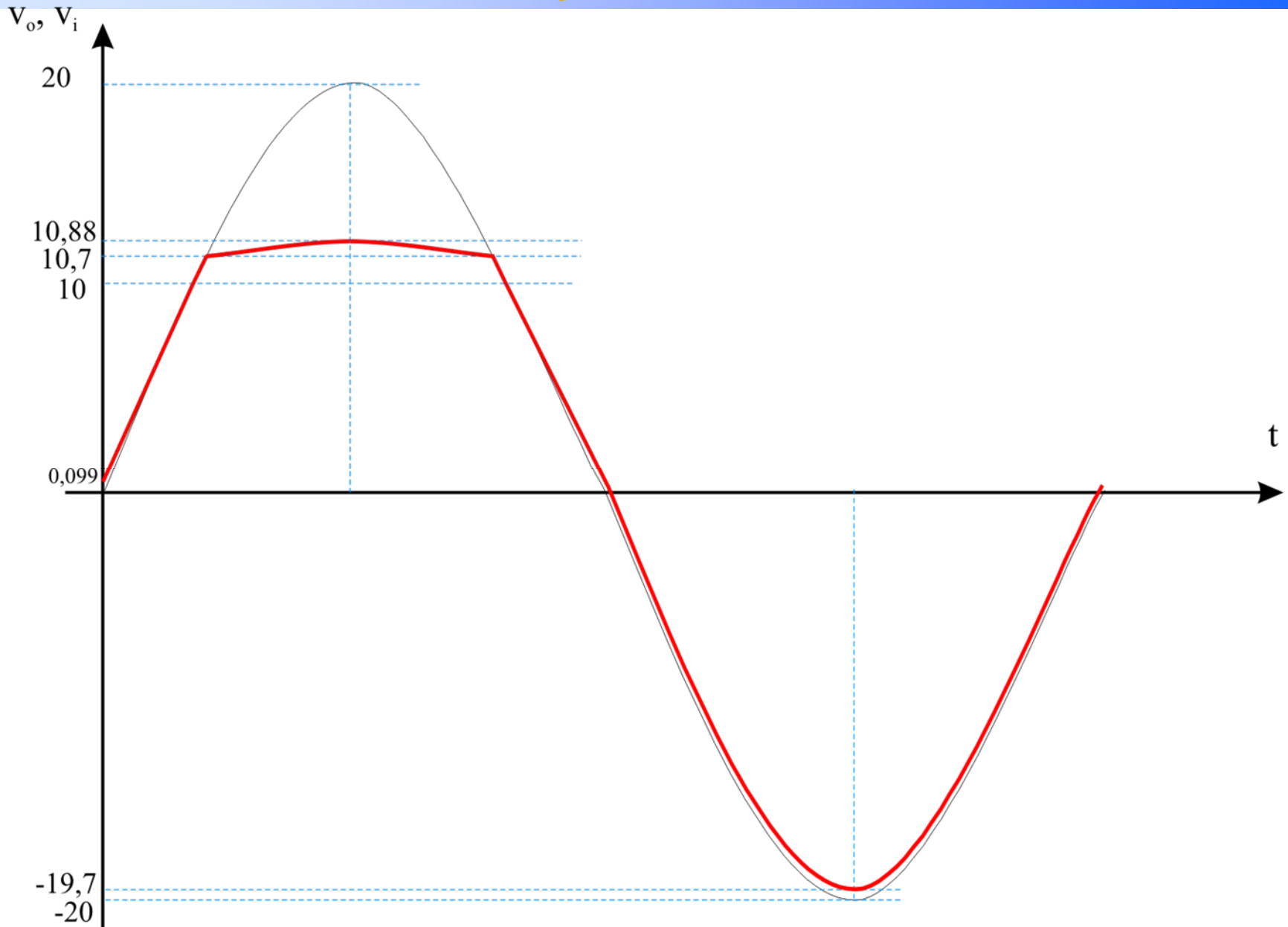
### 2.1.1.- Resolución utilizando la 1ª aproximación.





## 2.- Circuitos recortadores.
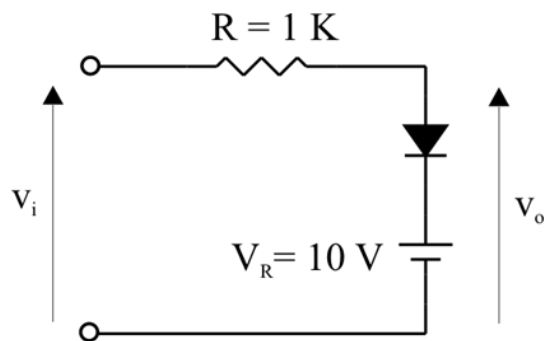
### 2.1.2.- Resolución utilizando la 2ª aproximación.



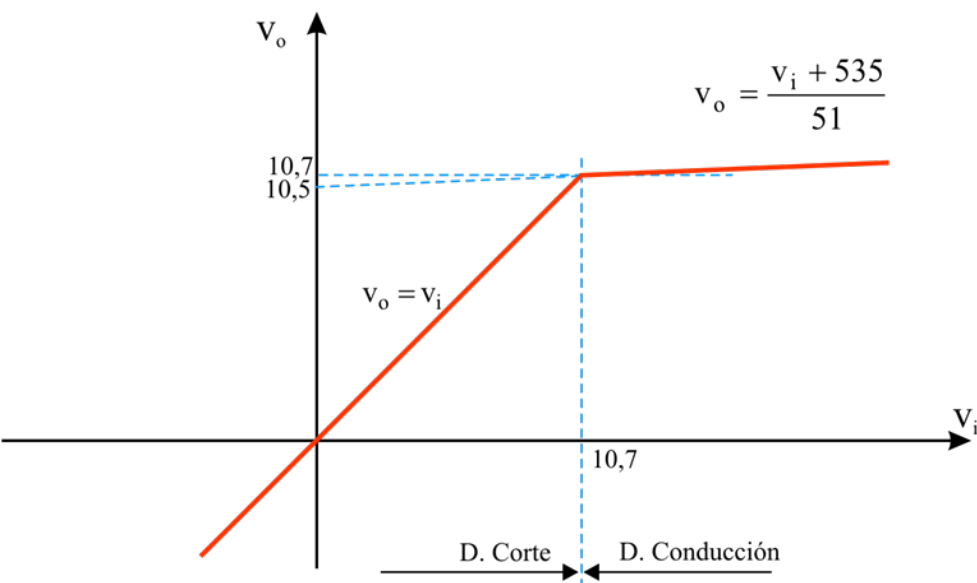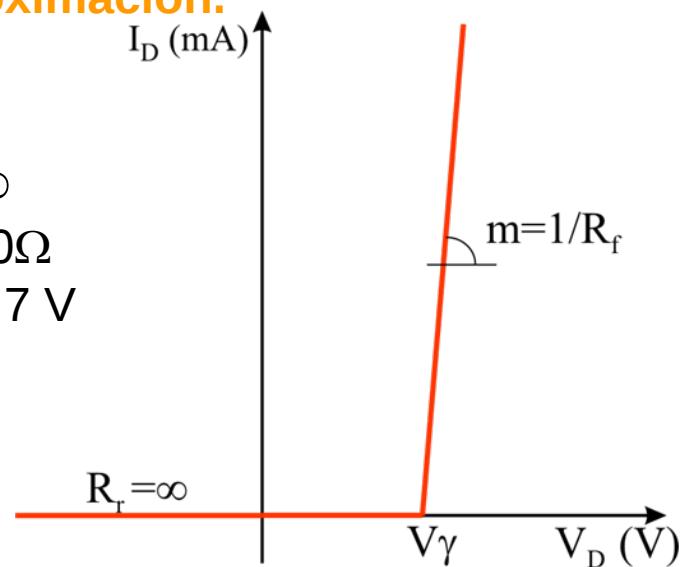
$$\begin{aligned}R_r &= \infty \\R_f &= 20\Omega \\V_\gamma &= 0,7\text{ V}\end{aligned}$$



$$\text{Si } v_i \leq 10,7\text{ V} \Rightarrow v_o = v_i$$


$$\text{Si } v_i \geq 10,7\text{ V} \Rightarrow v_o = \frac{v_i + 535}{51}$$
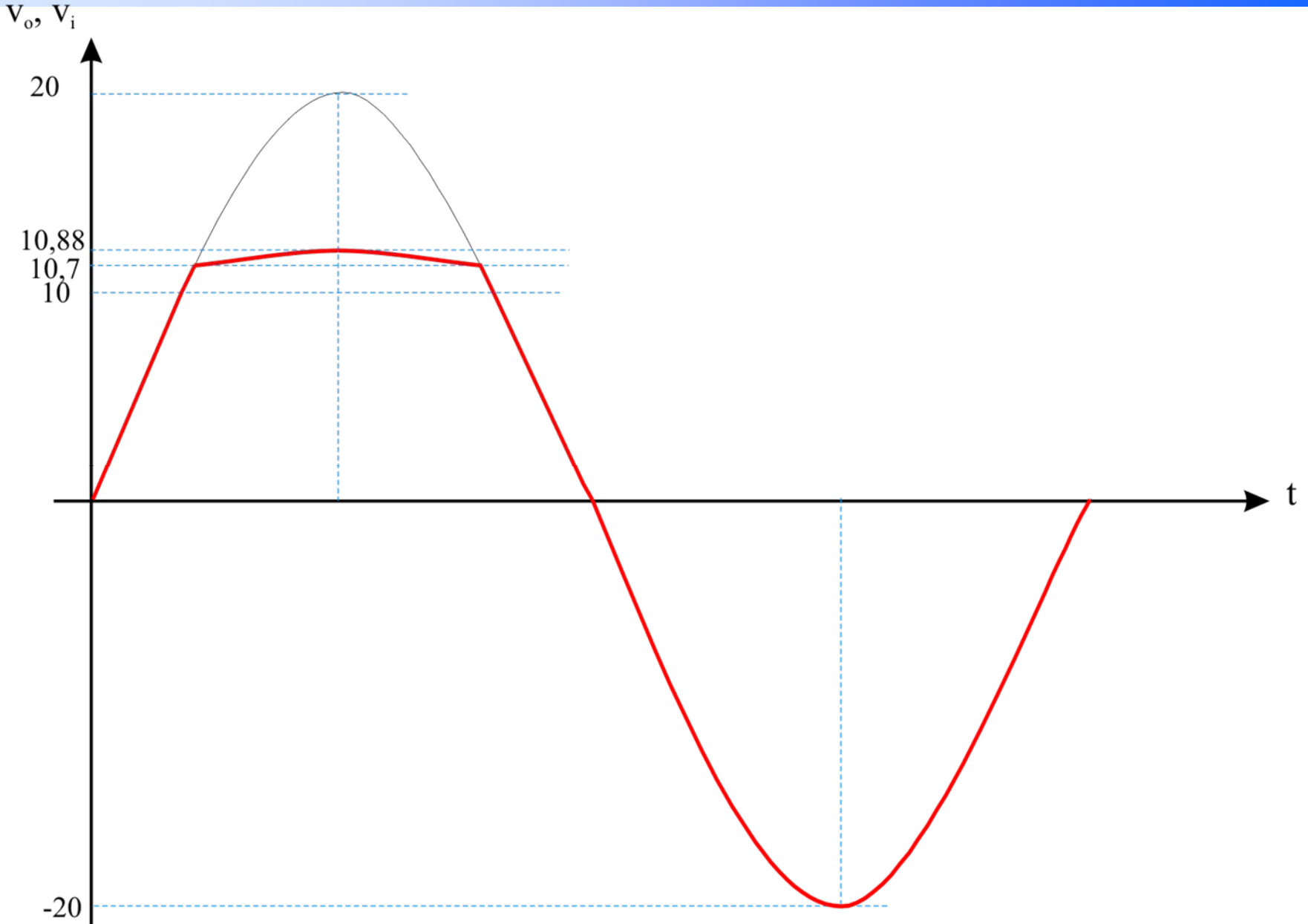
## 2.1.2.- Resolución utilizando la 2ª aproximación.





## 2.- Circuitos recortadores.
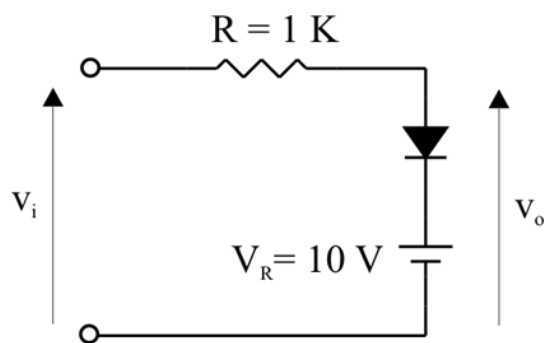
### 2.1.3.- Resolución utilizando la 3ª aproximación.



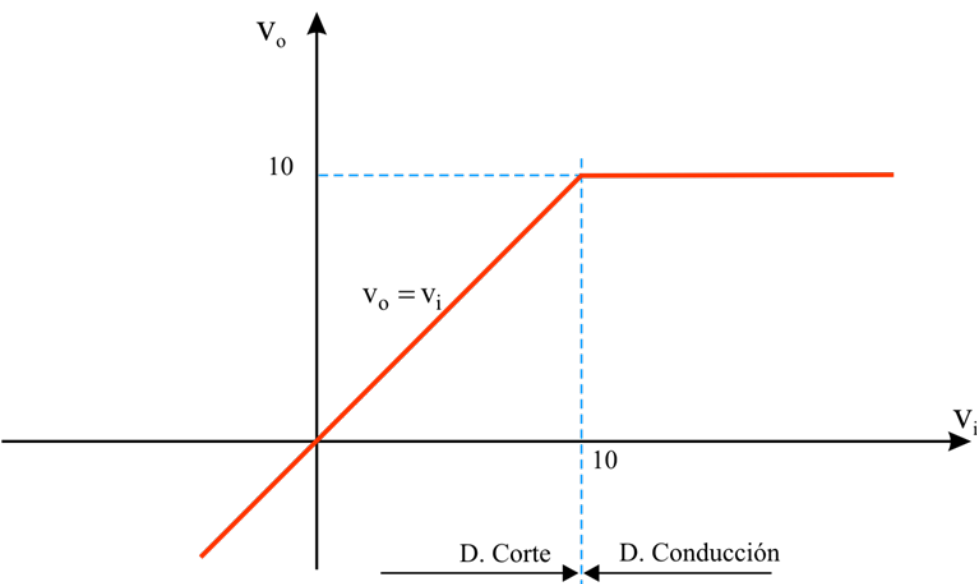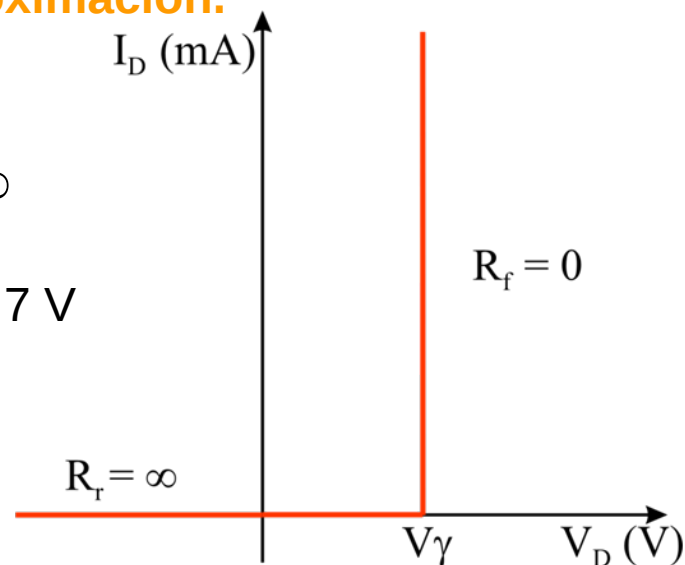
$$\begin{aligned}R_r &= \infty \\R_f &= 0 \\V_\gamma &= 0,7\text{ V}\end{aligned}$$



$$\text{Si } v_i \leq 10,7\text{ V} \Rightarrow v_o = v_i$$


$$\text{Si } v_i \geq 10,7\text{ V} \Rightarrow v_o = 10,7\text{ V}$$
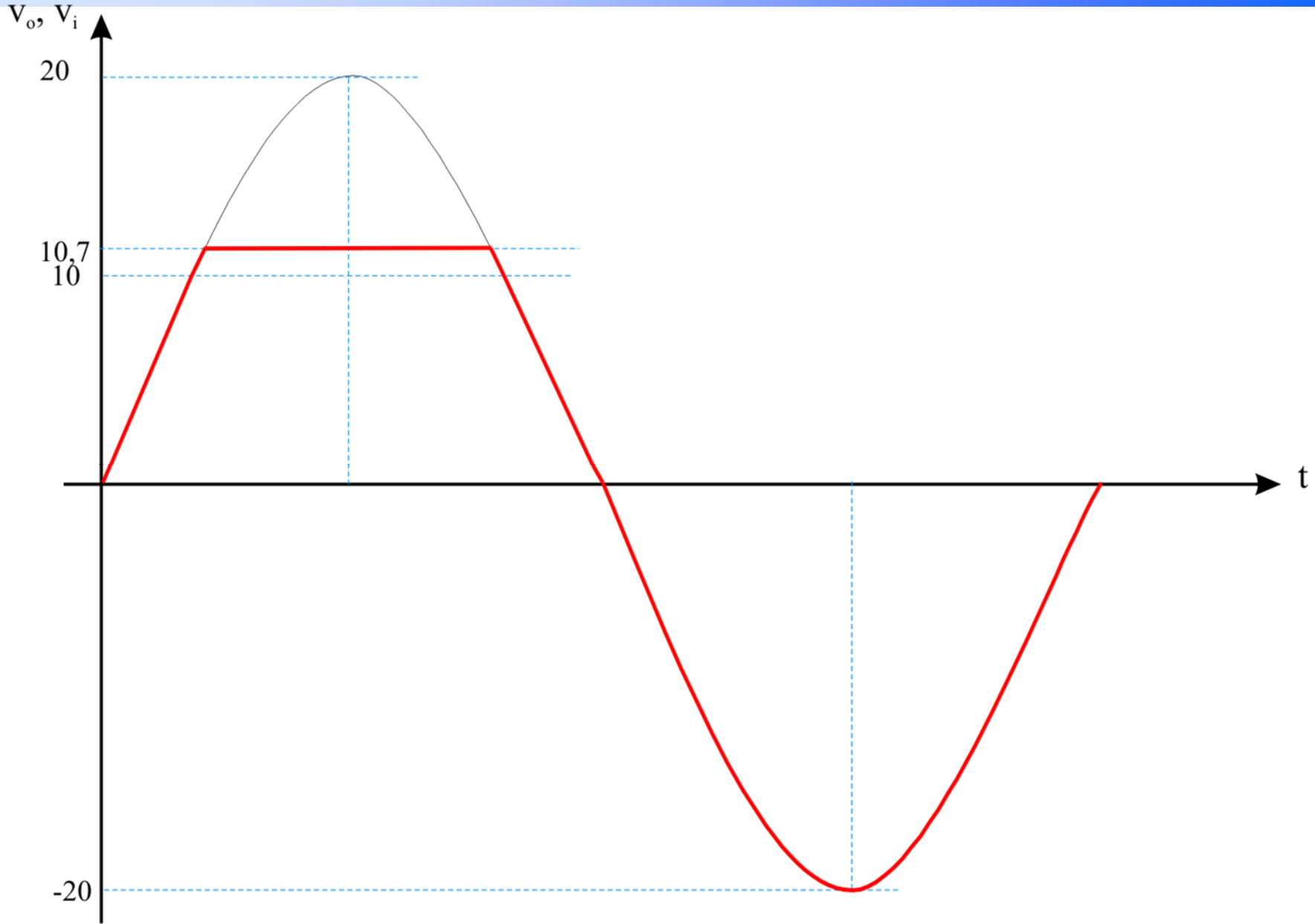
### 2.1.3.- Resolución utilizando la 3ª aproximación.



## 2.- Circuitos recortadores.


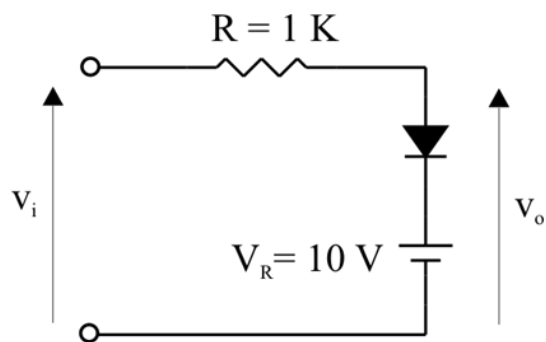
### 2.1.4.- Resolución utilizando la 4ª aproximación.



$$R_r = \infty$$

$$R_f = 0$$


$$V_\gamma = 0$$

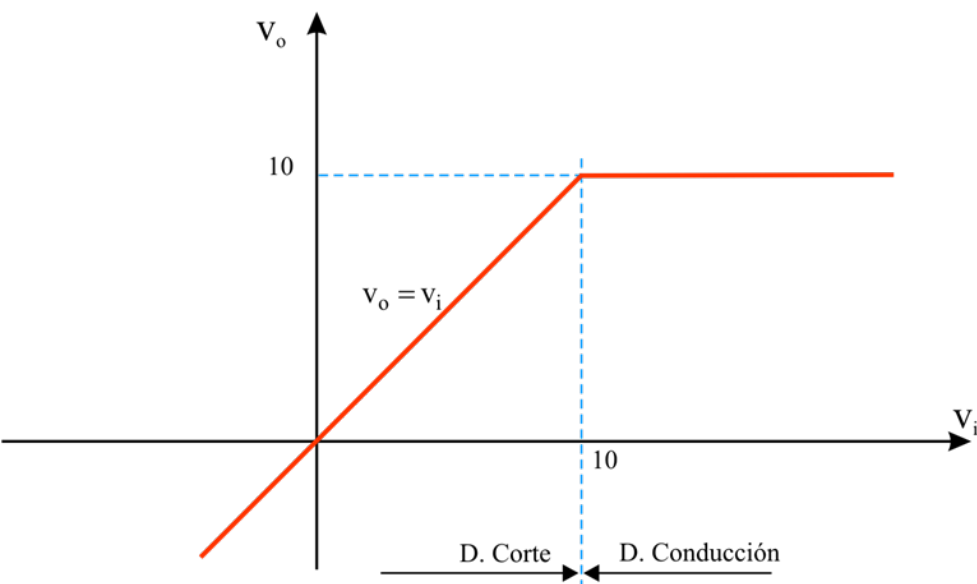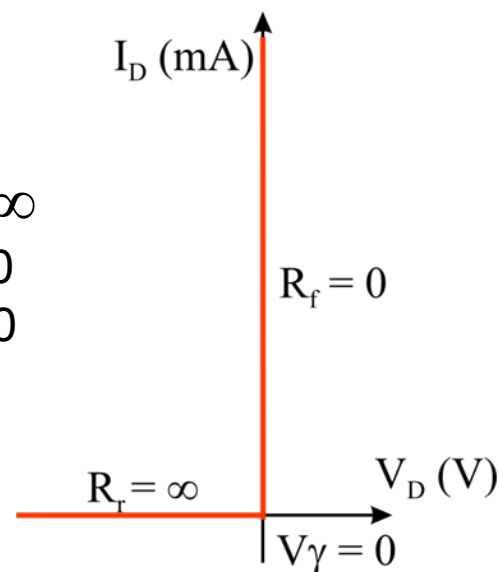

$$\text{Si } v_i \leq 10 \text{ V} \Rightarrow v_o = v_i$$





$$\text{Si } v_i \geq 10 \text{ V} \Rightarrow v_o = 10 \text{ V}$$
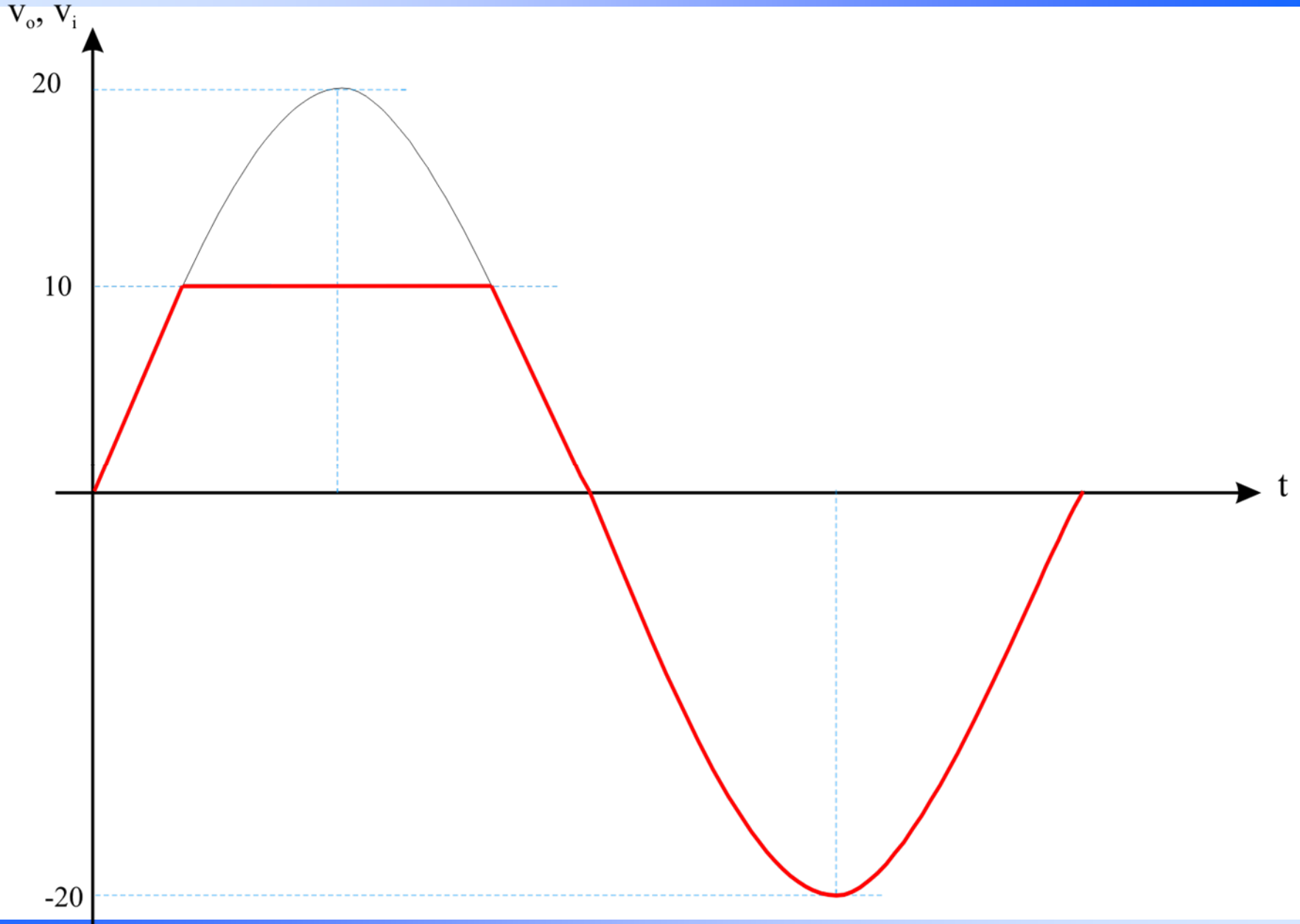
### 2.1.4.- Resolución utilizando la 4ª aproximación.











## 2.- Circuitos recortadores.

### 2.2.- Otros circuitos recortadores.

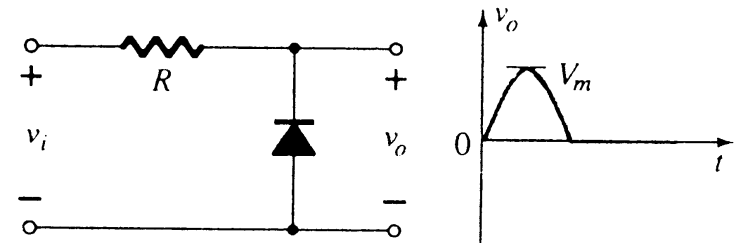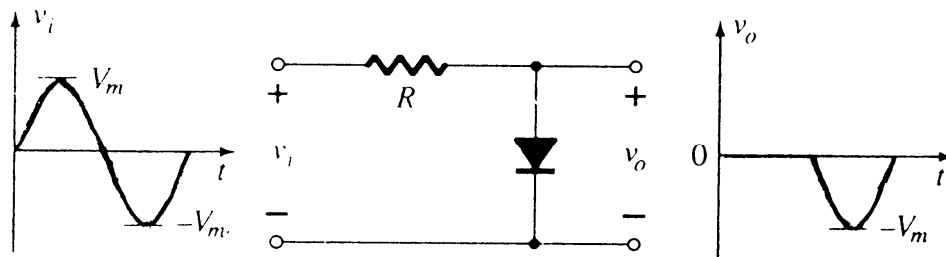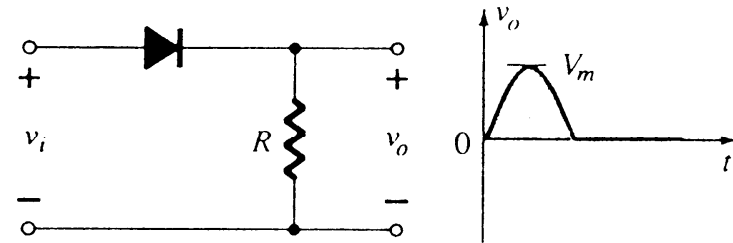
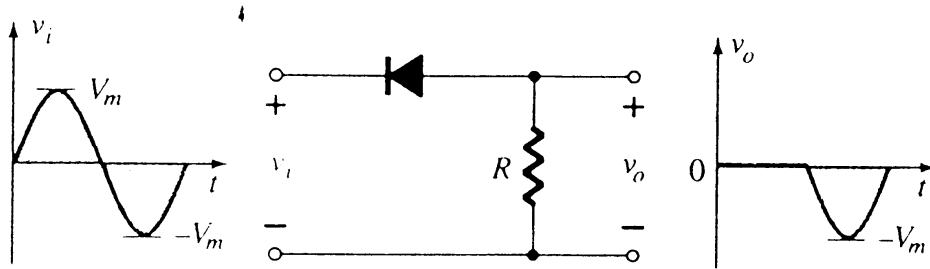


## 2.- Circuitos recortadores.

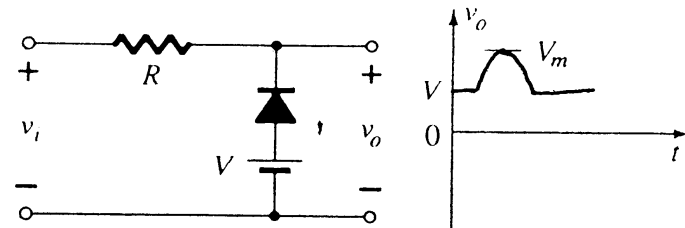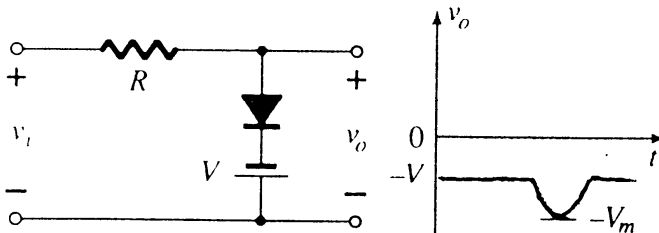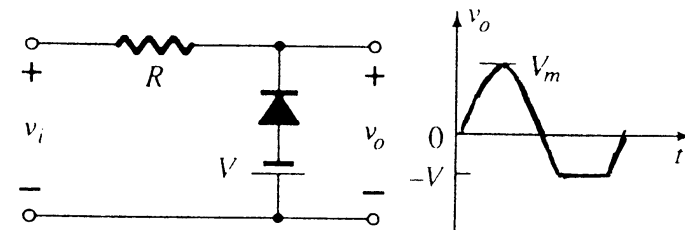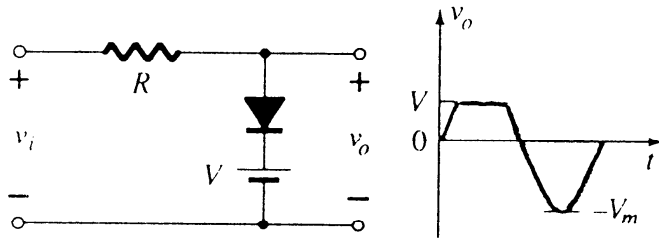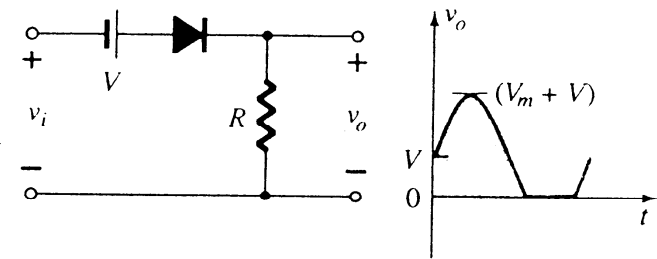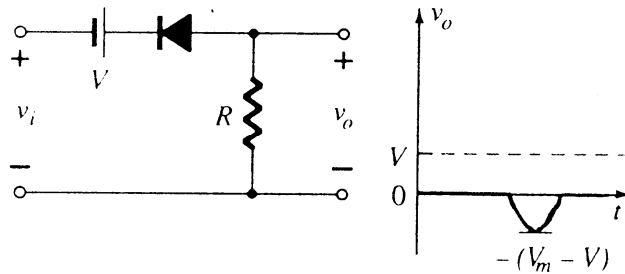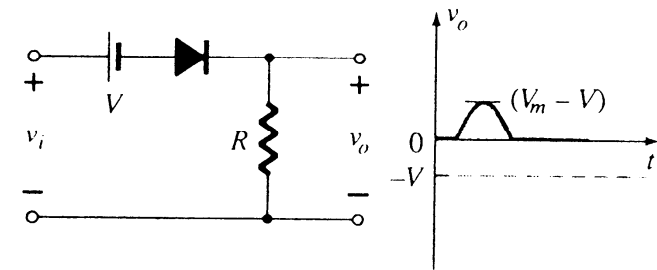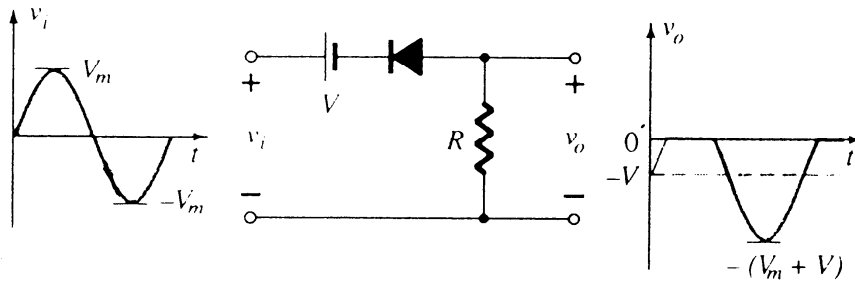


## 2.- Circuitos recortadores.
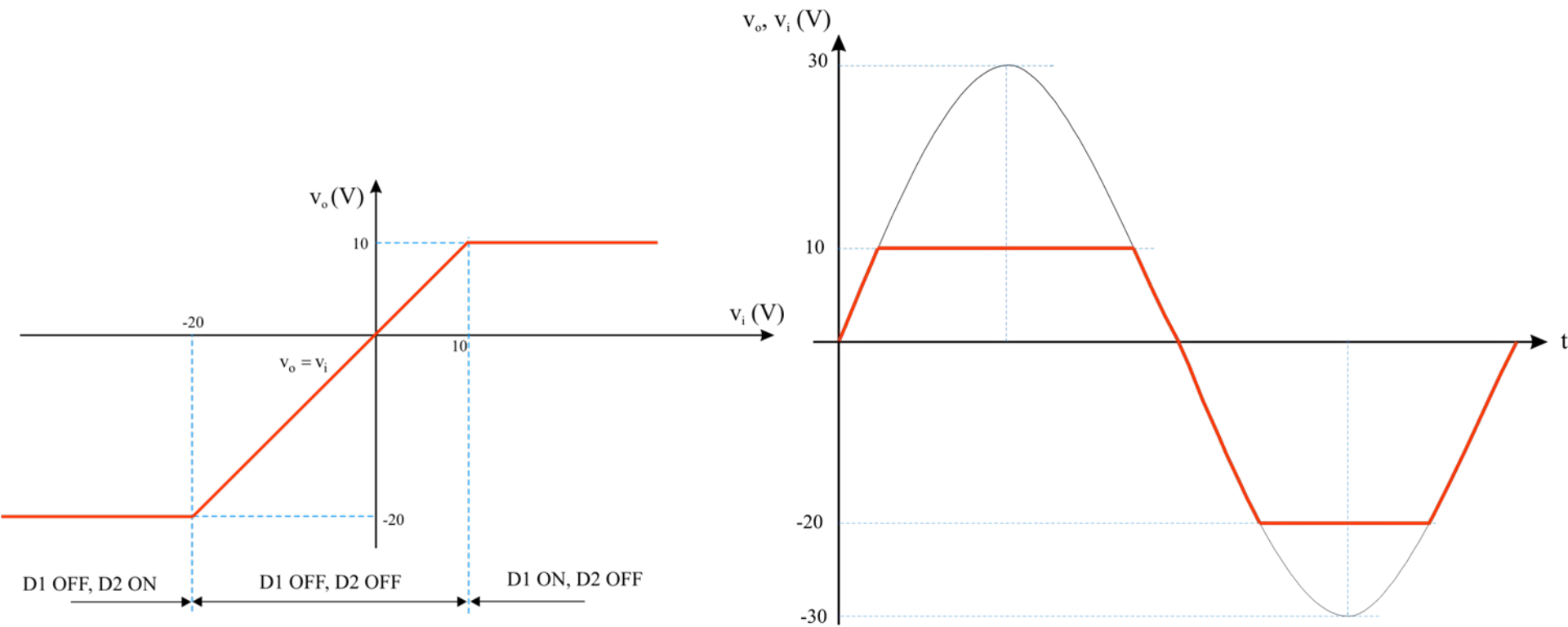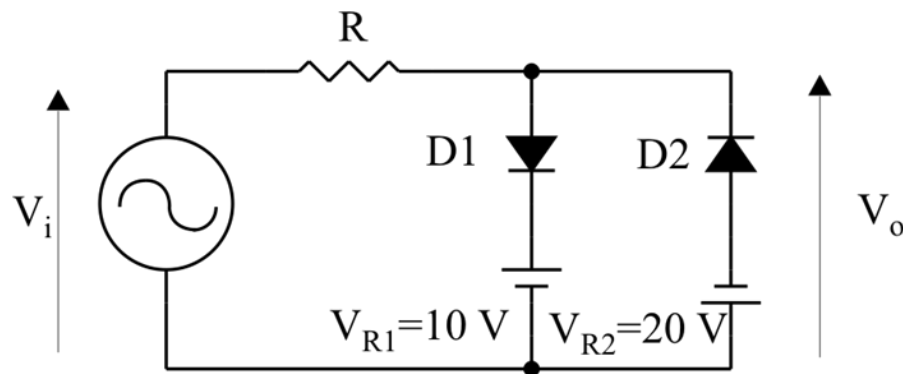
### 2.3.- Circuito recortador a dos niveles.





# 3.- Circuitos rectificadores.



## 3.1.- Rectificador de media onda.

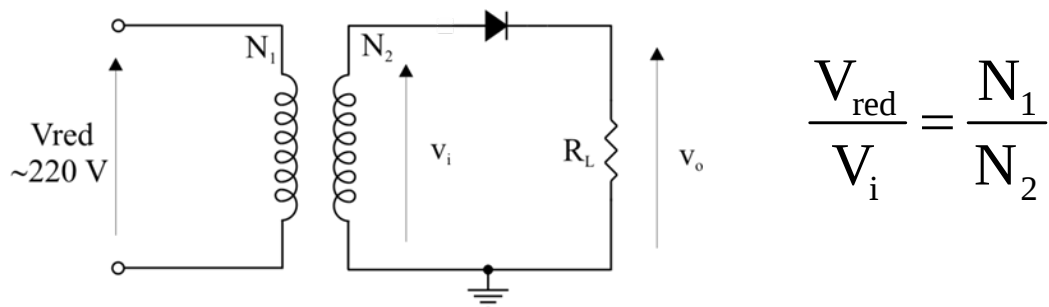


*Primer semiperiodo diodo en conducción*

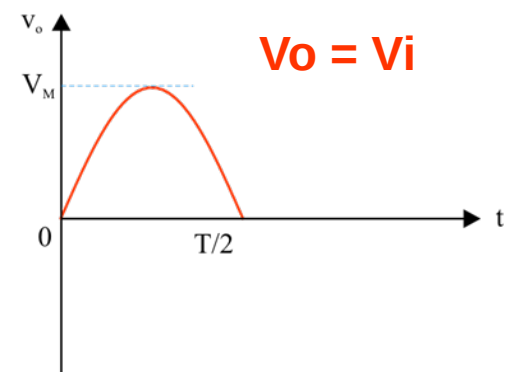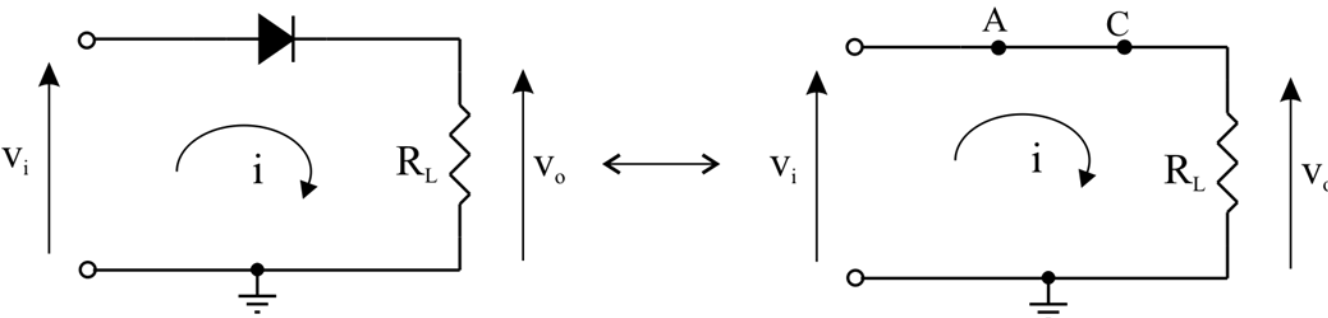

*Segundo semiperiodo diodo en corte*

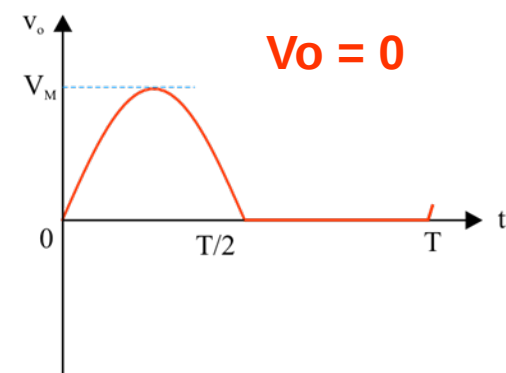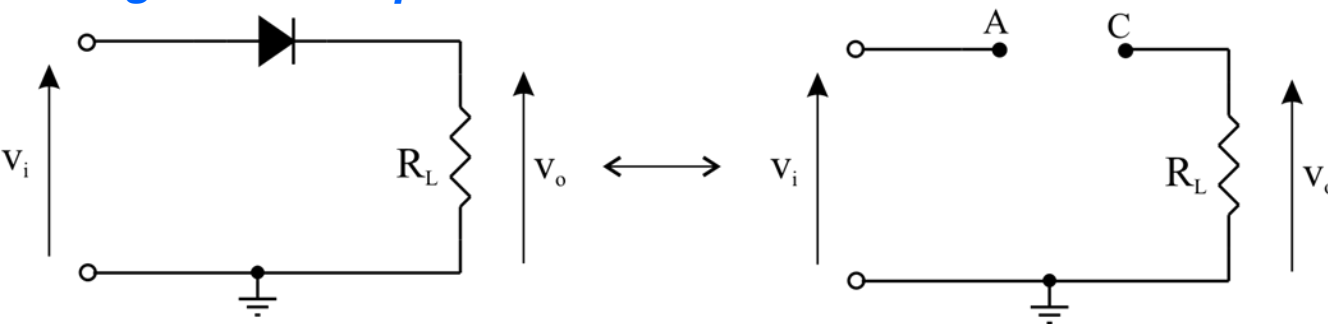



### 3.1.- Rectificador de media onda.

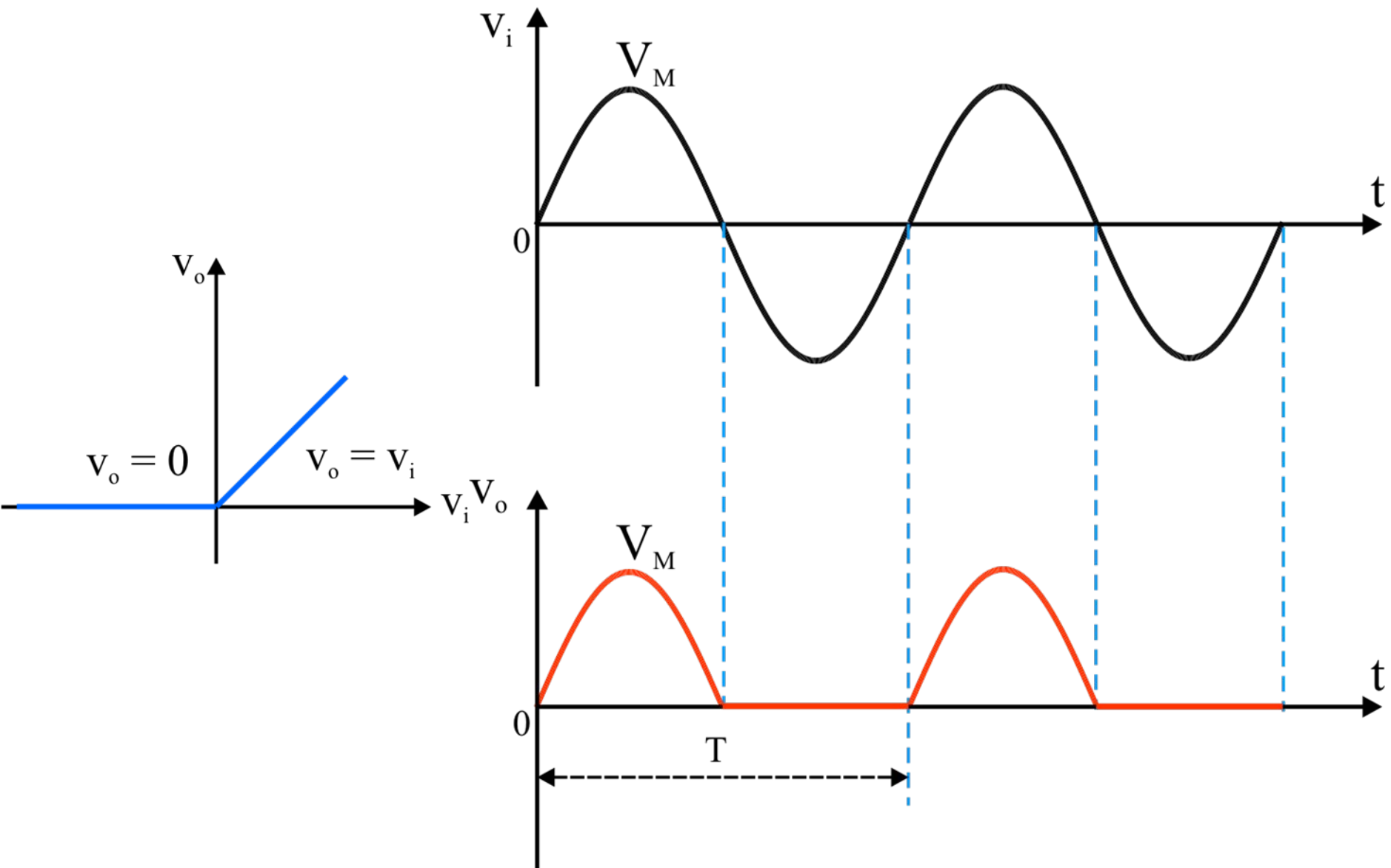



### 3.1.- Rectificador de media onda.

Utilizando la 3ª aproximación

*Primer semiperiodo diodo en conducción*

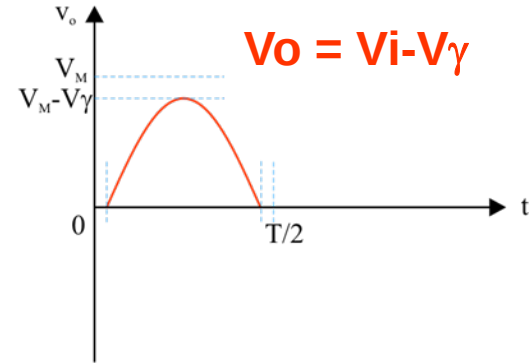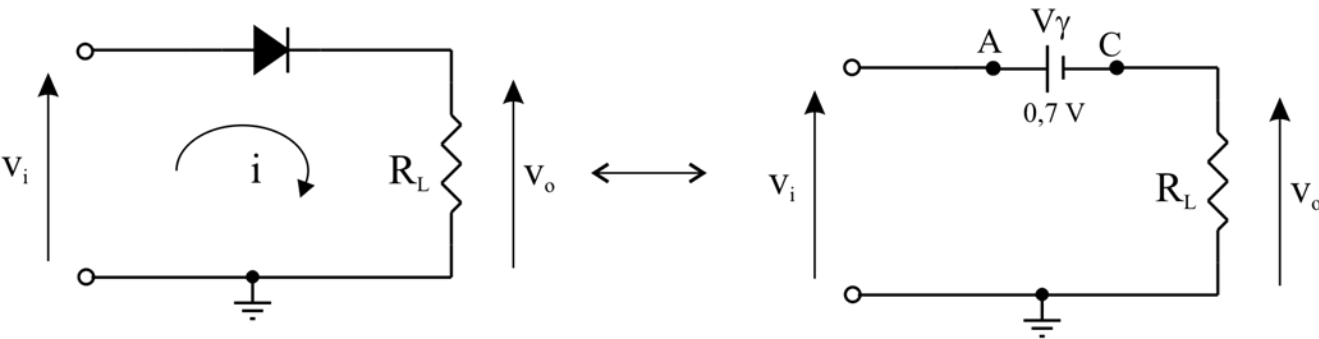


*Segundo semiperiodo diodo en corte*

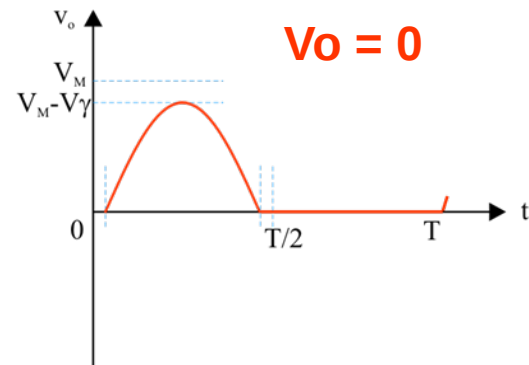
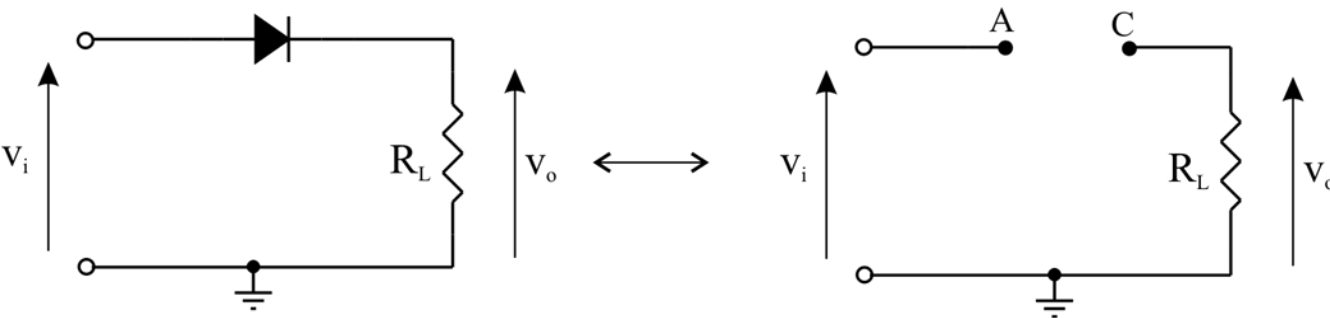


## 3.1.- Rectificador de media onda.

### 3.1.1.- Cálculo de la corriente.

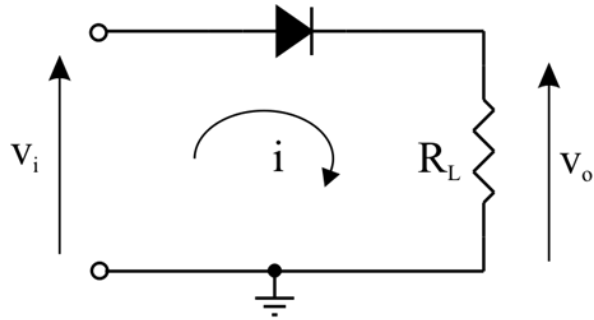

$$i = \frac{v_o}{R_L}$$

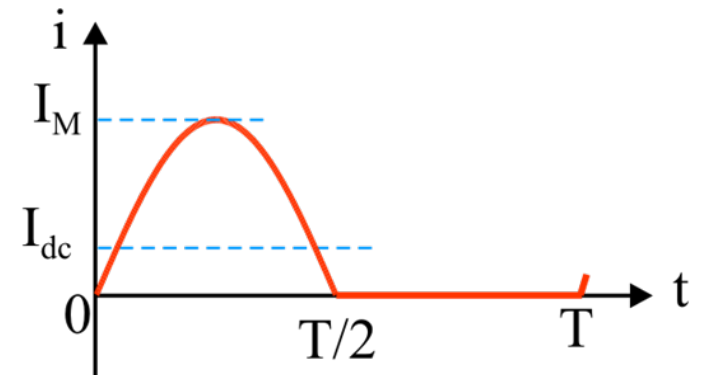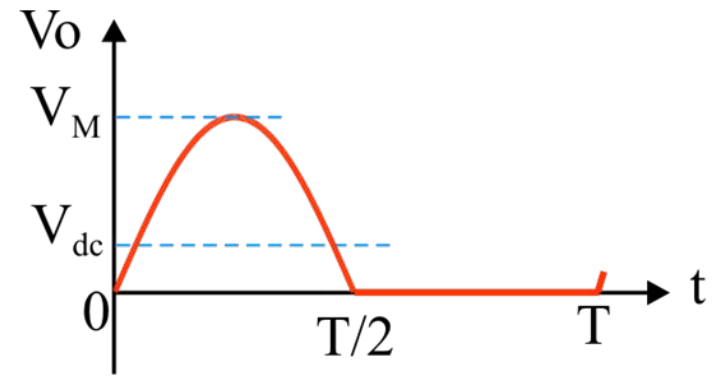


$$\begin{cases} 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \rightarrow i = \frac{V_M}{R_L} \cdot \sin(\omega t) \\ \frac{T}{2} \leq t \leq T \rightarrow i = 0 \end{cases}$$

## 3.1.- Rectificador de media onda.

### 3.1.1.- Cálculo de la corriente.

#### Valor medio o de continua

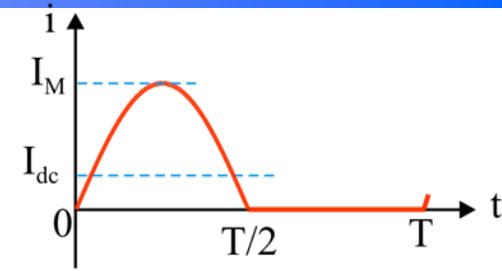

$$I_{dc} = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{\frac{T}{2}} i \, dt + \int_{\frac{T}{2}}^T i \, dt \right] = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_M \cdot \sin(\omega t) \, dt = \frac{I_M}{T} \cdot \frac{(-1)}{\omega} [\cos(\omega t)]_0^{\frac{T}{2}}$$

$$I_{dc} = \frac{I_M}{\pi}$$

#### Valor eficaz

$$I^2 = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{\frac{T}{2}} i^2 dt + \int_{\frac{T}{2}}^T i^2 dt \right] = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_M^2 \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{I_M^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin^2(\omega t) \, dt =$$


$$= \frac{I_M^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \, dt = \frac{I_M^2}{2T} \left[ t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right]_0^{\frac{T}{2}} =$$

$$= \frac{I_M^2}{2T} \left[ \frac{T}{2} - 0 - \frac{1}{2\omega} \sin 2\pi + \frac{1}{2\omega} \sin 0 \right] = \frac{I_M^2}{4}$$

$$I = \frac{I_M}{2}$$


### 3.1.- Rectificador de media onda.
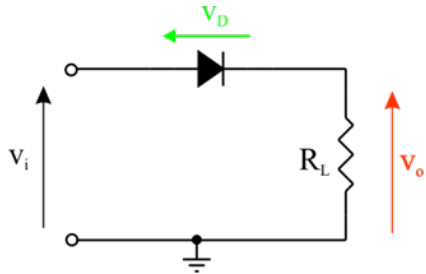
#### 3.1.2.- Cálculo de la tensión en el diodo.



$$v_D = v_i - v_o$$


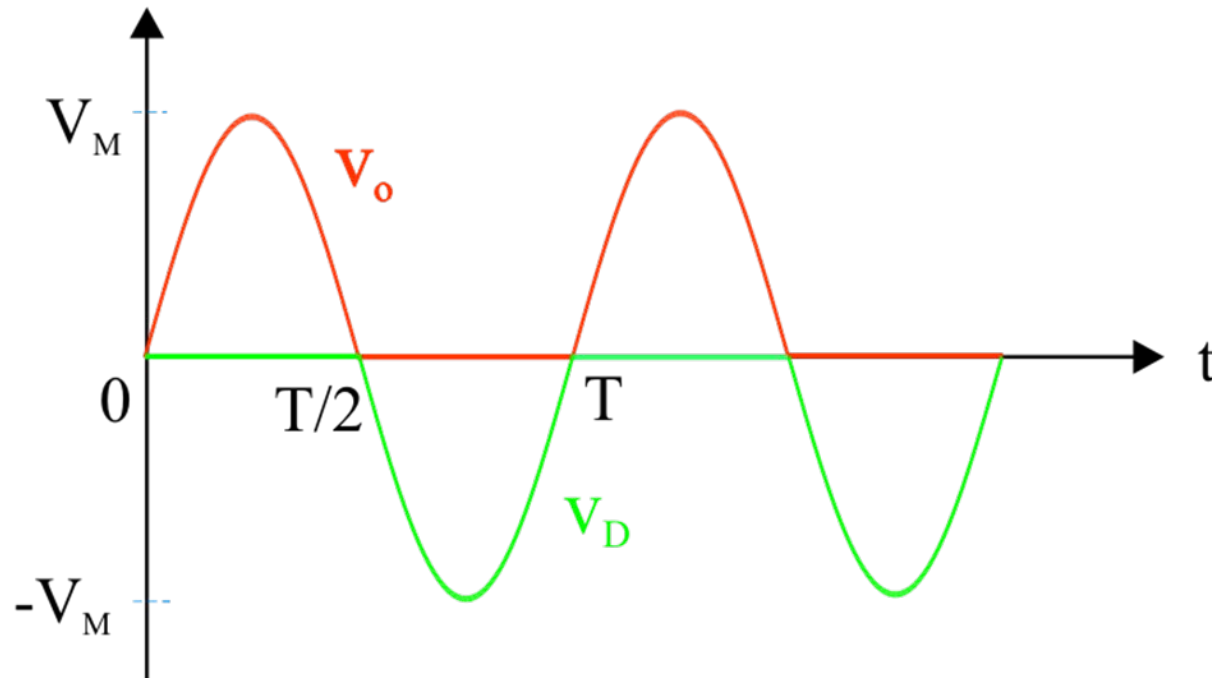
$$\begin{cases} 0 \leq t \leq \frac{T}{2} & v_o = v_i \Rightarrow v_D = 0 \\ \frac{T}{2} \leq t \leq T & v_o = 0 \Rightarrow v_D = v_i \end{cases}$$



## 3.- Circuitos rectificadores.

### 3.2.- Rectificador de onda completa.

#### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.

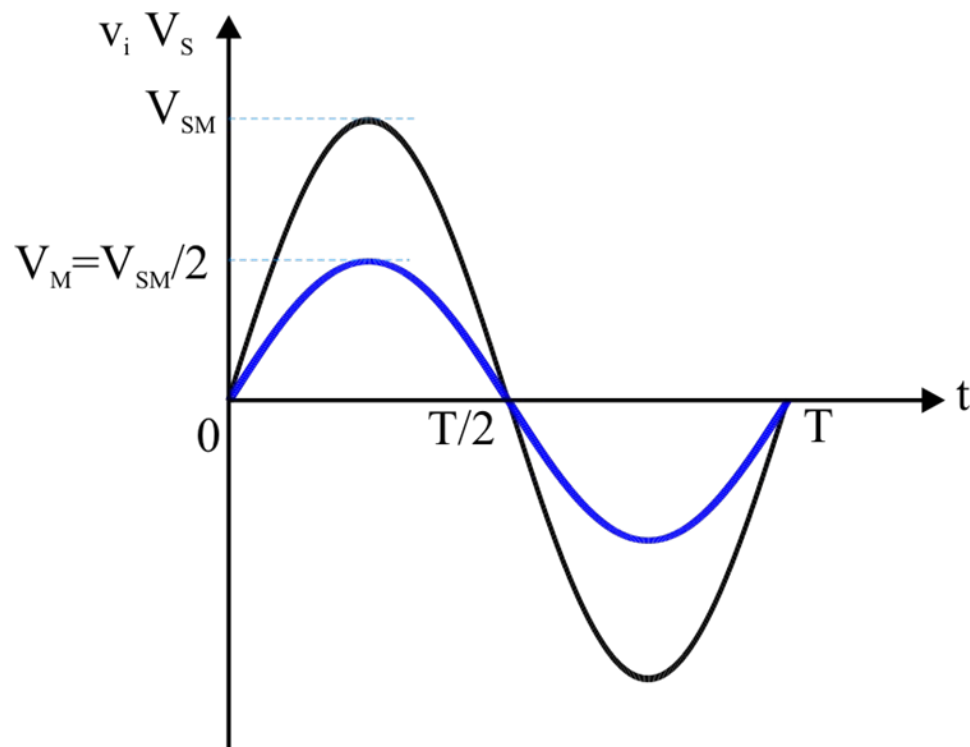
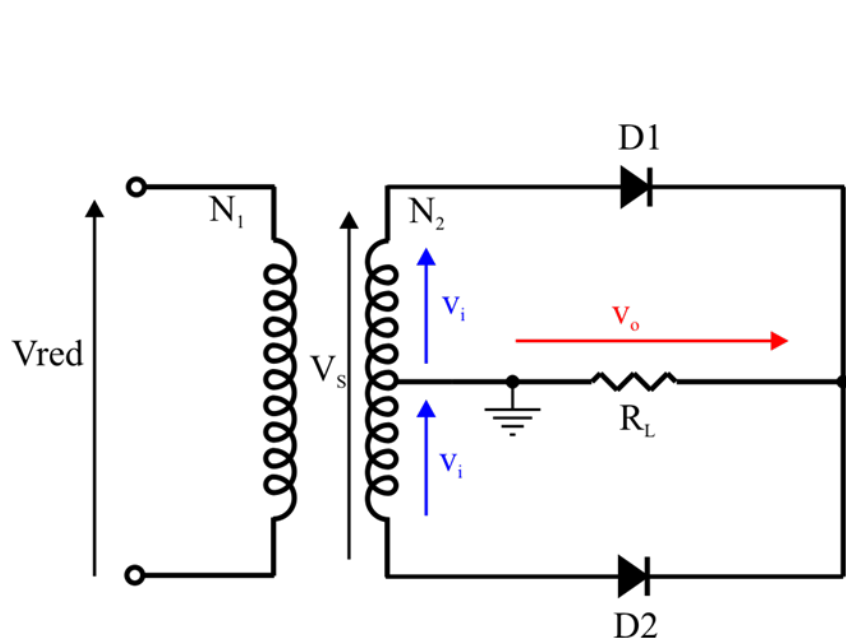


La tensión a rectificar es  $v_i = \frac{V_{SM}}{2} \sin(\omega t)$



## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.

**D1 ON, D2 OFF**

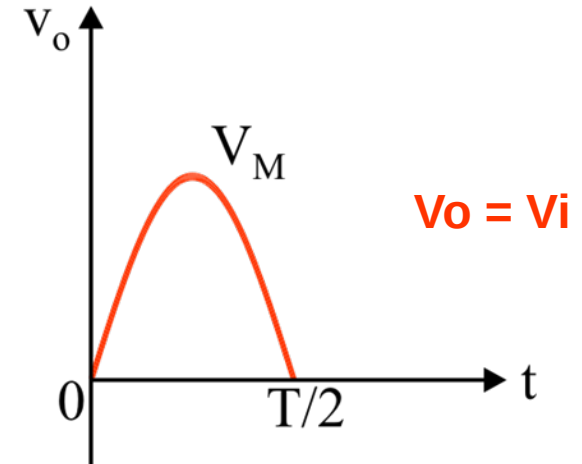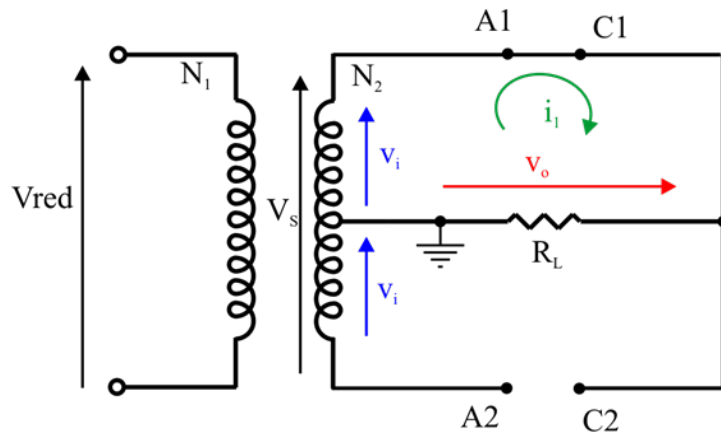


**D1 OFF, D2 ON**

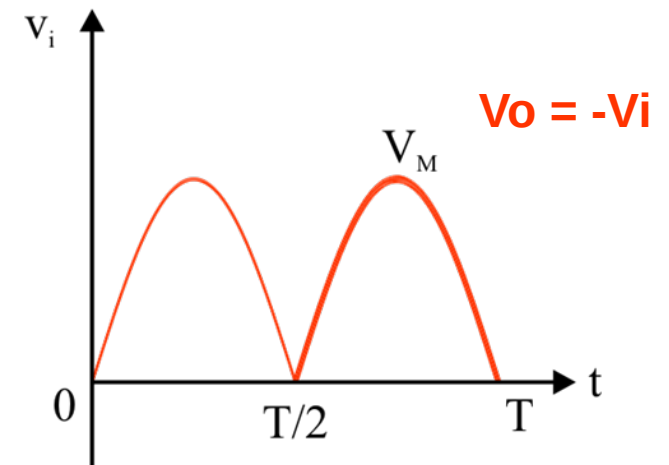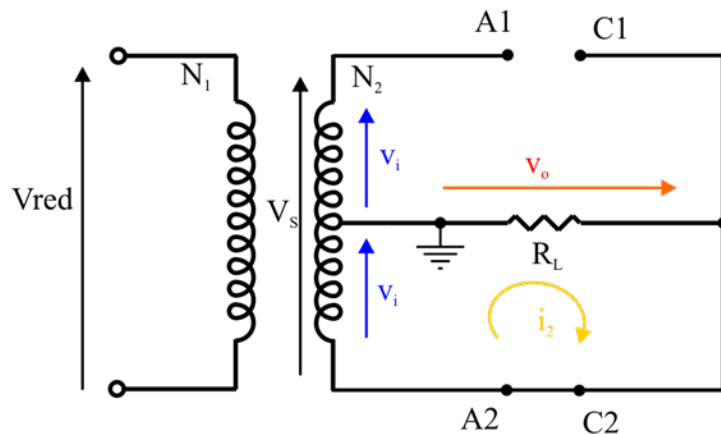

## 3.2.- Rectificador de onda completa.





### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.

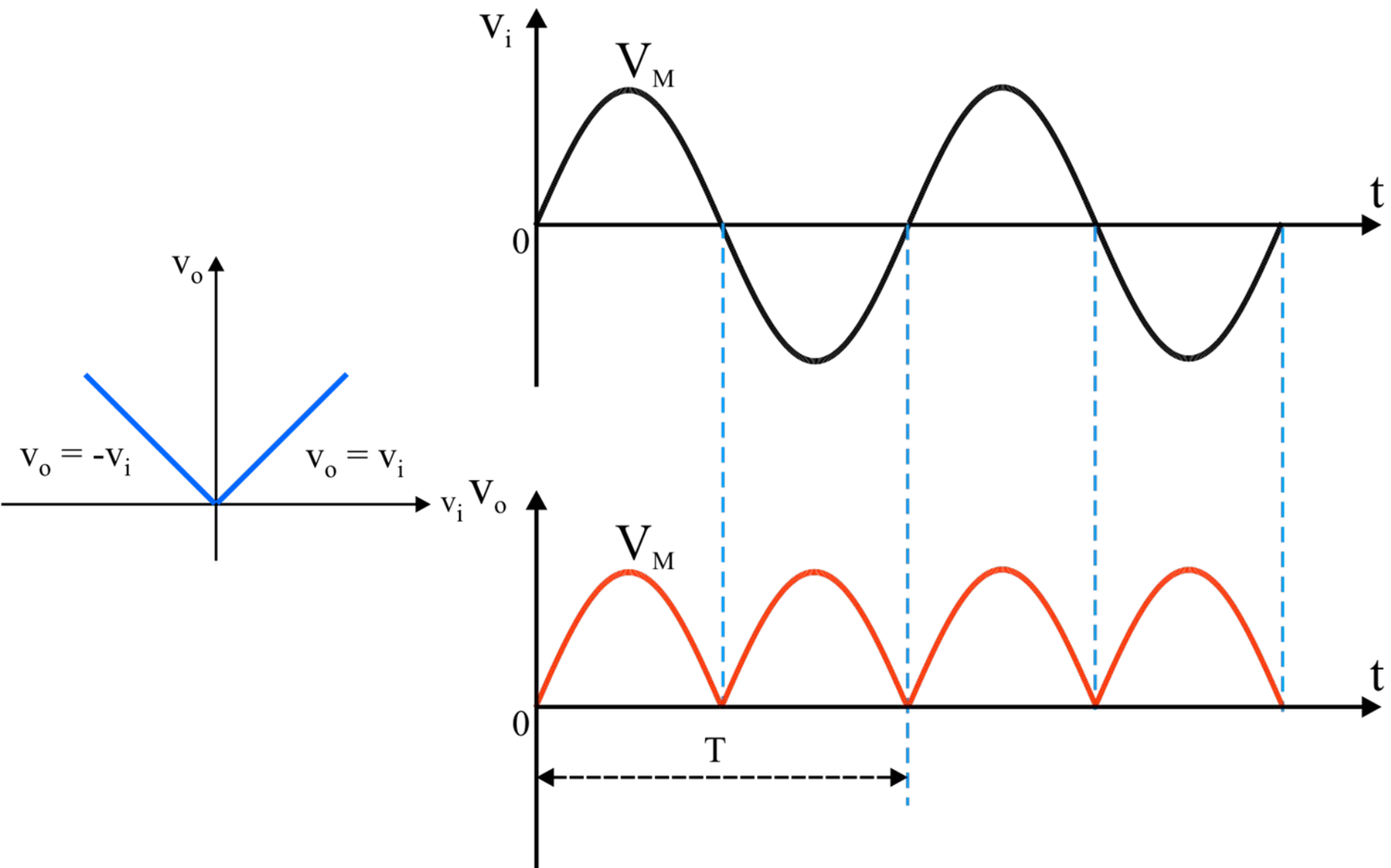

## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.

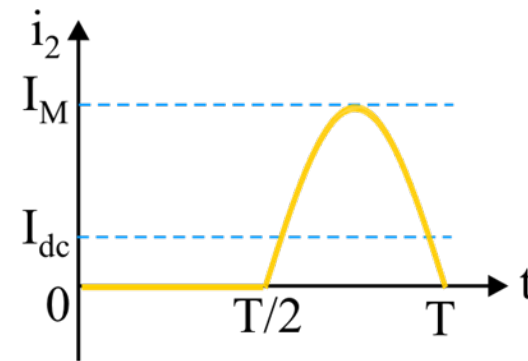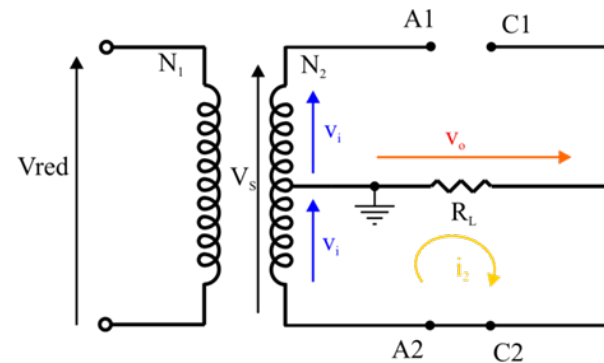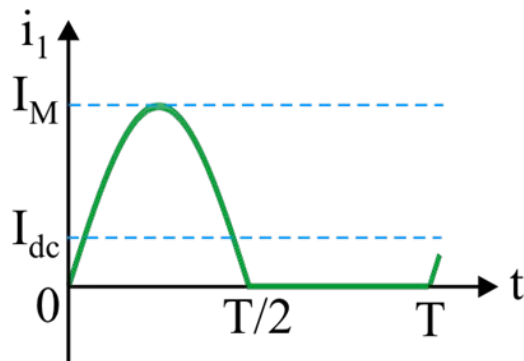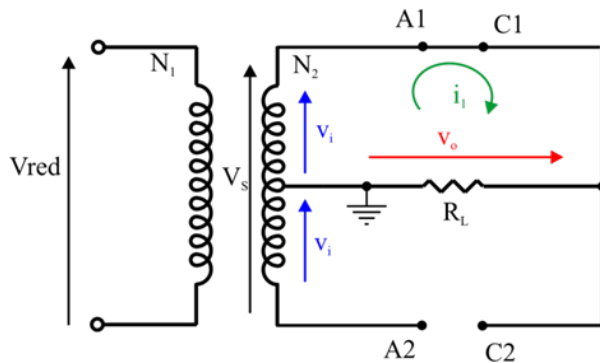
#### 3.2.1.1.- Cálculo de las corrientes.



$$I_{dc} = \frac{I_M}{\pi}$$

$$I = \frac{I_M}{2}$$


$$i = \frac{V_o}{R_L}$$

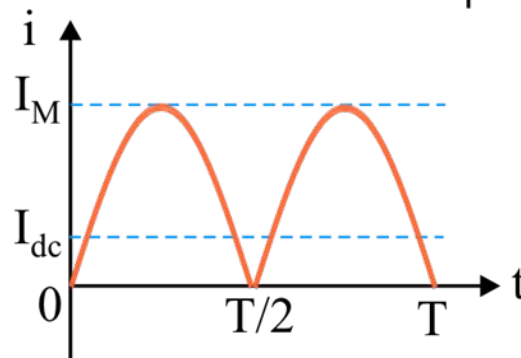

## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.
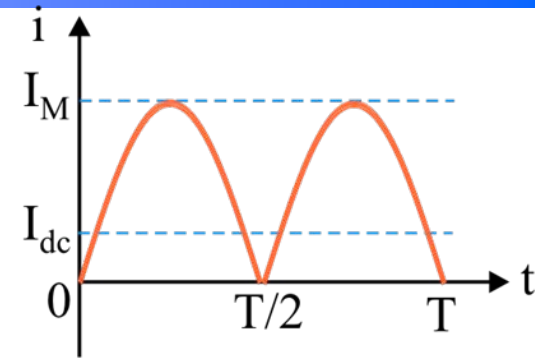
#### 3.2.1.1.- Cálculo de las corrientes.



$$I_{dc} = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{\frac{T}{2}} i \, dt + \int_{\frac{T}{2}}^T i \, dt \right] = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_M \cdot \sin(\omega t) \, dt = \frac{2 \cdot I_M}{T} \cdot \frac{(-1)}{\omega} [\cos(\omega t)]_0^{\frac{T}{2}}$$
$$I_{dc} = \frac{2 \cdot I_M}{\pi}$$


#### Valor eficaz

$$I^2 = \frac{1}{T} \left[ \int_0^{\frac{T}{2}} i^2 \, dt + \int_{\frac{T}{2}}^T i^2 \, dt \right] = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i^2 \, dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_M^2 \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{2 \cdot I_M^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin^2(\omega t) \, dt =$$
$$= \frac{2 \cdot I_M^2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \, dt = \frac{I_M^2}{T} \left[ t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right]_0^{\frac{T}{2}} =$$
$$= \frac{I_M^2}{T} \left[ \frac{T}{2} - 0 - \frac{1}{2\omega} \sin 2\pi + \frac{1}{2\omega} \sin 0 \right] = \frac{I_M^2}{2}$$
$$I = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.1.- Circuito con dos diodos.
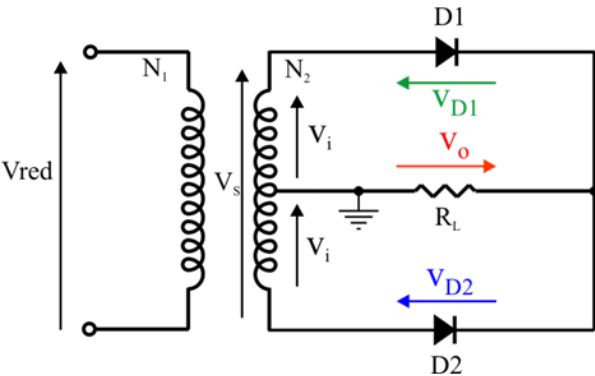
#### 3.2.1.1.- Cálculo de las tensiones en los diodos.




$$V_{D1} = V_i - V_o$$

$$V_{D2} = -V_i - V_o$$

$$0 \leq t \leq \frac{T}{2} \rightarrow v_o = v_i \Rightarrow \begin{cases} V_{D1} = v_i - v_o = 0 \\ V_{D2} = -v_i - v_o = -2 v_i \end{cases}$$




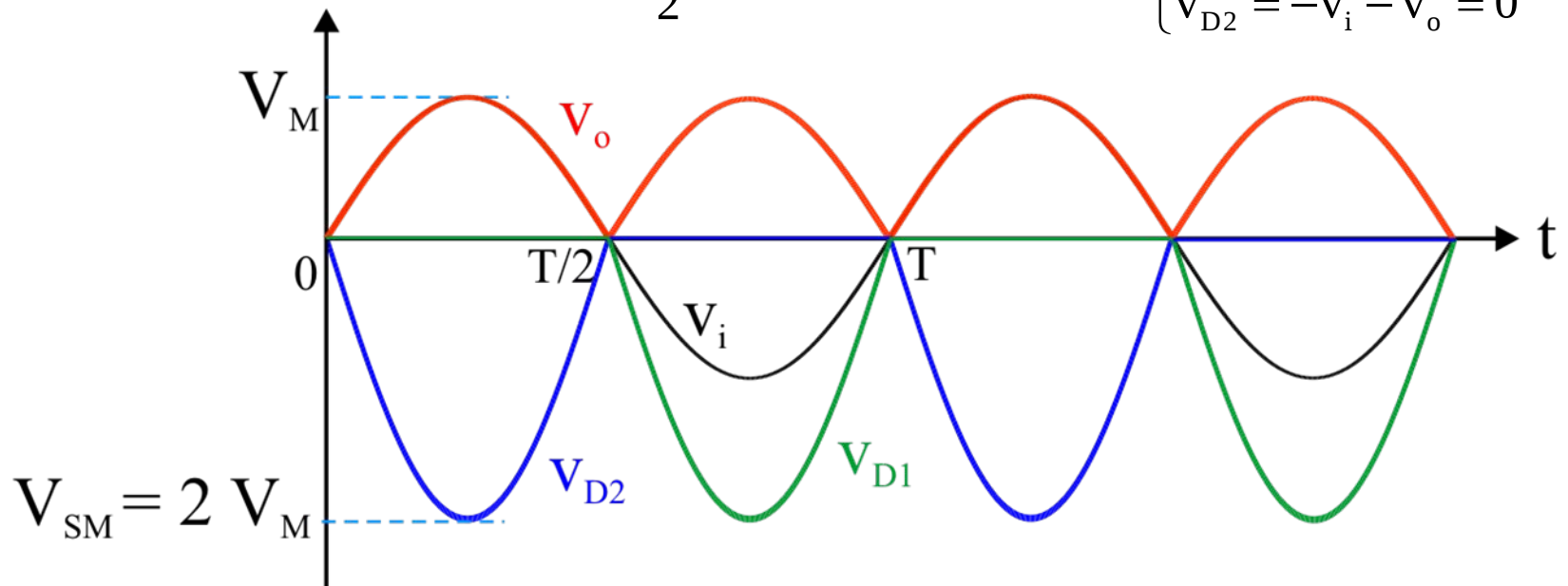
$$\frac{T}{2} \leq t \leq T \rightarrow v_o = -v_i \Rightarrow \begin{cases} V_{D1} = v_i - v_o = 2 v_i \\ V_{D2} = -v_i - v_o = 0 \end{cases}$$



# 3.- Circuitos rectificadores.

## 3.2.- Rectificador de onda completa.

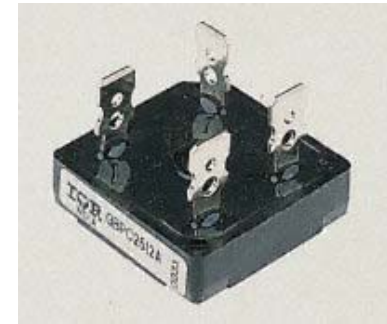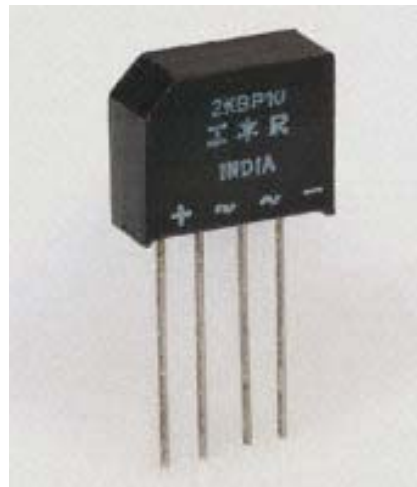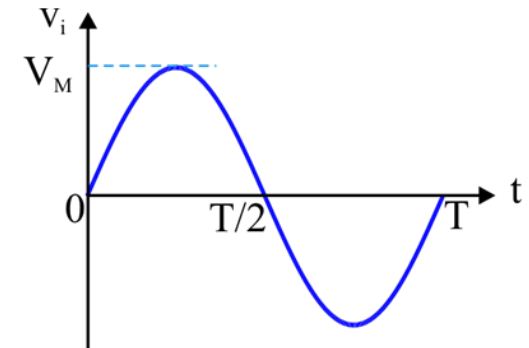
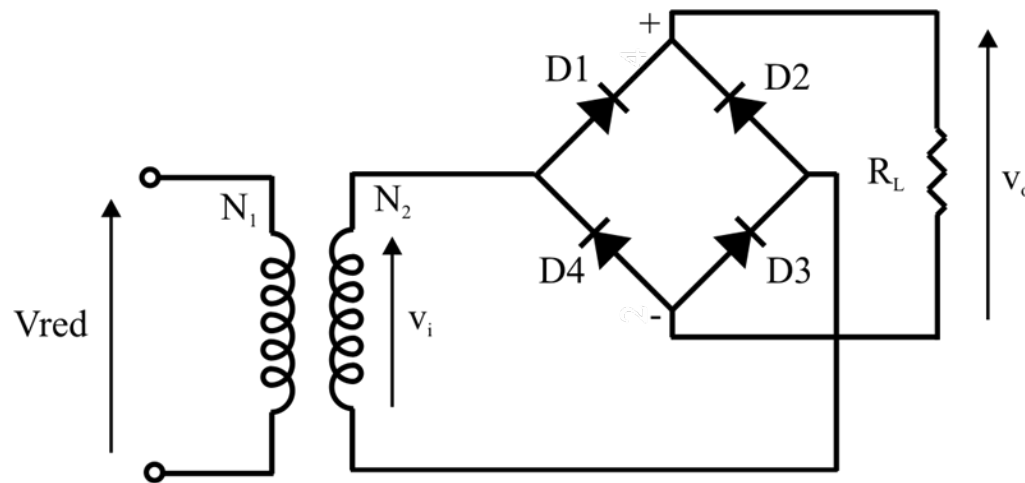
### 3.2.2.- Circuito con puente de diodos.





## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.2.- Circuito con puente de diodos.

**D1 y D3 ON, D2 y D4 OFF**

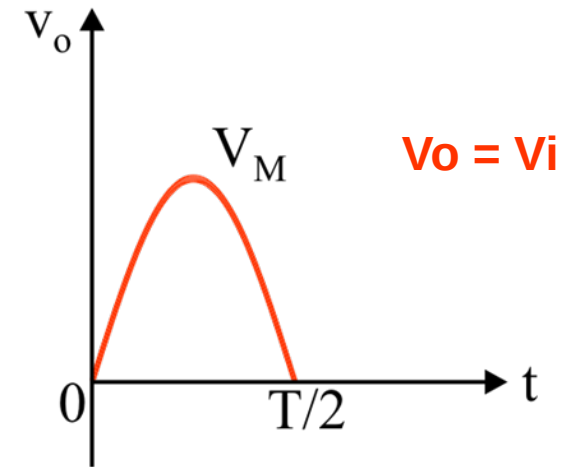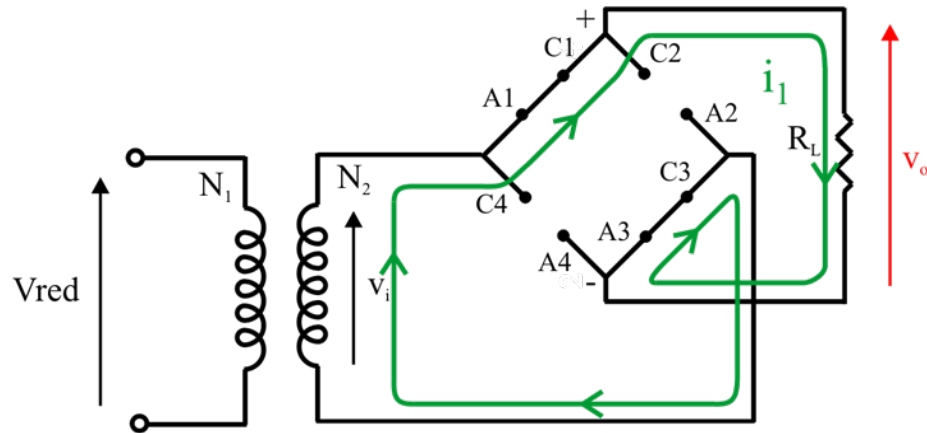


**D1 y D3 OFF, D2 y D4 ON**

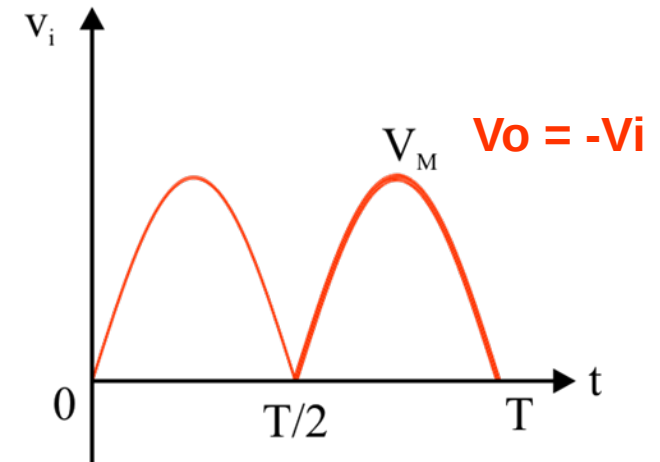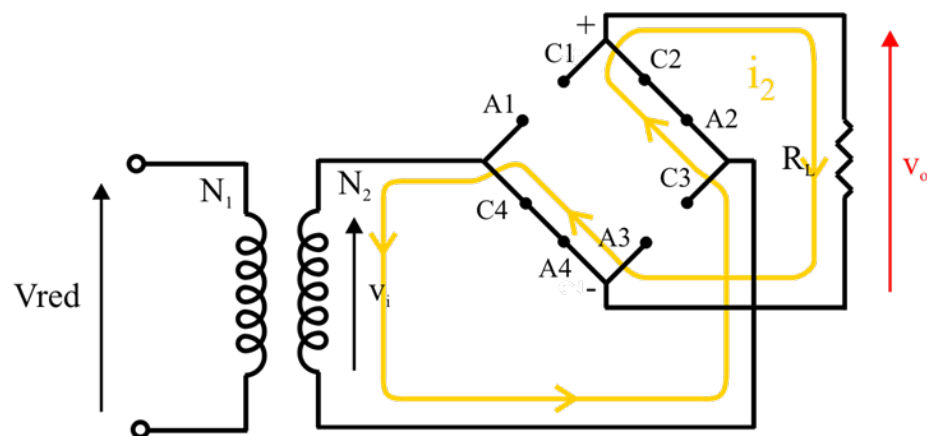

## 3.2.- Rectificador de onda completa.


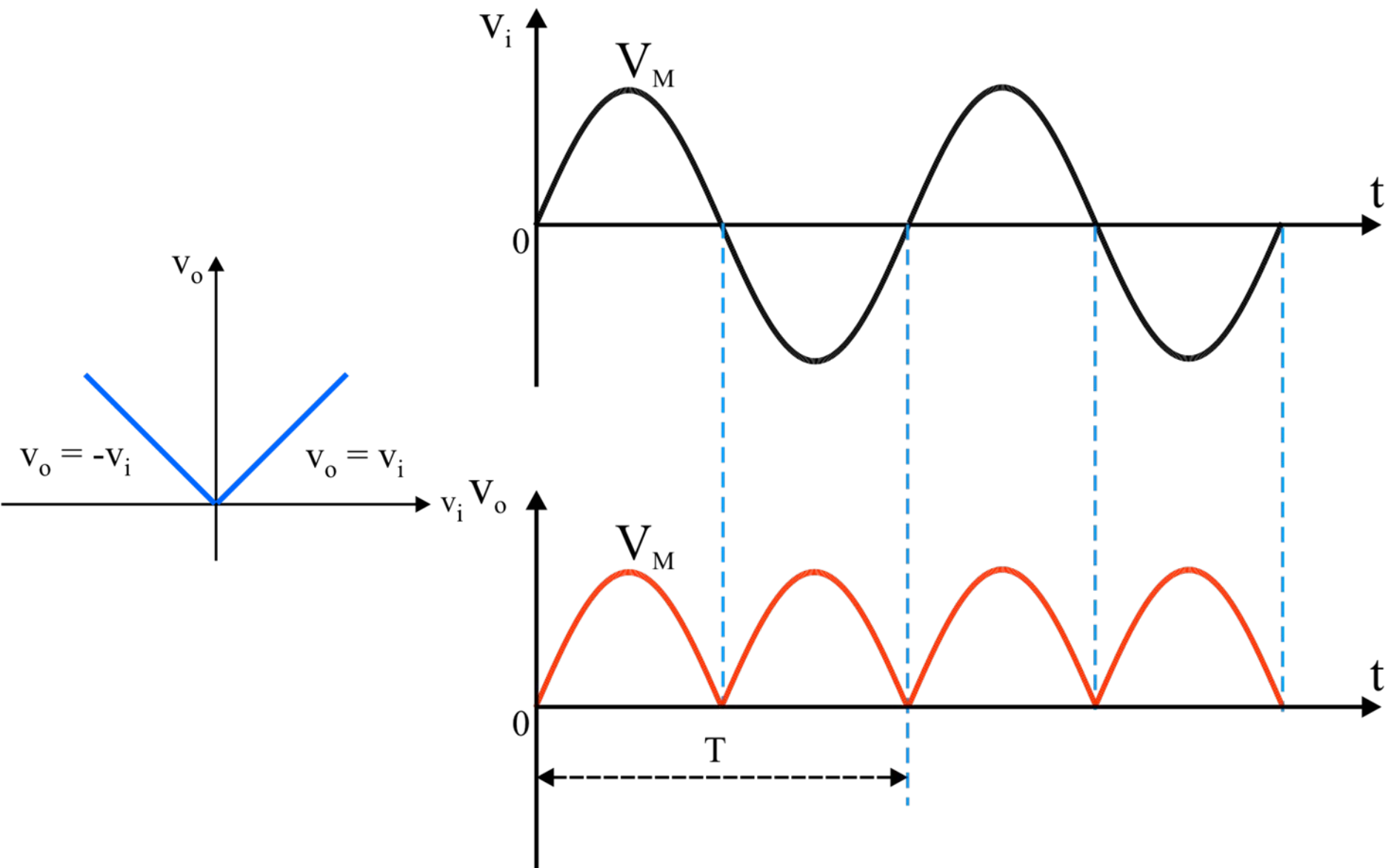
### 3.2.2.- Circuito con puente de diodos.



## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.2.- Circuito con puente de diodos.

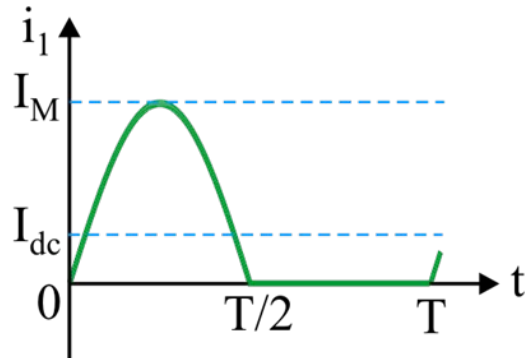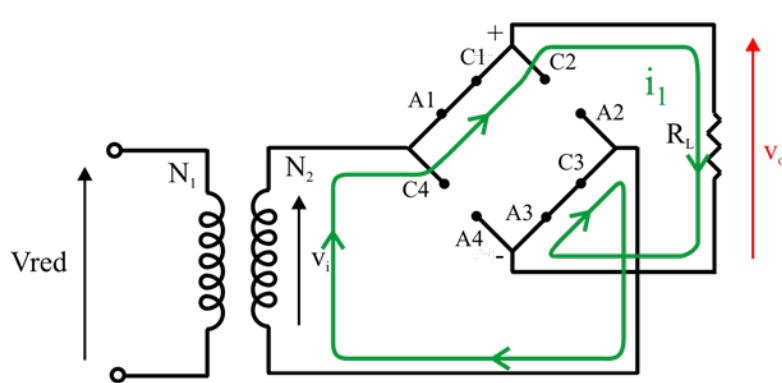
#### 3.2.2.1.- Cálculo de las corrientes.



$$I_{dc} = \frac{I_M}{\pi}$$



$$I = \frac{I_M}{2}$$

$$i = \frac{v_o}{R_L}$$

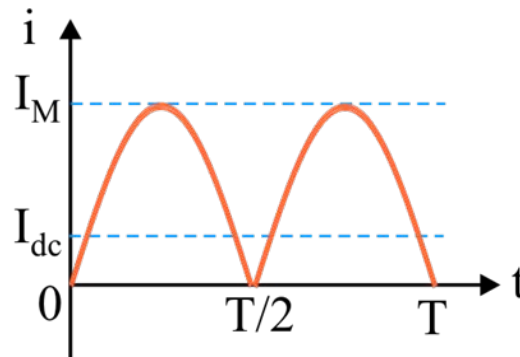

$$I_{dc} = \frac{2 \cdot I_M}{\pi}$$


$$I = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

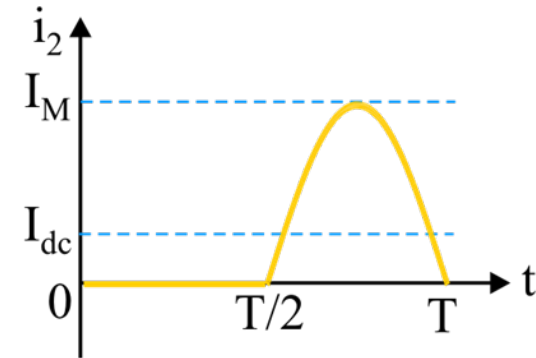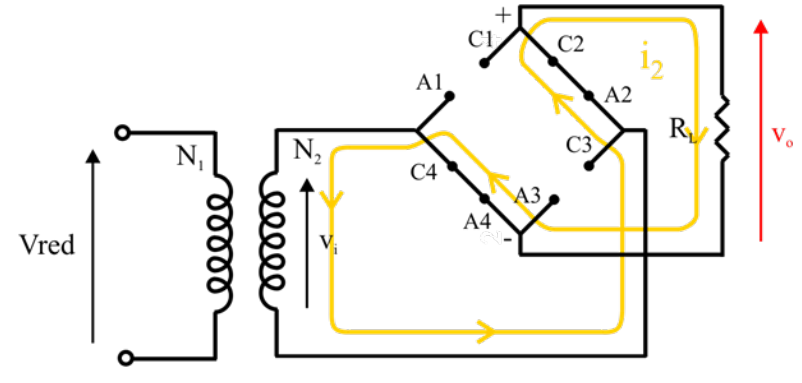

## 3.2.- Rectificador de onda completa.

### 3.2.2.- Circuito con puente de diodos.
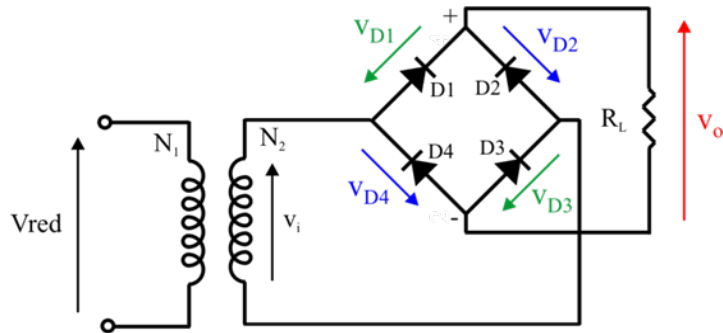
#### 3.2.2.2.- Cálculo de las tensiones en los diodos.




$$v_{D1} \equiv v_{D3} = \frac{1}{2} (v_i - v_o)$$

$$v_{D2} \equiv v_{D4} = -\frac{1}{2} (v_i + v_o)$$


$$0 \leq t \leq \frac{T}{2} \rightarrow v_o = v_i \Rightarrow \begin{cases} v_{D1} \equiv v_{D3} = \frac{1}{2} (v_i - v_o) = 0 \\ v_{D2} \equiv v_{D4} = -\frac{1}{2} (v_i + v_o) = -v_i \end{cases}$$
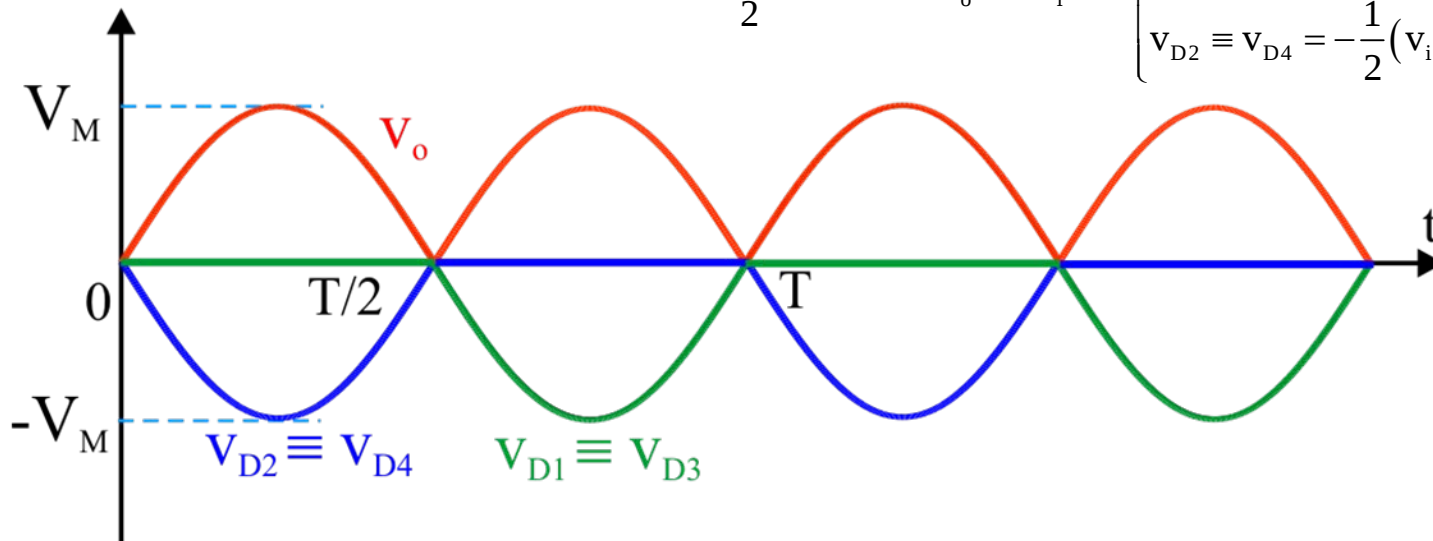
$$\frac{T}{2} \leq t \leq T \rightarrow v_o = -v_i \Rightarrow \begin{cases} v_{D1} \equiv v_{D3} = \frac{1}{2} (v_i - v_o) = v_i \\ v_{D2} \equiv v_{D4} = -\frac{1}{2} (v_i + v_o) = 0 \end{cases}$$




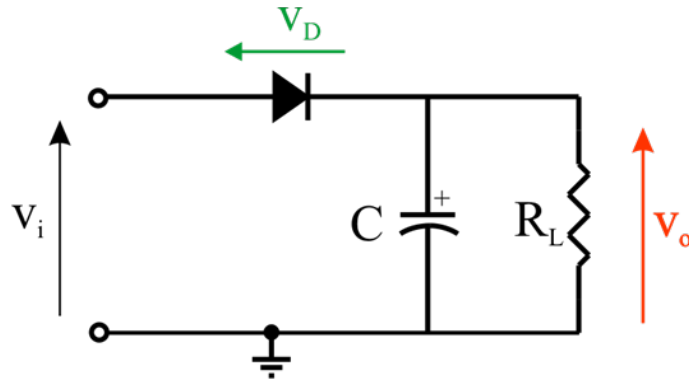
## 4.- Filtrado de Condensador.

*A los circuitos rectificadores vistos hasta ahora vamos añadirles un condensador en paralelo con la carga*





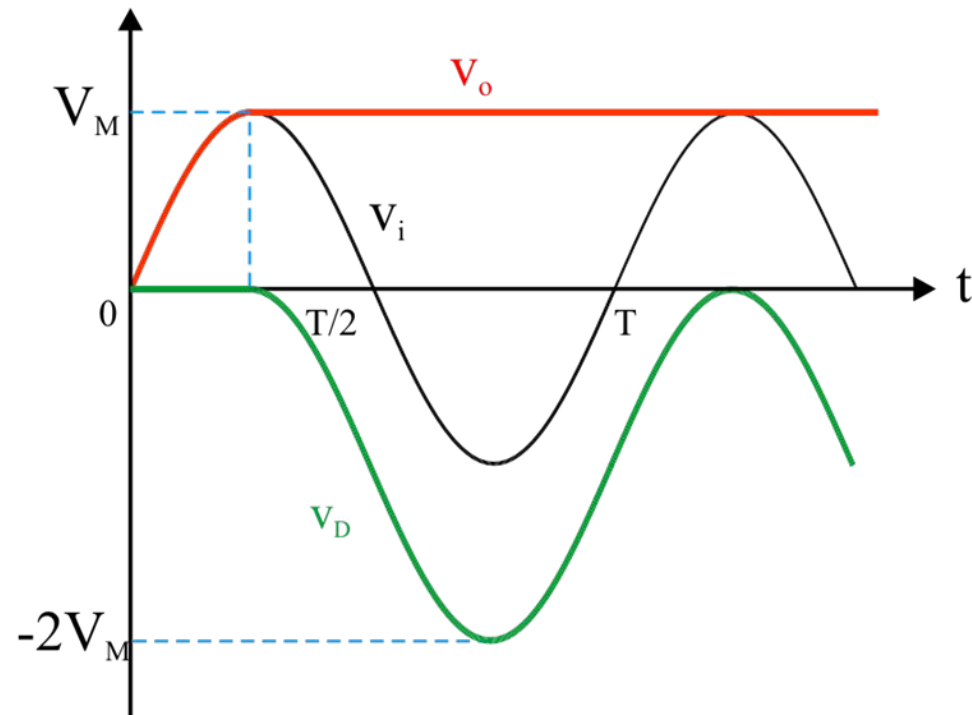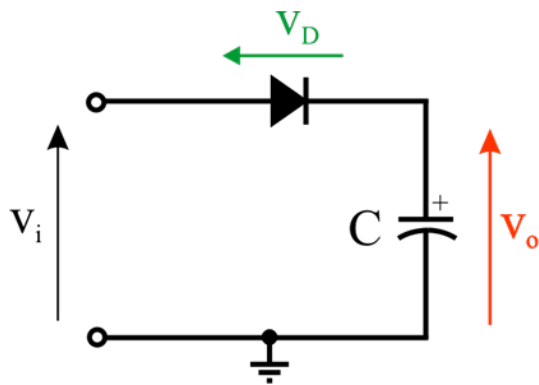*En un primer análisis suponemos  $R_L = \infty$*




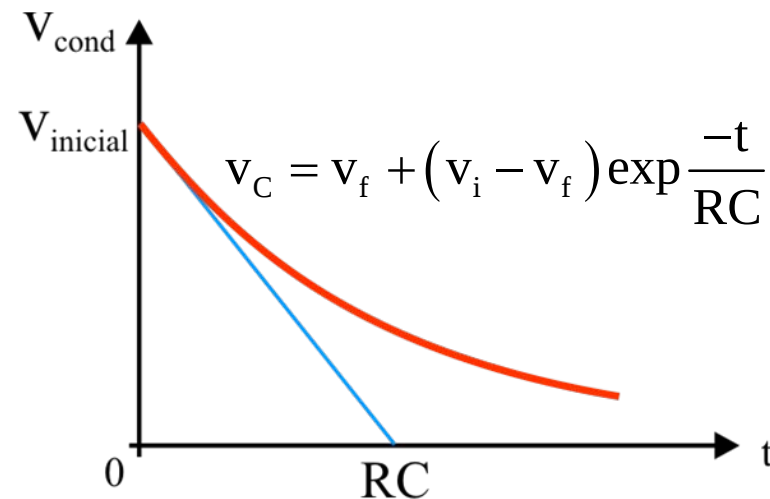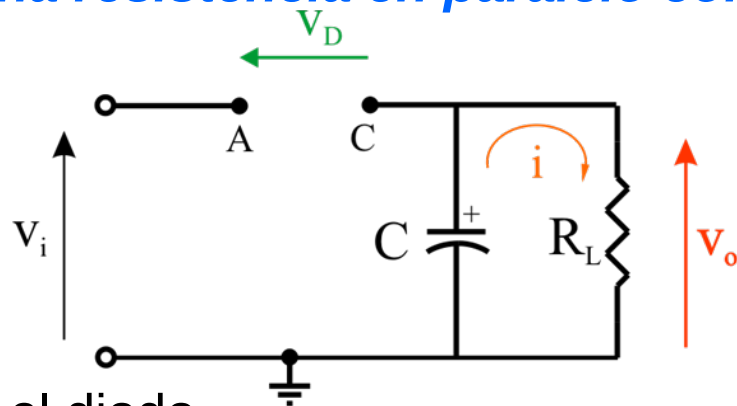
## 4.- Filtrado de Condensador.

*Ponemos una resistencia en paralelo con el condensador*




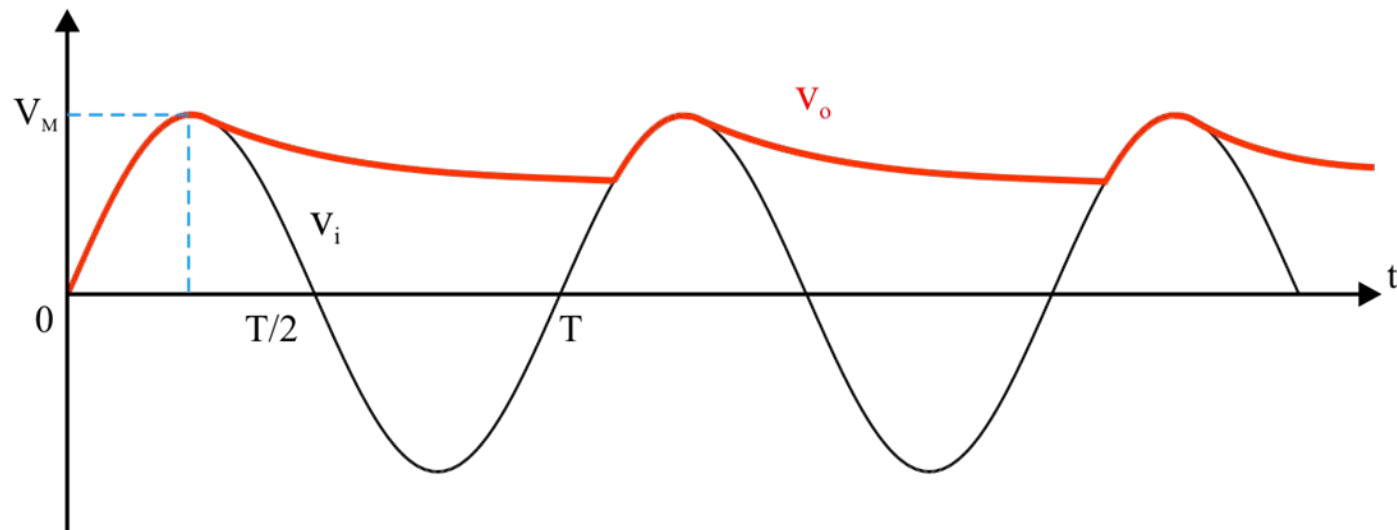A partir de  $T/4$  el diodo se pone en OFF y el C se descarga a través de R



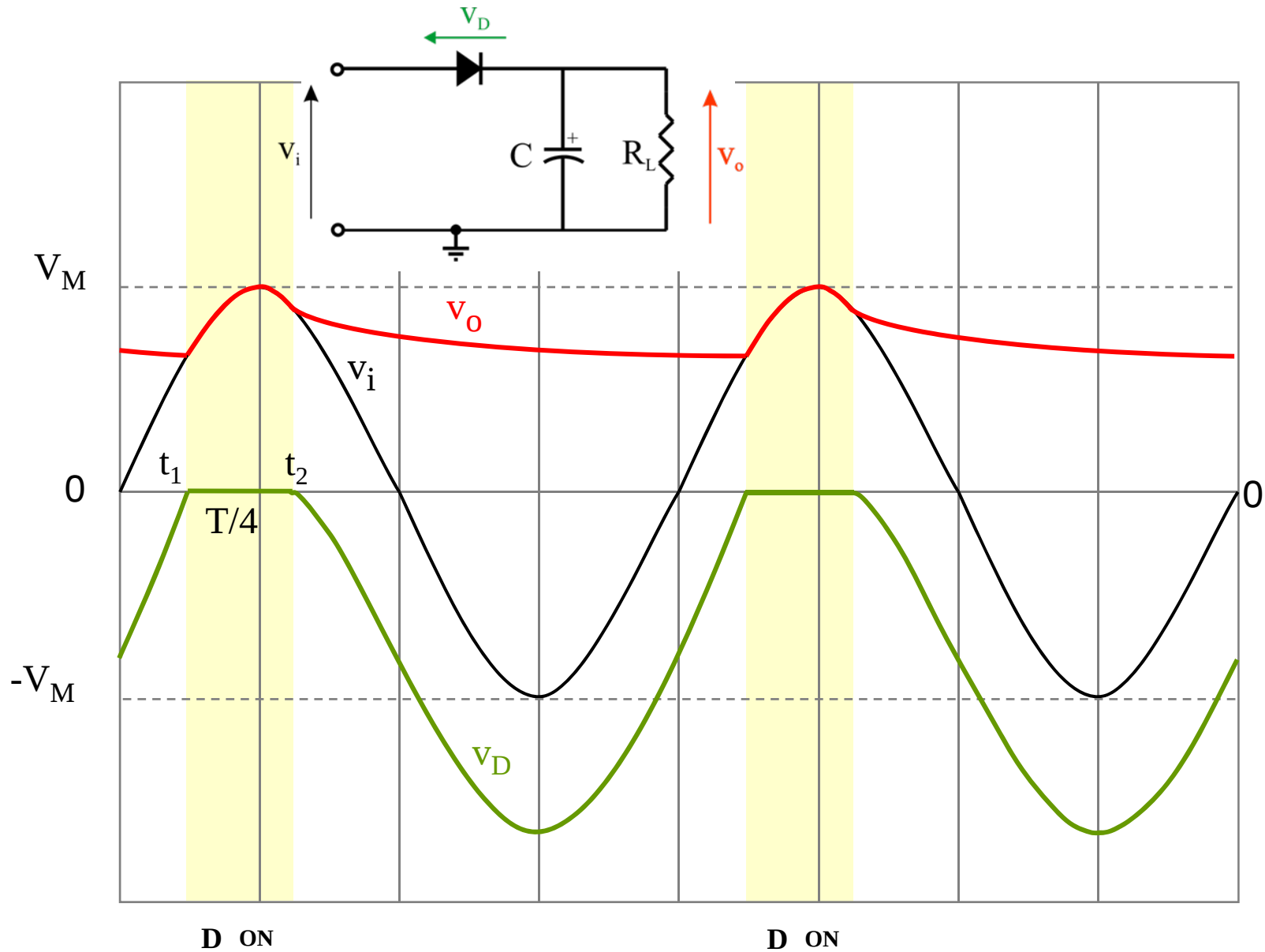

**D ON**

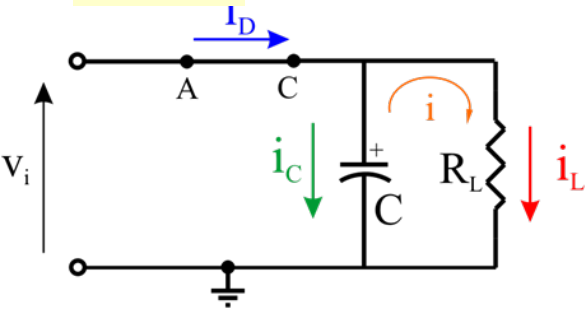


$$i_D = i_L + i_C$$

$$i_L = \frac{v_O}{R_L} = \frac{V_M}{R_L} \sin \omega t$$

$$i_C = C \frac{dv_O}{dt}$$

$$i_C = 2\pi f \cdot C \cdot V_M \cdot \cos \omega t$$


**D OFF**

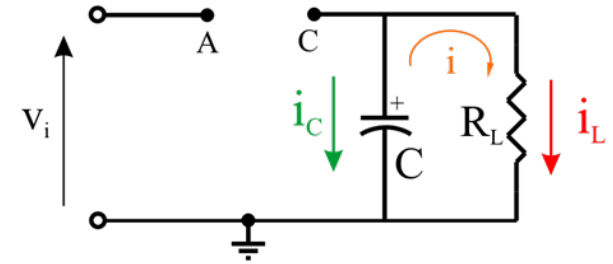



$$i_D = 0$$


$$i = i_L = -i_C$$

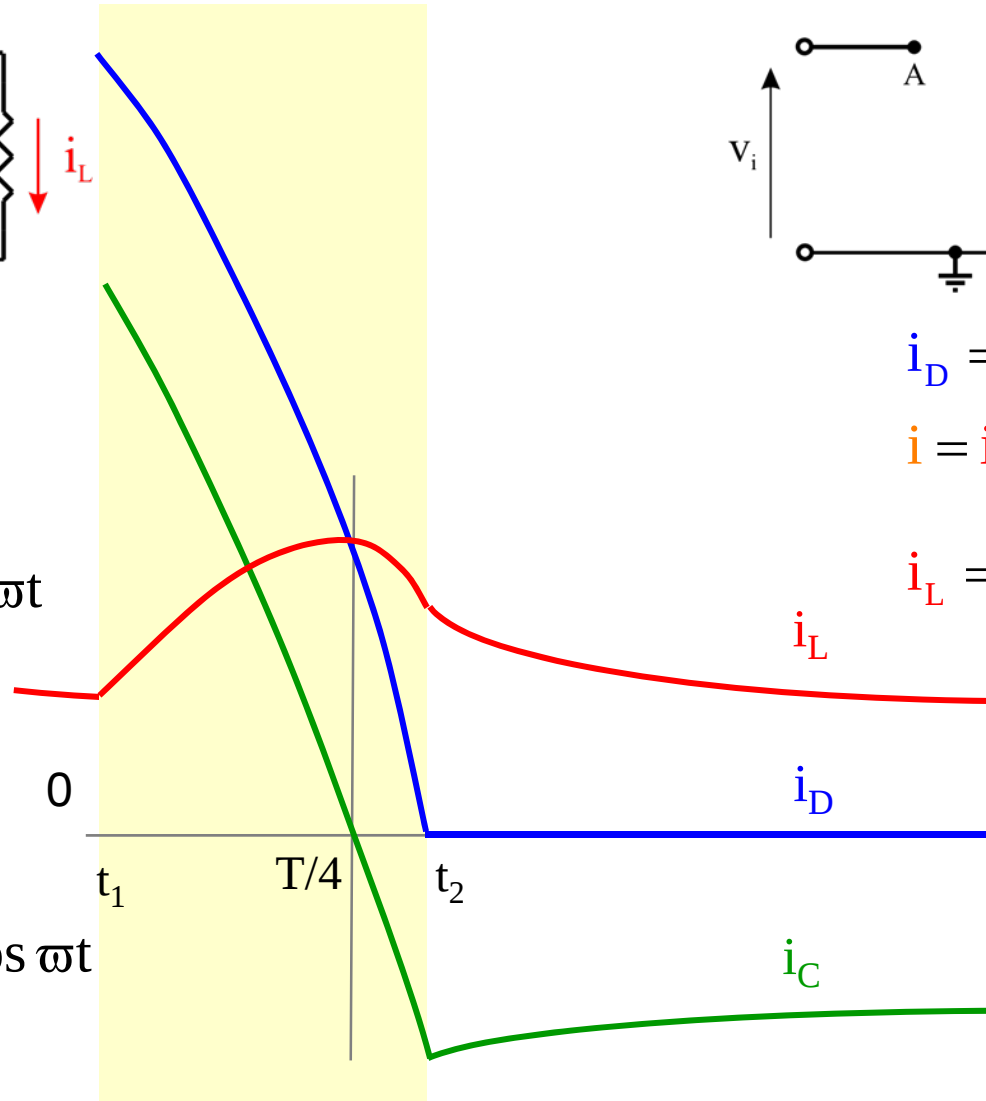
$$i_L = \frac{v_O}{R_L} = \frac{V_M}{R_L} \exp \frac{-t}{RC}$$



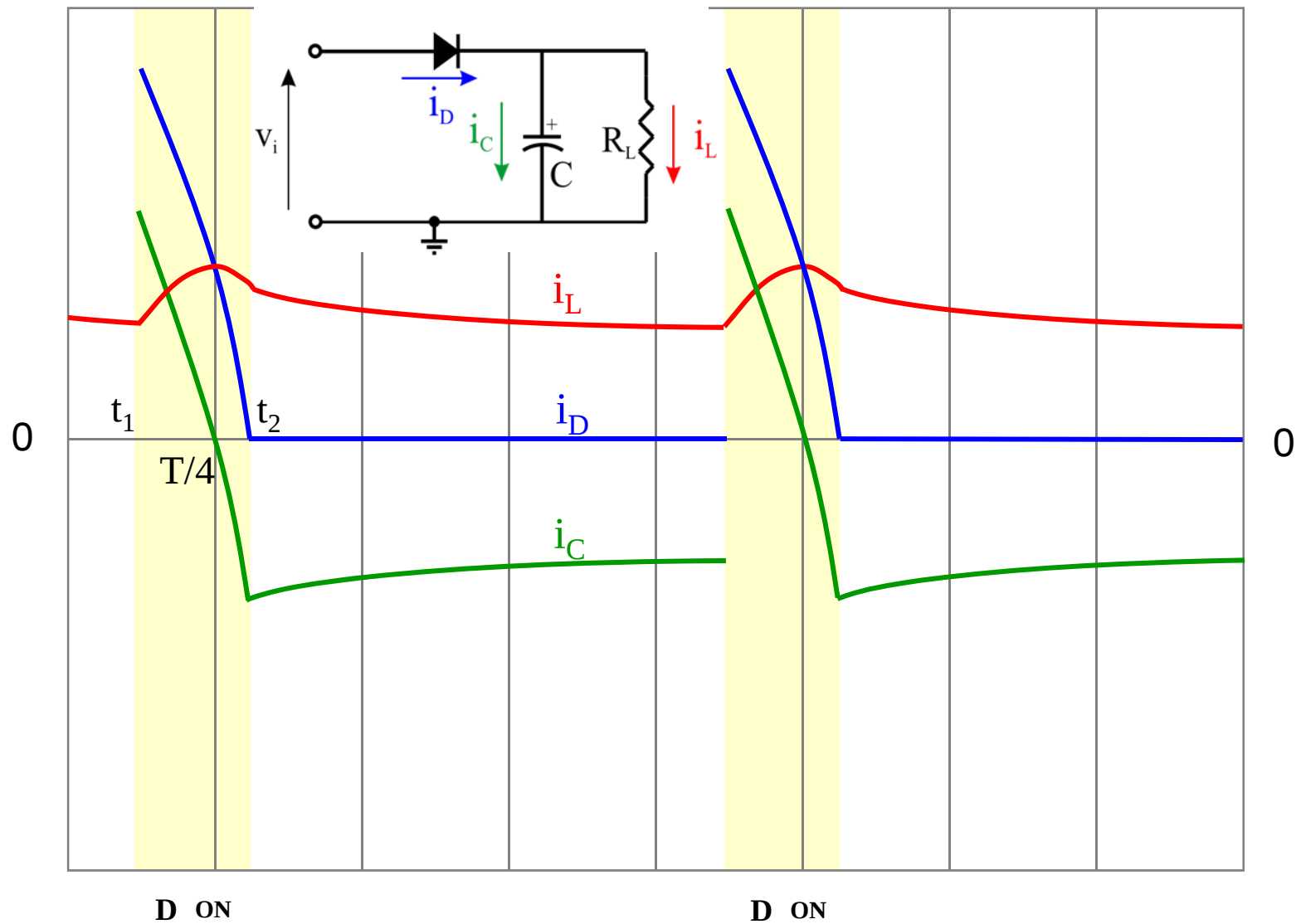

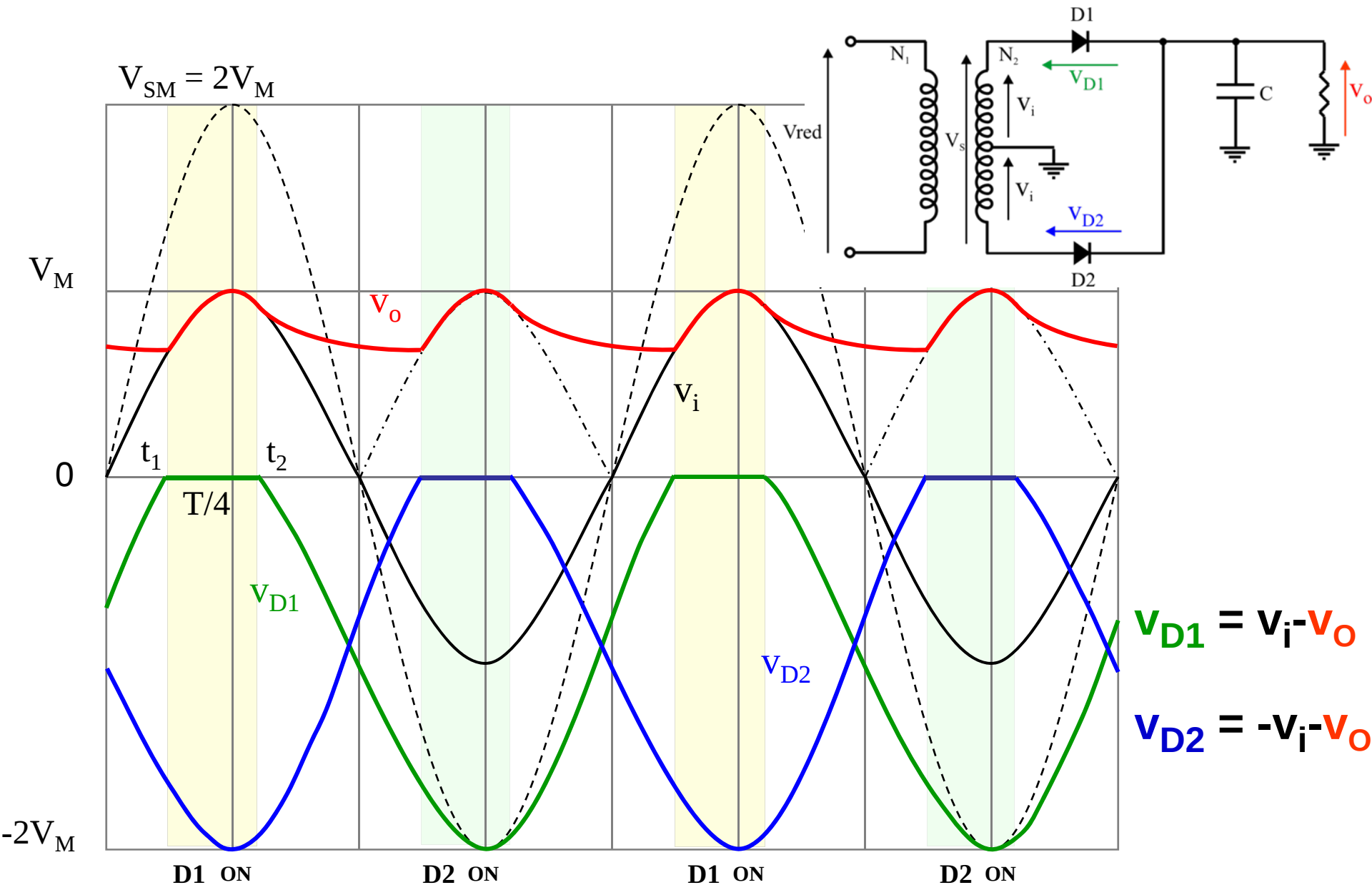

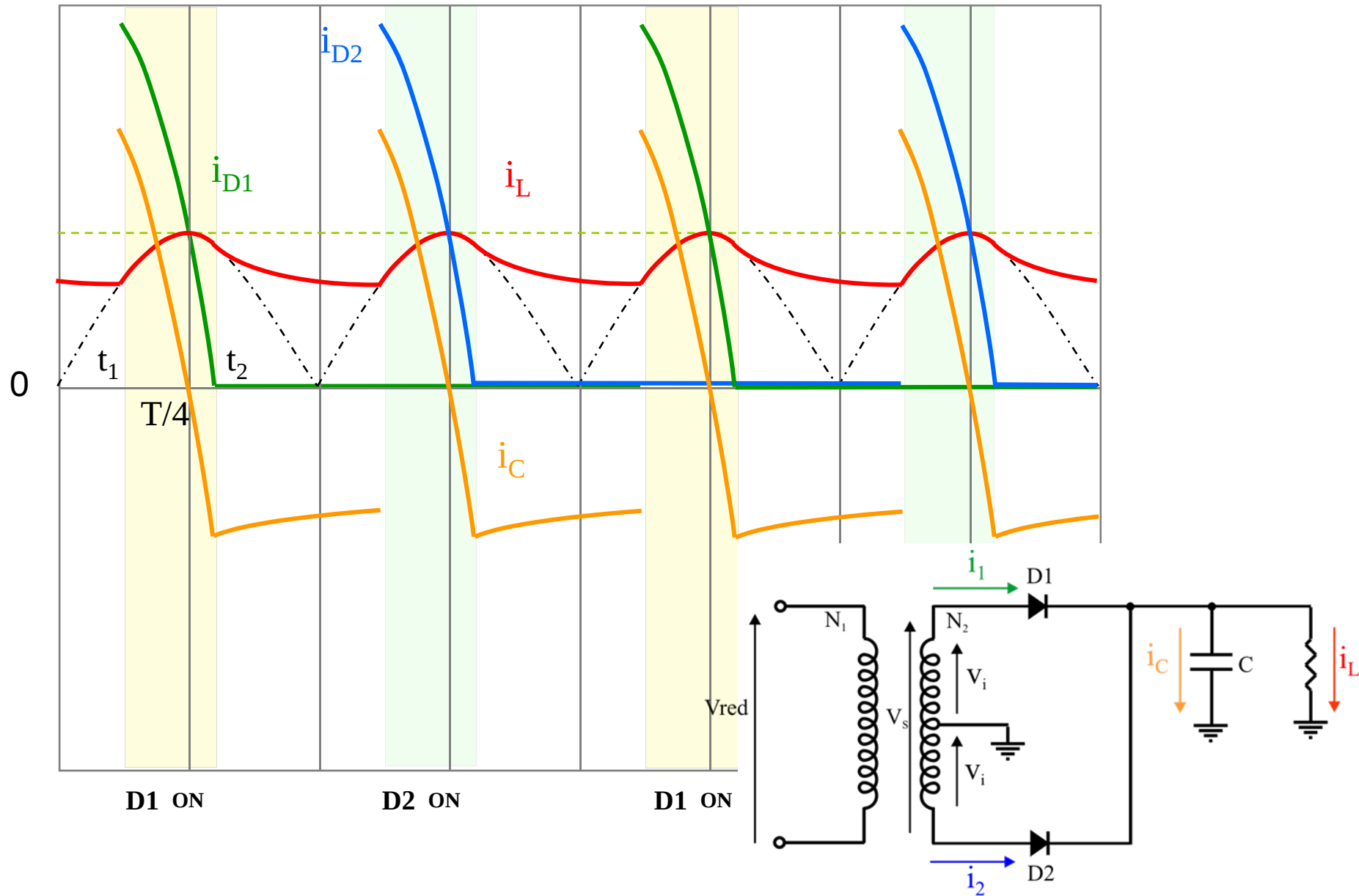


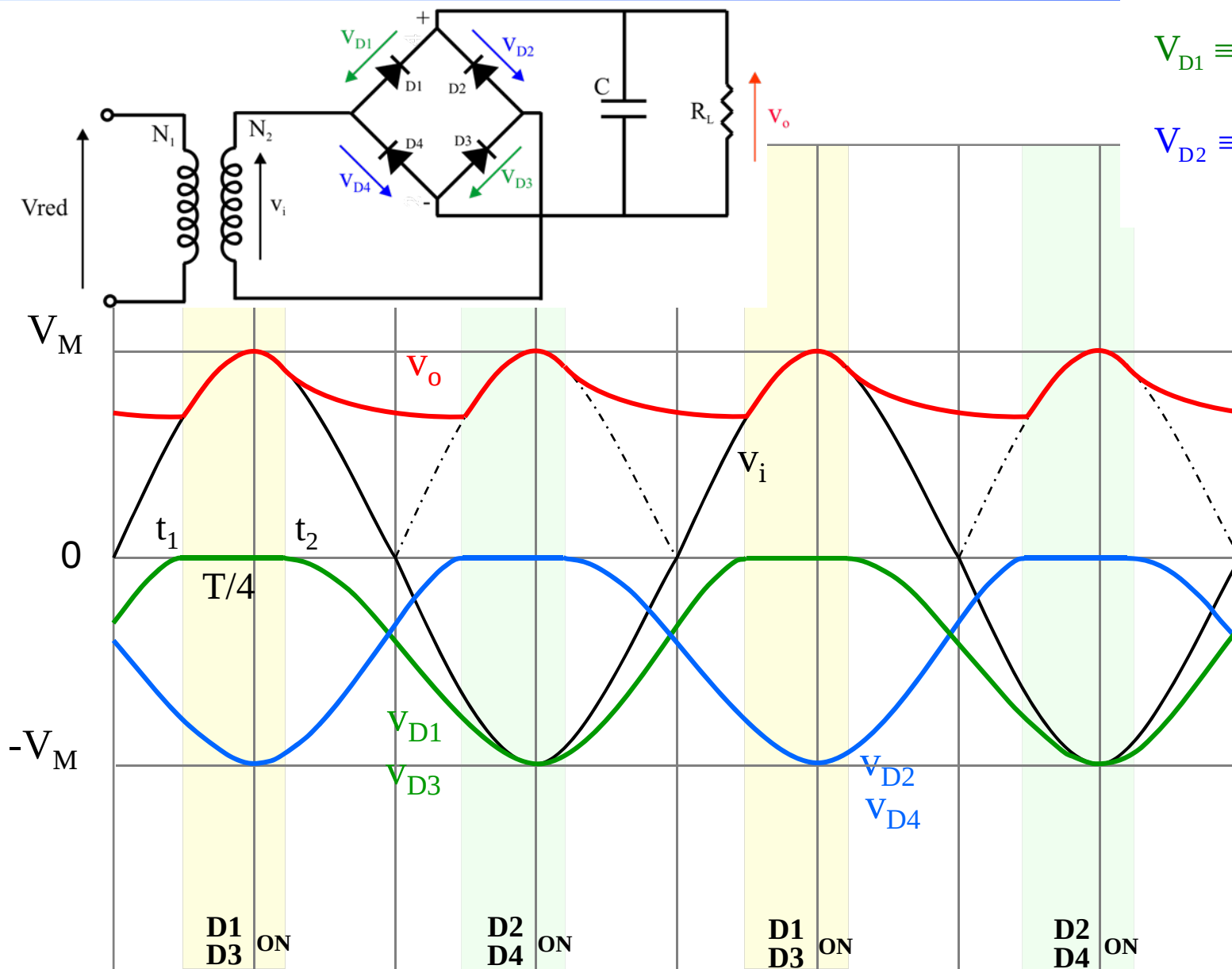

$$V_{D1} \equiv V_{D3} = \frac{1}{2}(v_i - v_o)$$

$$V_{D2} \equiv V_{D4} = \frac{1}{2}(-v_i - v_o)$$

# Cálculos.

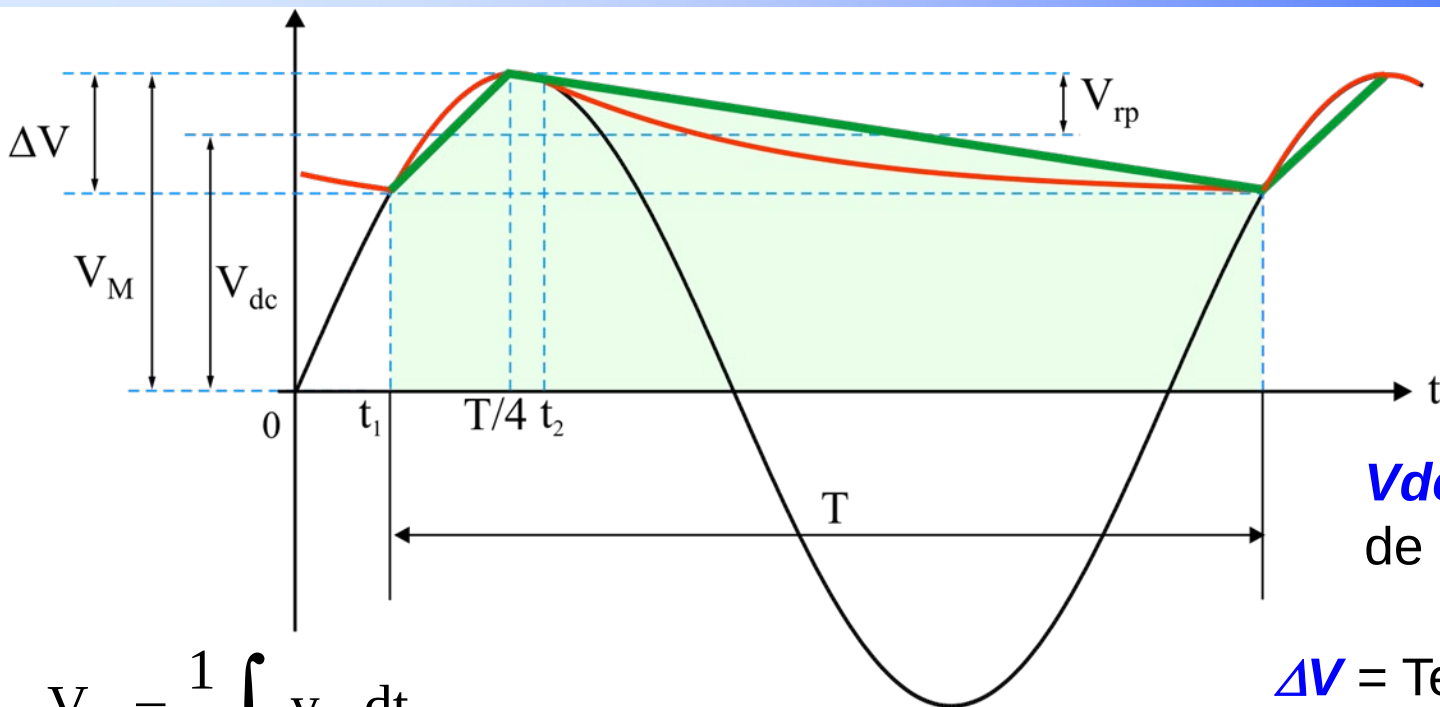


**V<sub>dc</sub>** = Valor medio de la tensión de rizado

**ΔV** = Tensión de descarga del condensador

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_T v_O dt$$
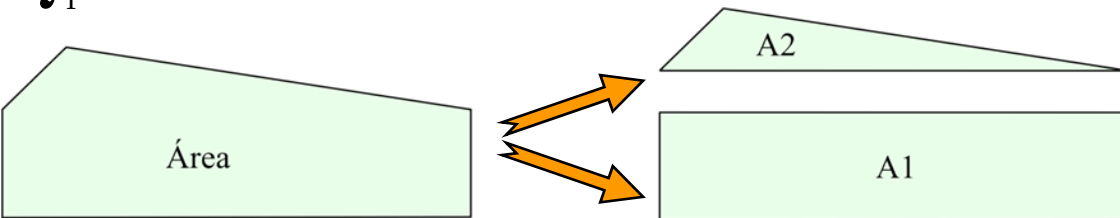
$$\int_T v_O dt = \text{Área encerrada por la curva} = A1 + A2$$




$$A2 = \frac{1}{2} T \cdot \Delta V$$

$$A1 = T \cdot (V_M - \Delta V)$$

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_T v_O dt = \frac{1}{T} \left[ T(V_M - \Delta V) + \frac{1}{2} T \Delta V \right]$$

$$V_{dc} = V_M - \frac{\Delta V}{2}$$

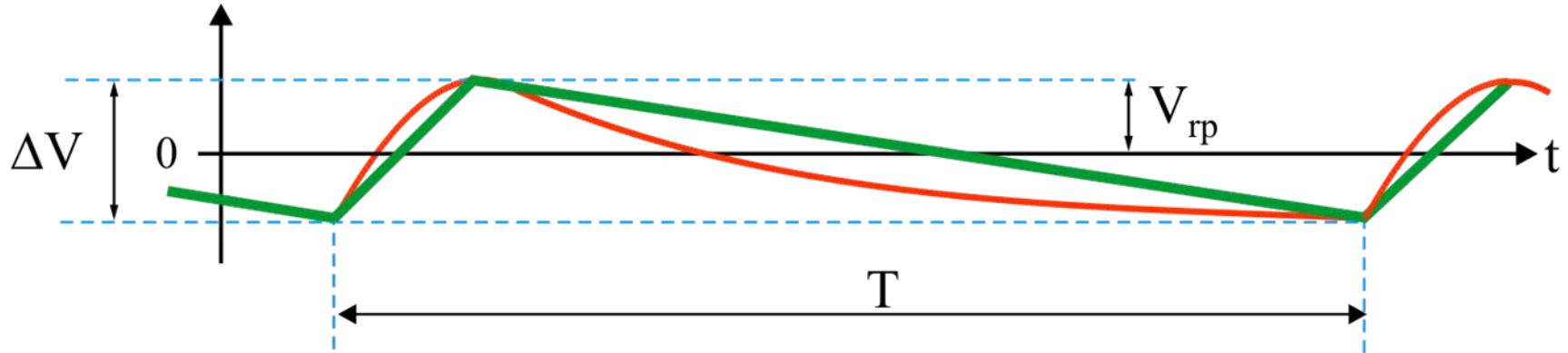

$V_{rp}$  = Tensión de pico de rizado

$$V_{rp} = \frac{\Delta V}{2}$$


$V_r$  = Tensión eficaz de rizado

$$V_r = \frac{V_{rp}}{\sqrt{3}} = \frac{\Delta V}{2\sqrt{3}}$$



$\gamma$  = Factor de ondulación

$$\gamma(\%) = \frac{V_r}{V_{dc}} \cdot 100$$

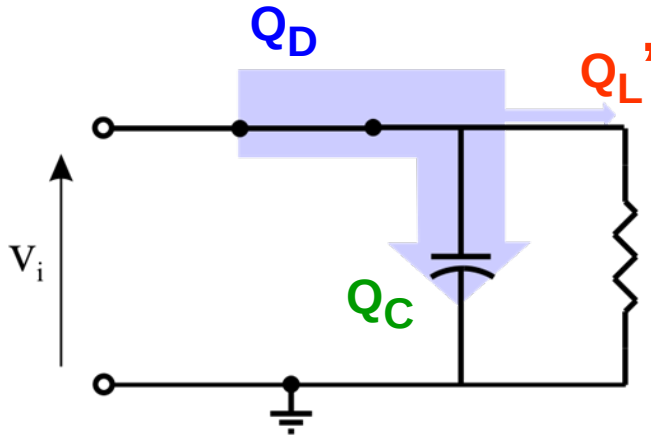**D. ON  $\rightarrow$  Carga del condensador**



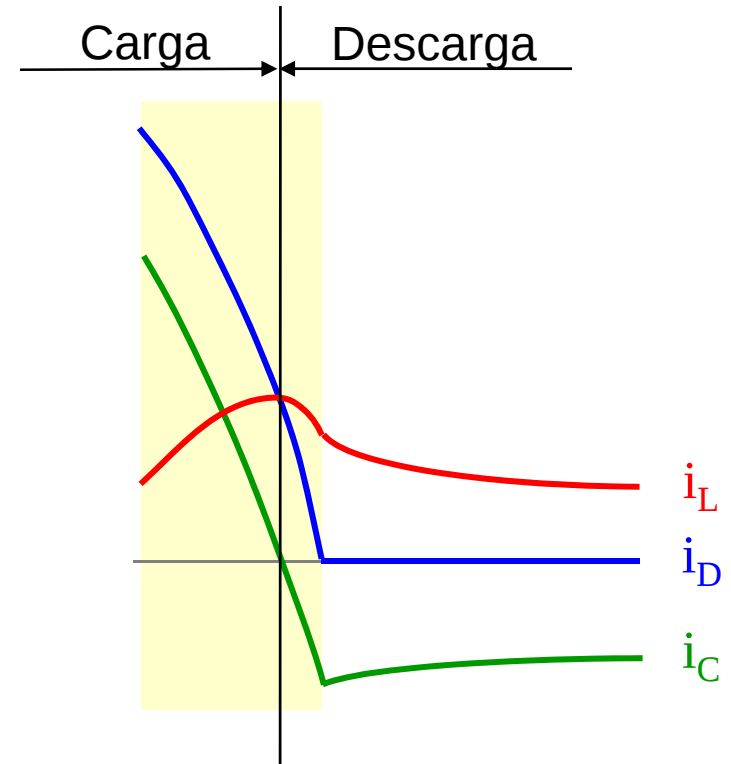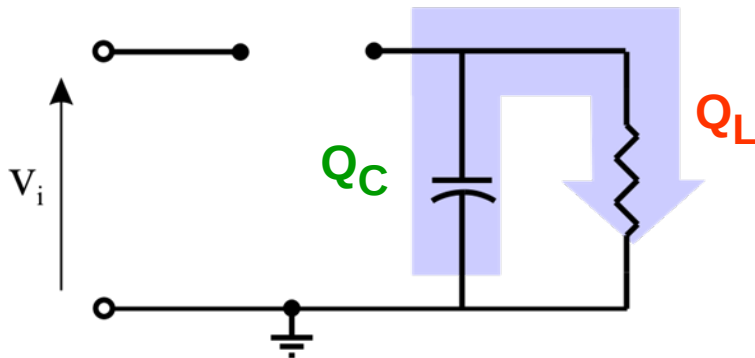**D. OFF  $\rightarrow$  Descarga del condensador**



$$i = \frac{dQ}{dt}$$

$$Q = \int i \, dt$$


$Q_C$  = Carga que almacena el condensador cuando el diodo está en conducción y que proporciona a la carga cuando el diodo deja de conducir

$$Q_C = C \cdot \Delta V$$

$Q_L$  = Cargar que circula por la resistencia. Se supone que toda la carga que circula por la resistencia la proporciona el condensador, es decir, se desprecia  $Q_L'$

$$Q_C = Q_L$$

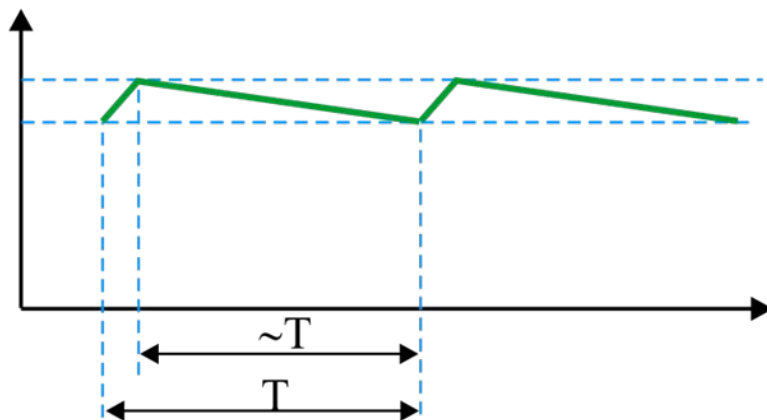Suponemos que el condensador se descarga en un tiempo igual al periodo  $T$





$$Q_L = \int i_L dt = I_{dc} \cdot T$$

$$Q_L = I_{dc} \cdot T$$

$Q_D$  = Carga que atraviesa el diodo
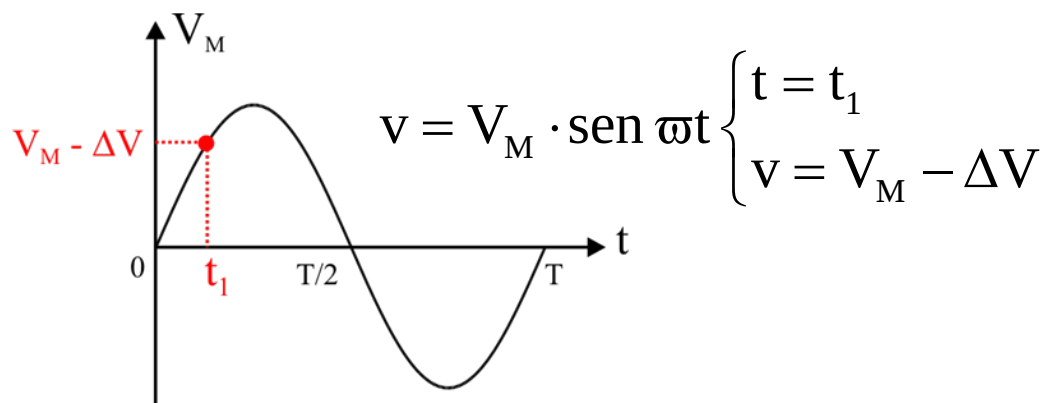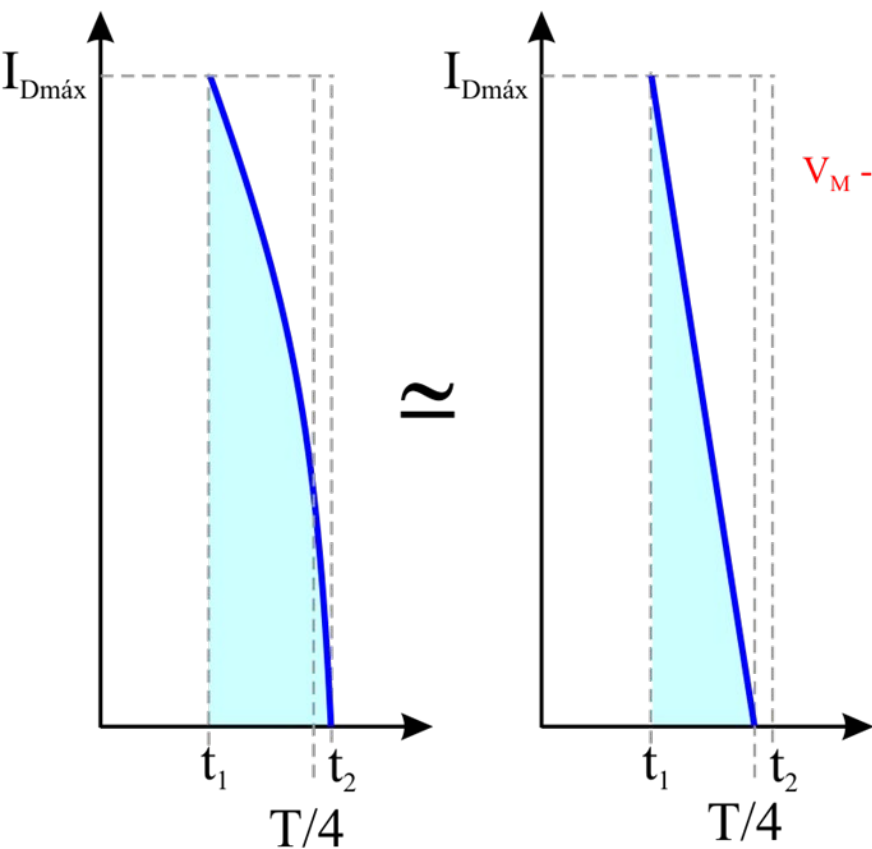
$$Q_D = \int_T i_D dt = \int_{t_1}^{\frac{T}{4}} i_D dt = \text{Area sombreada} \Rightarrow Q_D = \frac{1}{2} I_{D\max} \left( \frac{T}{4} - t_1 \right)$$



$$t_1 = \frac{1}{2\pi f} \arcsin \frac{V_M - \Delta V}{V_M}$$

$$Q_C = Q_L = Q_D$$

$$V_{dc} = V_M - \frac{\Delta V}{2}$$

$$V_{rp} = \frac{\Delta V}{2}$$

$$V_r = \frac{V_p}{\sqrt{3}} = \frac{\Delta V}{2\sqrt{3}}$$

$$\gamma(\%) = \frac{V_r}{V_{dc}} \cdot 100$$

$$Q_C = C \cdot \Delta V$$

$$Q_L = I_{dc} \cdot T$$

*Para onda completa*

$$Q_L = I_{dc} \cdot \frac{T}{2}$$

$$Q_D = \frac{1}{2} I_{Dmax} \left( \frac{T}{4} - t_1 \right)$$

$$t_1 = \frac{1}{2\pi f} \arcsen \frac{V_M - \Delta V}{V_M}$$

$$Q_C = Q_L = Q_D$$