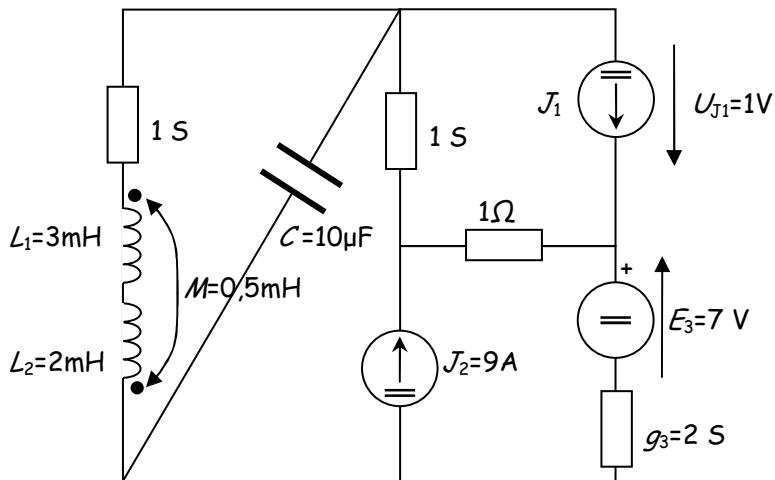


## Korronte zuzena, 2. ariketa

Irudiko zirkuiturako zehaztu:

- 1  $J_1$  iturriaren balioa.
- 2  $J_2$  eta  $E_3$  iturrien izaera eta potentzia.
- 3  $E_3$ ,  $g_3$  iturriaren errendimendua.
- 4 Lotura magnetikoari dagokion energia.




### EBAZPENA:

**Korapiloen metodoaz** ebatzeko, tentsio-iturri erreala korronte-iturri erreala bihurtuko dugu. Horretaz gain, zirkuituaren eskema berriz irudikatuko dugu elementu metatzaleak kendu ondoren.

Ez dugu  $J_1$  iturriaren balioa ezagutzen, bai, bere borneen arteko tentsioa. Informazio hori matrize-sisteman zuzenean txertatu ahal izateko ( $U_{J1}$  tentsioa ezezagun gisa ager dadin), erreferentzia korapilo moduan A edo D hartza komeni zaigu.

Hemen aurkezten den ebazpidean, D hartu dugu.
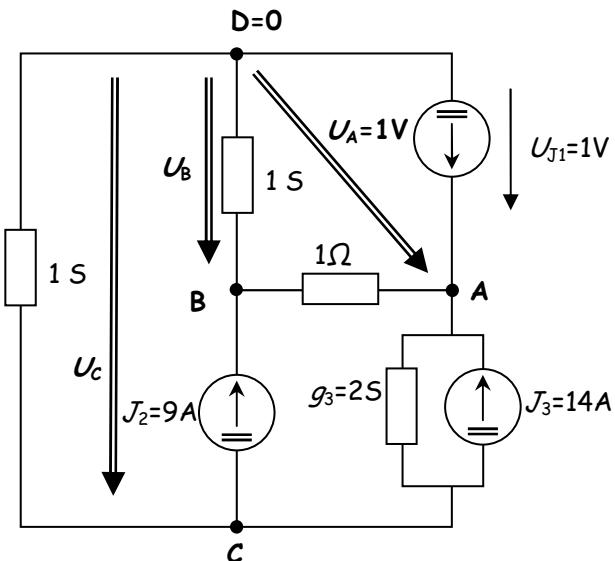
$$J_3 = E_3 \cdot g_3 = 7 \cdot 2 = 14A$$



$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 + 14 \\ 9 \\ -9 - 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 + 14 \\ 9 \\ -23 \end{bmatrix}$$


$$U_A = U_{J_1} = 1 = \frac{\begin{vmatrix} J_1 + 14 & -1 & -2 \\ 9 & 2 & 0 \\ -23 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{6J_1 + 84 - 92 + 27}{18 - 8 - 3} = \frac{6J_1 + 19}{7}$$

$$\frac{6J_1 + 19}{7} = 1 \quad \text{eta} \quad J_1 = -2A$$

$$U_B = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 12 & -2 \\ -1 & 9 & 0 \\ -2 & -23 & 3 \end{vmatrix}}{7} = \frac{81 - 46 - 36 + 36}{7} = \frac{35}{7} = 5V$$

$$U_C = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \\ -2 & 0 & -23 \end{vmatrix}}{7} = \frac{-138 + 18 + 48 + 23}{7} = \frac{-49}{7} = -7V$$

Lortutako balioak zirkuitura eramanda.

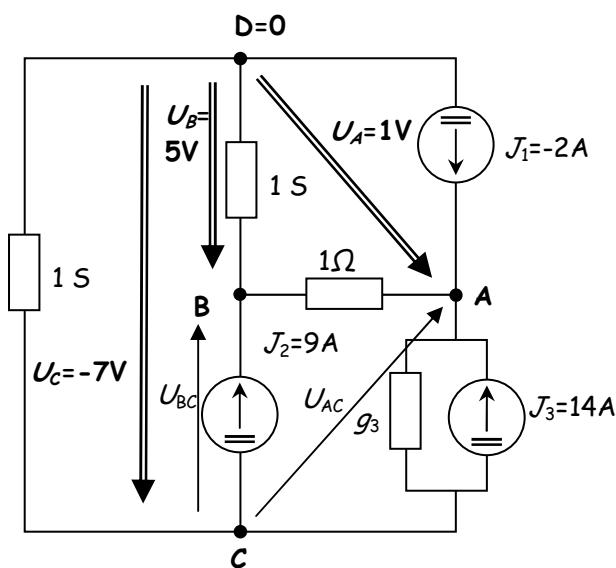

$$U_{BC} - U_B + U_C = 0$$

$$U_{BC} = 5 - (-7) = 12V$$


$$U_{AC} - U_A + U_C = 0$$

$$U_{AC} = 1 - (-7) = 8V$$

1  $J_1$  iturriaren balioa.


$$J_1 = -2A$$

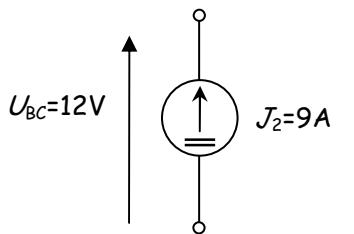**2  $J_2$  eta  $E_3$  iturrien izaera eta potentzia.**



SORGAILUA
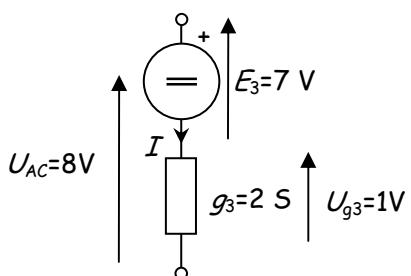
$$P = U_{BC} \cdot J_2 = 12 \cdot 9 = 108W$$



$$I = U_{g3} \cdot g_3 = 1 \cdot 2 = 2A$$

HARGAILUA

$$P = U_{AC} \cdot I = 8 \cdot 2 = 16W$$


**3  $E_3$  iturriaren errendimendua.**

$$\eta = \frac{E_3}{U_{AC}} \cdot 100 = \frac{7}{8} \cdot 100 = \%87,5$$

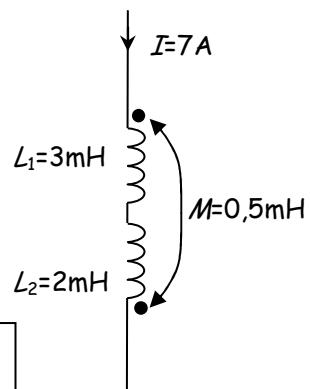
**4 Lotura magnetikoari lotutako energia.**

$$L_b = 3 + 2 - 2 \cdot 0,5 = 4mH$$

$$W = \frac{1}{2} L_b \cdot I^2 = \frac{1}{2} 4 \cdot 10^{-3} \cdot 7^2 = 98mJ$$



Gogoratu!!!

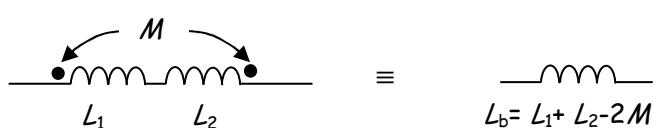

$$M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

