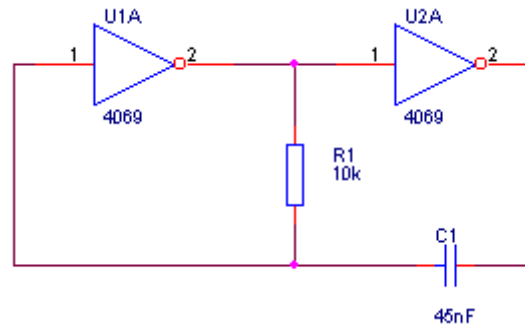


6. Pultsuak sortzeko oinarrizko zirkuituak.

6.1. CMOS ateekin lortutako pultsu sorgailua.

Ez daude egoera egonkorrik. Irteera periodikoki aldatzen da.

Kondentsadorearen eta erresistentziaren balioek mugatzen dute maiztasuna.




$$f = 1 / 2,2 R C$$

6.2. Schmitt ateekin lortutako pultsu sorgailua

TTL eta CMOS ateekin garatu daiteke.

Irteera periodikoki aldatzen da.

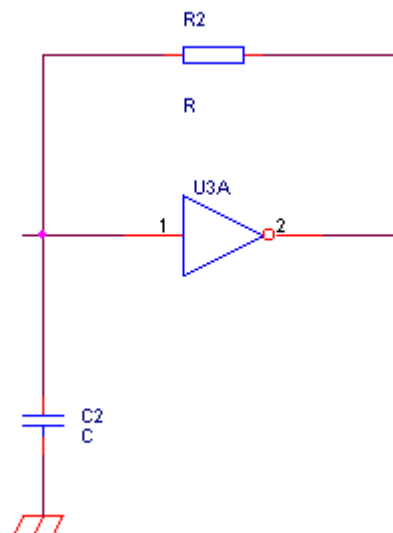Kondentsadorearen, erresistentziaren eta atearen atari tentsiaren balioek mugatzen dute maiztasuna.



6.3. Ateekin lortutako multibibradorea.

TTL eta CMOS ateekin garatu daiteke.

