

8. Zirkuitu sekuentzial motak.

Sinkronoak:

- Guztientzako berdina den kanpoko erloju seinale batez kontrolatuta dauden memoria elementuak.
- Egoera momentu zehatzetan aldatzen da.
- Memoria elementuek behin bakarrik alda daitezke erloju seinalearekin.
- Diseinatzeko erraztasun handiagoak.

Asinkronoak:

- Ez daukate erloju seinalerik.
- Sarrera seinaleren bat aldatzen denean memoria elementuen egoera aldatzen da.
- Sarreraren aldaketak egoera ezberdinen sekuentzia bat sortarazi dezake.
- Arinagoak.
- Zailtasun handiagoak garatzeko.