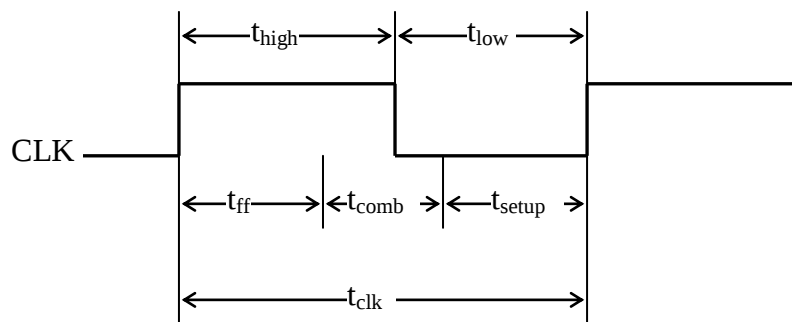


10. Diseinuan denborari daqozkion arretak

- Ezarrera-denbora eta mantentze-denbora.
- FFen atzerapen denborak (t_{ff}) eta zirkuitu konbinazionalaren atzerapen denborak(t_{konb}).
- Erloju seinalearen periodoak bete behar du:
 - $t_{clk} \geq t_{high} + t_{low}$
 - $t_{clk} \geq t_{ff(max)} + t_{konb(max)} + t_{setup}$



- *clock skew* (t_d)-ak zirkuituaren funtzinamenduarengan ez du eraginik izan behar.

$$T_d \leq t_{ff(min)} - t_{hold}$$

