

8. Zehazpen osagabeko zirkuituak

Egoeren taulan agertzen diren ondorengo egoera eta irteera guztiak ez daude zehaztuta.

Sarreretan bakarrik konbinazio batzuk aplikatu daitezke

| | 0 | 1 |
|---|-----|-----|
| A | A/0 | B/0 |
| B | -/- | C/0 |
| C | -/- | D/0 |
| D | -/- | -/1 |