

## 5. Decodificadores

La función de un decodificador es la siguiente: ante una combinación concreta binaria de entrada (correspondiente a una combinación de algún código binario), activar una salida correspondiente al número que identifica esa combinación.

### 5.1. Diseño

Veamos el diseño para dos decodificadores básicos:

#### **Decodificador BCD a decimal = Decodificador de 4 a 10 líneas**

Las combinaciones de entrada se corresponden con las combinaciones para un dígito del código BCD. Por lo tanto, el circuito dispondrá de cuatro bits de entrada y 10 bits de salida. La table de verdad correspondiente se muestra en la Tabla 27. En ella, se han representado las salidas activas a nivel bajo y no aparecen las combinaciones de entrada correspondientes a los valores entre 11 y 15 puesto que no se pueden.

*Tabla de verdad*

Entradas				Salidas
A3	A2	A1	A0	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0	0	0	0	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0	0	0	1	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0	0	1	0	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0	0	1	1	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0	1	0	0	1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0	1	0	1	1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0	1	1	0	1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0	1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1	0	0	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

**Tabla 27**

Las funciones lógicas obtenidas a partir de la tabla de verdad son:

$$Salida\_0 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} = \overline{m_0} = M_0$$

$$Salida\_1 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} = \overline{m_1} = M_1$$

....

El circuito correspondiente a las funciones ógicas es el representado en la Figura 97

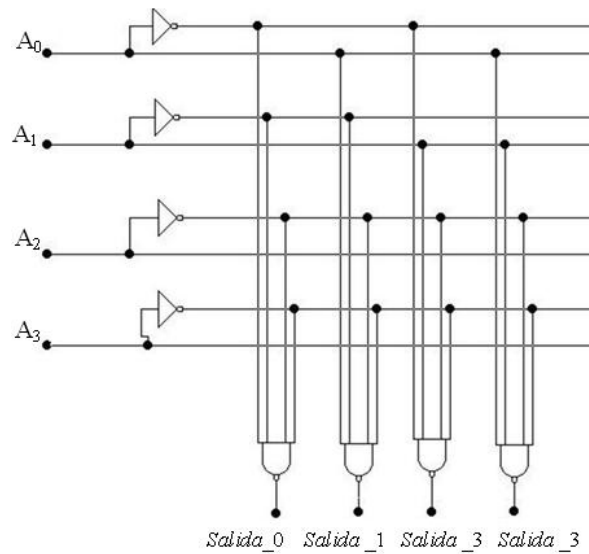


Figura 97

**Decodificador de 4 a 16 líneas:**


En este caso, las combinaciones de entrada se corresponden con el código binario natural, es decir, cuatro bits de entrada y por lo tanto, 16 bits de salida. Si las salidas se toman activas a baja, la tabla de verdad será la siguiente.

Tabla de Verdad

Digito Decimal	Entradas binarias A <sub>3</sub> A <sub>2</sub> A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	Función de decodificación	Salidas															
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0000	$\bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0001	$\bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0010	$\bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0011	$\bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0$	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0100	$\bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0101	$\bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0$	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0110	$\bar{A}_3 A_2 A_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	0111	$\bar{A}_3 A_2 A_1 A_0$	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1000	$A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1001	$A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10	1010	$A_3 \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
11	1011	$A_3 \bar{A}_2 A_1 A_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
12	1100	$A_3 A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	1101	$A_3 A_2 \bar{A}_1 A_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
14	1110	$A_3 A_2 A_1 \bar{A}_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
15	1111	$A_3 A_2 A_1 A_0$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


## 5.2. Circuitos comerciales: 7442 y 74154

El encapsulado correspondiente al circuito integrado 74154 se muestra en la Figura 98 y el diagrama lógico se puede analizar en la Figura 99. Las entradas de que dispone el circuito integrado son seis, cuatro correspondientes al número a decodificar y otras dos para activar el circuito. Las salidas son 16.

 

**Figura 98**

Cabe destacar la utilización de las dobles inversiones (marcado en rojo en la Figura 99). Se utilizan para asegurar el cumplimiento de fan-out. Si no existiese esa doble inversión, cada entrada  $A_i$  tendría un fan-out de 7. Si esa entrada se llevara simultáneamente a otro decodificador (es habitual la utilización de varios decodificadores para decodificar números mayores), el fan-out necesario ascendería a 14, corriendo el riesgo de superar el fan-out máximo.

 

**Figura 99**

### 5.3. Aplicación

Un ejemplo de aplicación muy popular es la selección de entradas y salidas en las computadoras. Las computadoras se comunican con los periféricos para enviar datos. Para ello, previamente se debe seleccionar dicho periférico a través de un puerto de E/S y eso se lleva a cabo mediante un decodificador tal como puede observarse en la Figura 100. Cada puerto tiene asignada una dirección (número) que lo identifica.

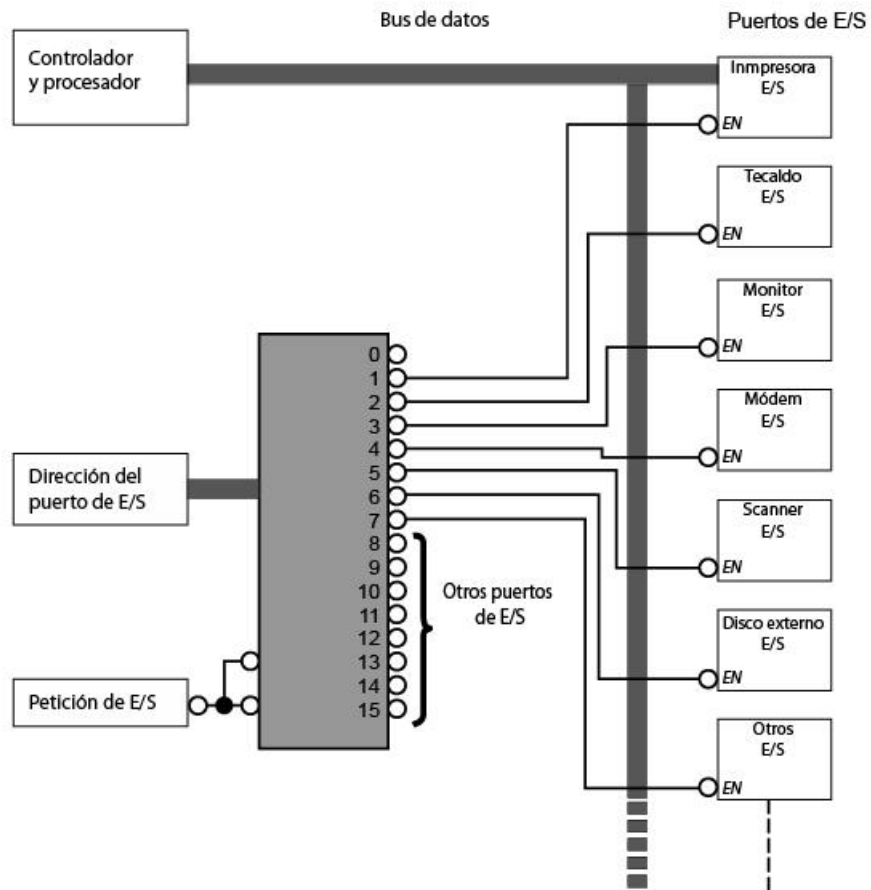



Figura 100

#### 5.4. Descripción VHDL: 74138

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder is
port(
  entrada: in std_logic_vector(2 downto 0);
  g1, g2: in std_logic;
  salida: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decoder;
1  architecture archidecoder of decoder is
2  begin
3  decoder: process (entrada, g1, g2)
4  begin
5  if g2='1' then salida<=(others=>'1');
6    elsif g2='0' and g1='0' then salida<=(others=>'1');
7    elsif g2='0' and g1='1' then
8
9      salida <= "01111111" when entrada="000" else
10         "10111111" when entrada="001" else
11         "11011111" when entrada="010" else
12         "11101111" when entrada="011" else
13         "11110111" when entrada="100" else
14         "11111011" when entrada="101" else
15         "11111101" when entrada="110" else
16         "11111110" when entrada="111" else
17         "11111111";
18  end archidecoder;
```

### 5.5. Decodificador BCD-7-Segmentos

Este tipo de decodificador tiene por entrada las combinaciones asociadas al código BCD y siete salidas para activar los segmentos de un display de 7 segmentos para representar el dígito decimal correspondiente (Figura 101).

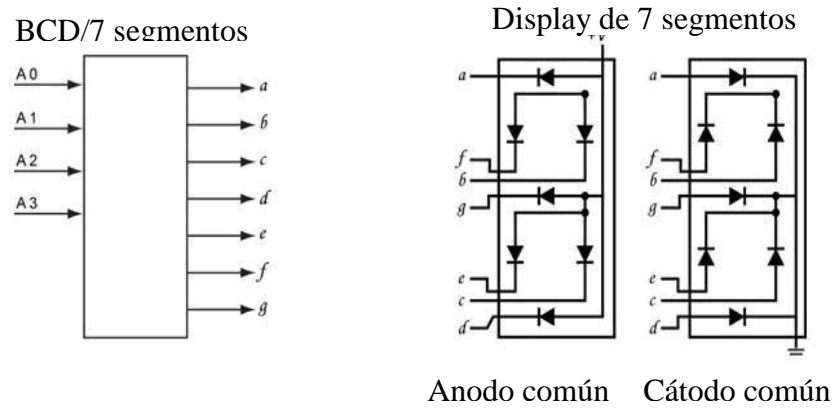

**Figura 101**

#### Tabla de Verdad

La Tabla de Verdad correspondiente será la Tabla 28

Entradas				Salidas
D	C	B	A	a b c d e f g
0	0	0	0	1 1 1 1 1 1 0
0	0	0	1	0 1 1 0 0 0 0
0	0	1	0	1 1 0 1 1 0 1
0	0	1	1	1 1 1 1 0 0 1
0	1	0	0	0 1 1 0 0 1 1
0	1	0	1	1 0 1 1 0 1 1
0	1	1	0	1 0 1 1 1 1 1
0	1	1	1	1 1 1 0 0 0 0
1	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1
1	0	0	1	1 1 1 1 0 1 1
1	0	1	0	x x x x x x x
...	...	...	...	...
1	1	1	1	x x x x x x x

**Tabla 28**

Las funciones lógicas para cada una de las salidas son:

$$a = \overline{A_2 A_0} + A_2 A_0 + A_1 + A_4$$

$$b = \overline{A_0} + \overline{A_2}$$

$$c = A_2 + A_0 + \overline{A_1}$$

$$d = \overline{A_2 A_0} + \overline{A_2 A_1} + A_2 \overline{A_1} A_0 + A_1 \overline{A_0} + A_4$$


$$e =$$

$$f =$$

$$g =$$

**Circuito comercial: 7447**

Este es un ejemplo de dispositivo MSI decodificador BCD/7segmentos. Su encapsulado se muestra en la Figura 102

 

**Figura 102**

A partir de la tabla de verdad (Figura 103) pueden extraerse las siguientes conclusiones: En primer lugar, las salidas son activas a nivel bajo, por lo que debe conectarse a un display de ánodo común. En segundo lugar, cabe destacar la funcionalidad de la entrada LT, activa a nivel bajo, para comprobar el correcto funcionamiento de los leds del display. Finalmente, la entrada RBI y la terminal BI/RBO también tienen funcionalidades específicas como es la supresión de ceros no significativos.

DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS						$\overline{\text{BI/RBO}}^\dagger$	OUTPUTS							NOTE
	$\overline{\text{LT}}$	$\overline{\text{RBI}}$	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g	
0	H	H	L	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	1
1	H	X	L	L	L	H	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
2	H	X	L	L	H	L	H	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	
3	H	X	L	L	H	H	H	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	
4	H	X	L	H	L	L	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
5	H	X	L	H	L	H	H	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
6	H	X	L	H	H	L	H	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	
7	H	X	L	H	H	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
8	H	X	H	L	L	L	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
9	H	X	H	L	L	H	H	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
10	H	X	H	L	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
11	H	X	H	L	H	H	H	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	
12	H	X	H	H	L	L	H	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
13	H	X	H	H	L	H	H	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
14	H	X	H	H	H	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
15	H	X	H	H	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
BI	X	X	X	X	X	X	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2
RBI	H	L	L	L	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3
LT	L	X	X	X	X	X	H	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	4

H = high level, L = low level, X = irrelevant

- NOTES:
- The blanking input ( $\overline{\text{BI}}$ ) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired. The ripple-blanking input ( $\overline{\text{RBI}}$ ) must be open or high if blanking of a decimal zero is not desired.
  - When a low logic level is applied directly to the blanking input ( $\overline{\text{BI}}$ ), all segment outputs are off regardless of the level of any other input.
  - When ripple-blanking input ( $\overline{\text{RBI}}$ ) and inputs A, B, C, and D are at a low level with the lamp test input high, all segment outputs go off and the ripple-blanking output ( $\overline{\text{RBO}}$ ) goes to a low level (response condition).
  - When the blanking input/ripple blanking output ( $\overline{\text{BI/RBO}}$ ) is open or held high and a low is applied to the lamp-test input, all segment outputs are on.

<sup>†</sup> $\overline{\text{BI/RBO}}$  is wire AND logic serving as blanking input ( $\overline{\text{BI}}$ ) and/or ripple-blanking output ( $\overline{\text{RBO}}$ ).

**Figura 103**

## Aplicación

En la Figura 104 se presentan ejemplos de supresión de cero mediante el decodificador BCD/7 segmentos. La clave está en que cuando el numero en BCD es el cero, dependiendo del valor de RBI, las salidas se desactivan o generan la combinación necesaria para mostrar el cero en el display. El pin BI/RBO se utiliza como salida y propagador de la información sobre la supresión del cero.

 


Figura 104



## 5.6. Descripción VHDL: BCD 7/segmentos

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity convertidor is
port(
bcd: in bit_vector(3 downto 0);
led: out bit_vector(6 downto 0)
);
end convertidor;

1  architecture archiconv of convertidor is
2  begin
3  conv: process (bcd)
4  begin
5  case bcd is
6    when "0000" => LED <= "1111110";
7    when "0001" => LED <= "1100000";
8    when "0010" => LED <= "1011011";
9    when "0011" => LED <= "1110011";
10   when "0100" => LED <= "1100101";
11   when "0101" => LED <= "0110111";
12   when "0110" => LED <= "0111111";
13   when "0111" => LED <= "1100010";
14   when "1000" => LED <= "1111111";
15   when "1001" => LED <= "1110111";
16   when others => LED <= "0000000";
17  end case;
18  end process conv;
19  end archiconv;
```

### 5.7. Implementación de funciones con decodificadores


Los decodificadores pueden utilizarse para implementar una función lógica. Teniendo en cuenta las ecuaciones lógicas que implementan un decodificador:

$$Salida\_0 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} = \overline{m_0} = M_0$$

$$Salida\_1 = \overline{A_3 A_2 A_1 A_0} = \overline{m_1} = M_1$$

....

y que una función puede expresarse como suma de minterms o producto de maxterms

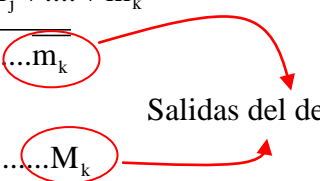Función lógica como suma de productos	$f(a, b, \dots, z) = m_i + m_j + \dots + m_k$ $f(a, b, \dots, z) = \overline{m_i} \cdot \overline{m_j} \cdot \dots \cdot \overline{m_k}$	 <p>Salidas del decodificador</p>
Función lógica como producto de sumas	$f(a, b, \dots, z) = M_i \cdot M_j \cdot \dots \cdot M_k$ $f(a, b, \dots, z) = \overline{m_i} \cdot \overline{m_j} \cdot \dots \cdot \overline{m_k}$	

Entonces se puede observar que basta con añadir a las salidas de un decodificador una puerta NAND si se expresa mediante minterms la función lógica o una puerta AND si se expresa mediante maxterms la función lógica.