


OpenCourseWare de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  
<http://ocw.ehu.es>

# Estudio de Rectificadores Trifásicos

## Ejercicio 1. Dos rectificadores no controlados
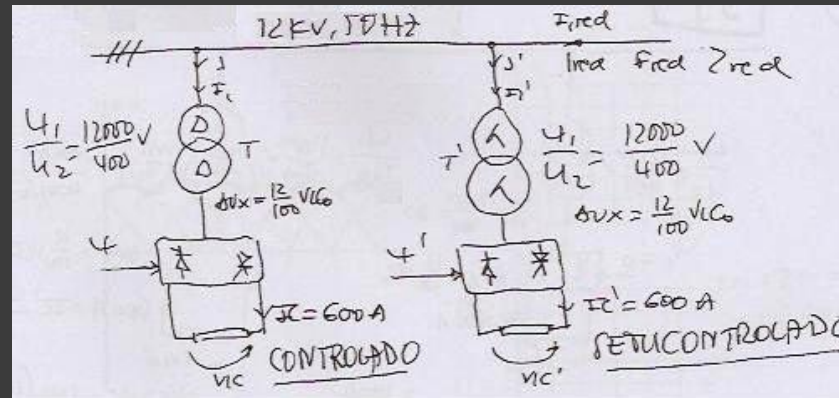
## Ejercicio 1. Dos rectificadores no controlados


En el circuito de la figura, se conectan dos rectificadores a una red de, uno controlado y otro semicontrolado. En cualquier situación cada rectificador consume en la carga 600A.




Siendo  $\psi = \psi' = 0^\circ$  :

1. Dibujar  $I_{RED}$ . Calcular su valor eficaz.
2. Calcular  $F_{RED}$  (factor de potencia).
3. Calcular  $\zeta_{RED}$  (nivel de armónicos en la red).
4. Calcular la potencia de los transformadores T y T'.


# Circuito

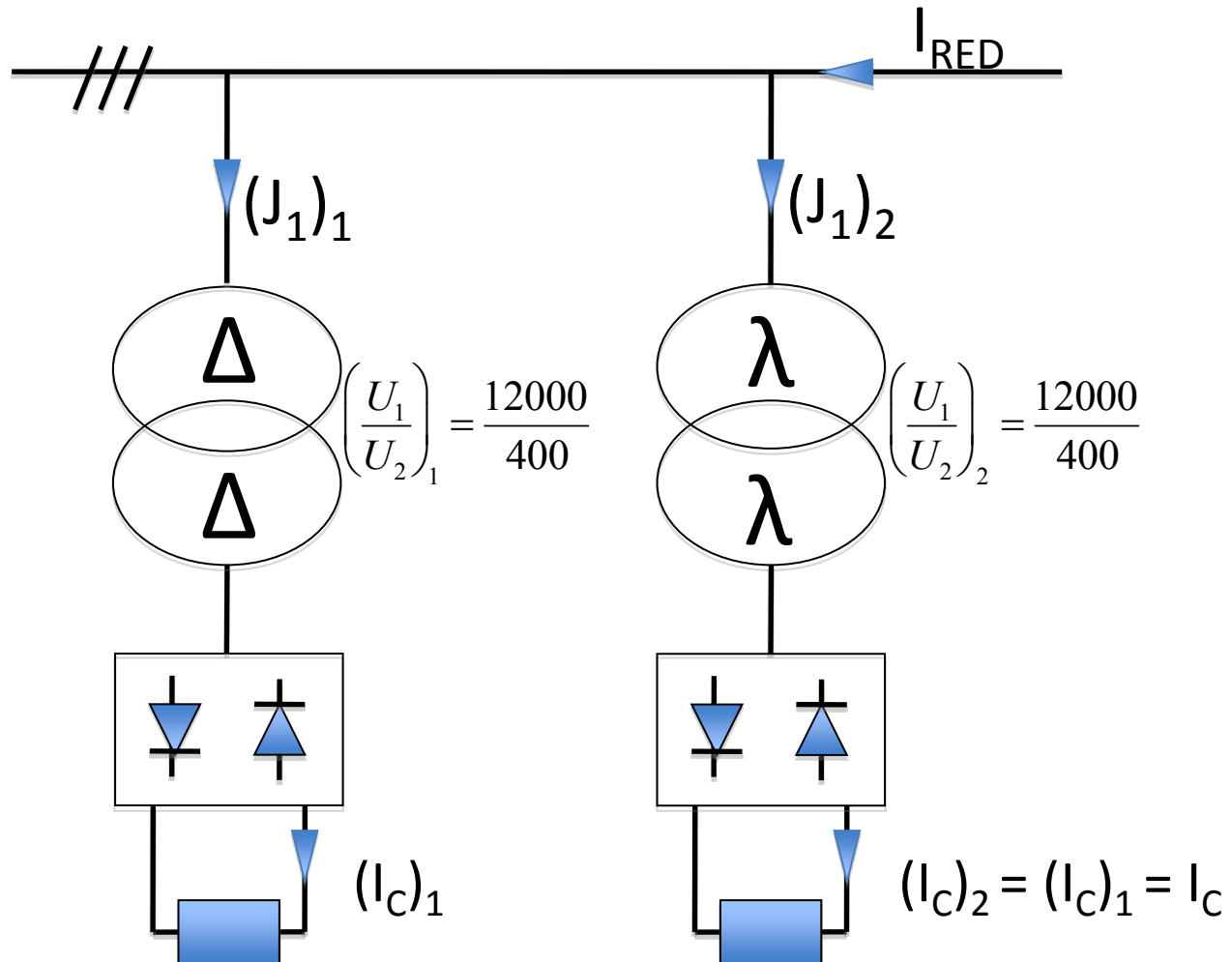

## Resolución

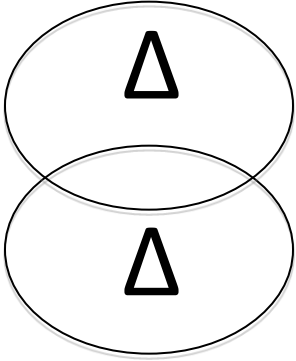

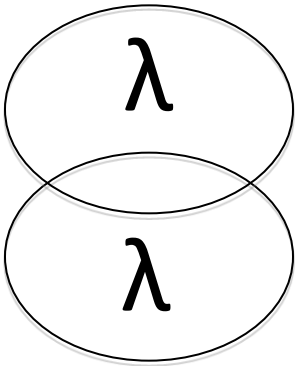
$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_1 = \frac{12000}{400} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_1 = \frac{U_1}{U_2} = \frac{12000}{400} = 30$$




$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_2 = \frac{12000}{400} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_2 = \frac{U_1/\sqrt{3}}{U_2/\sqrt{3}} = \frac{12000/\sqrt{3}}{400/\sqrt{3}} = 30$$

# Resolución

---

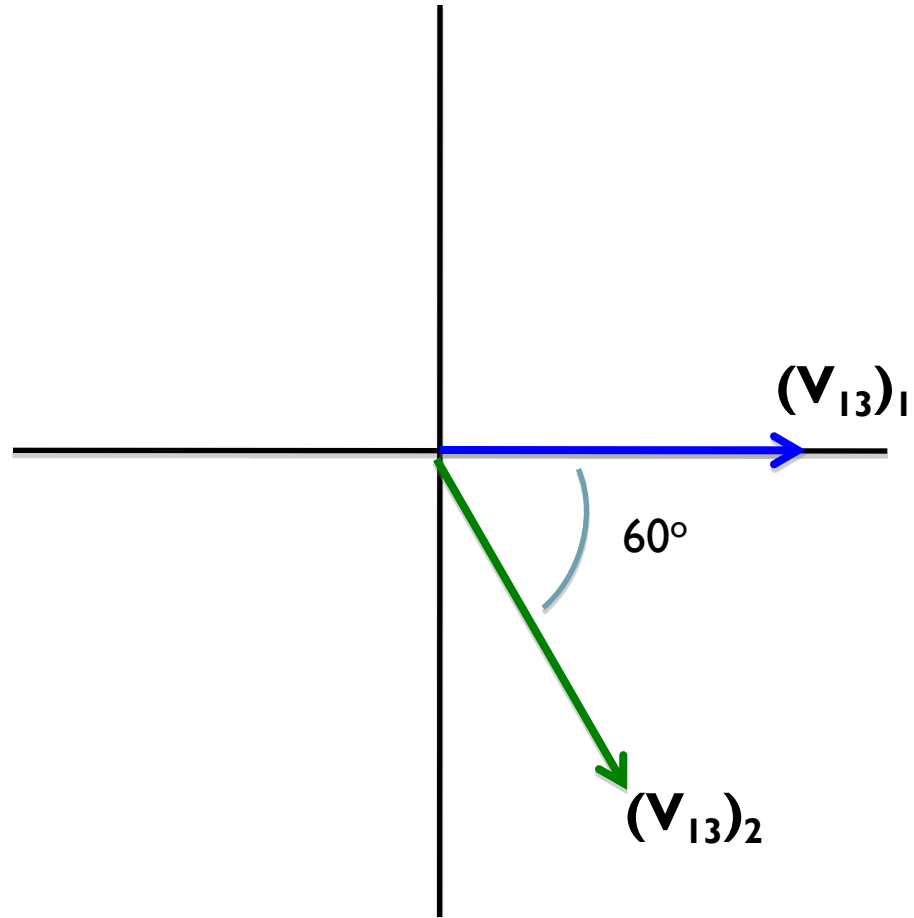


# Resolución

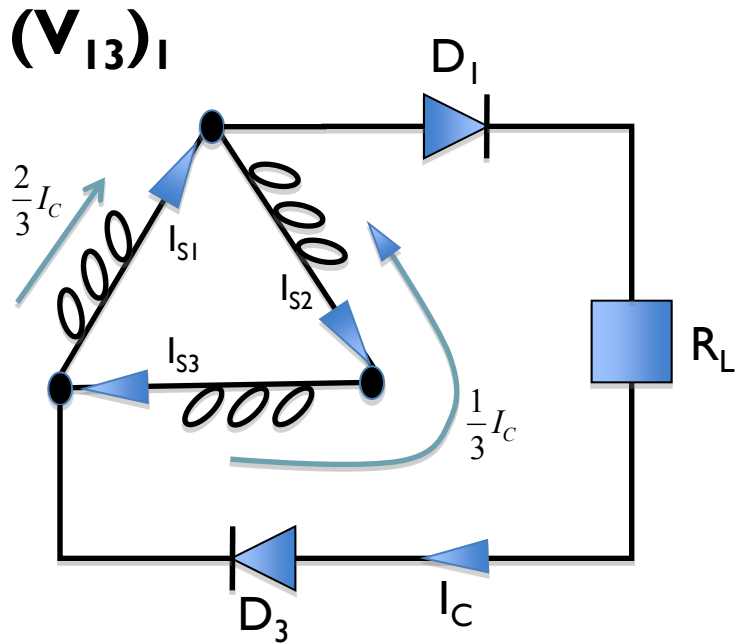


$$I_{S1} = \frac{2}{3} I_C$$

$$I_{S2} = -\frac{1}{3} I_C$$

$$I_{S3} = -\frac{1}{3} I_C$$

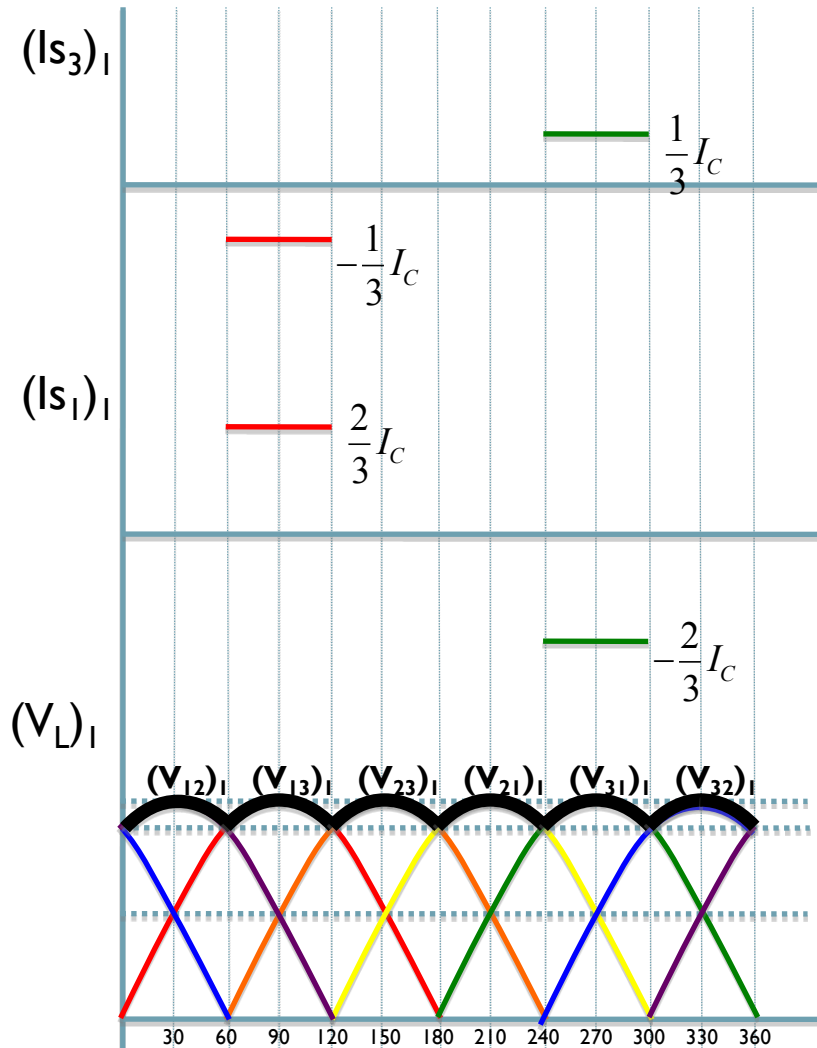


# Resolución

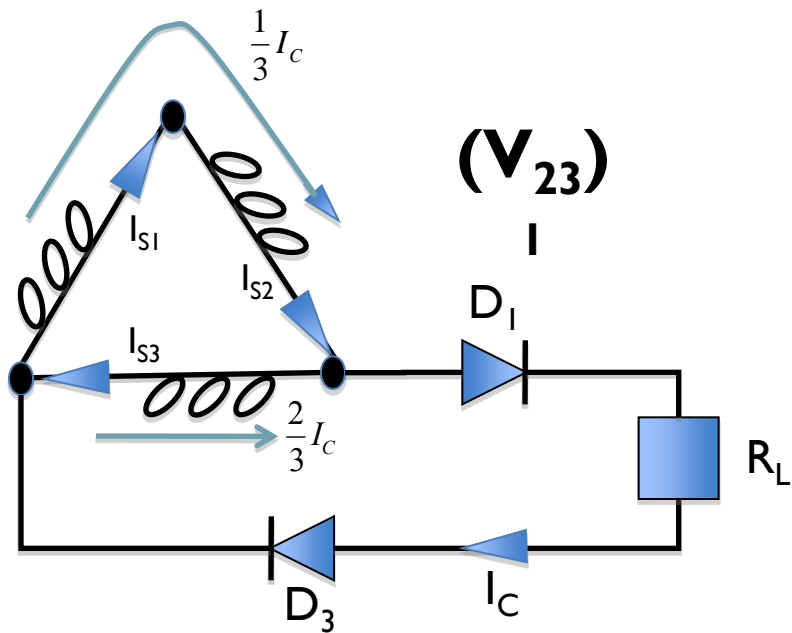


$$I_{S1} = \frac{1}{3} I_C$$

$$I_{S2} = \frac{1}{3} I_C$$

$$I_{S3} = -\frac{2}{3} I_C$$

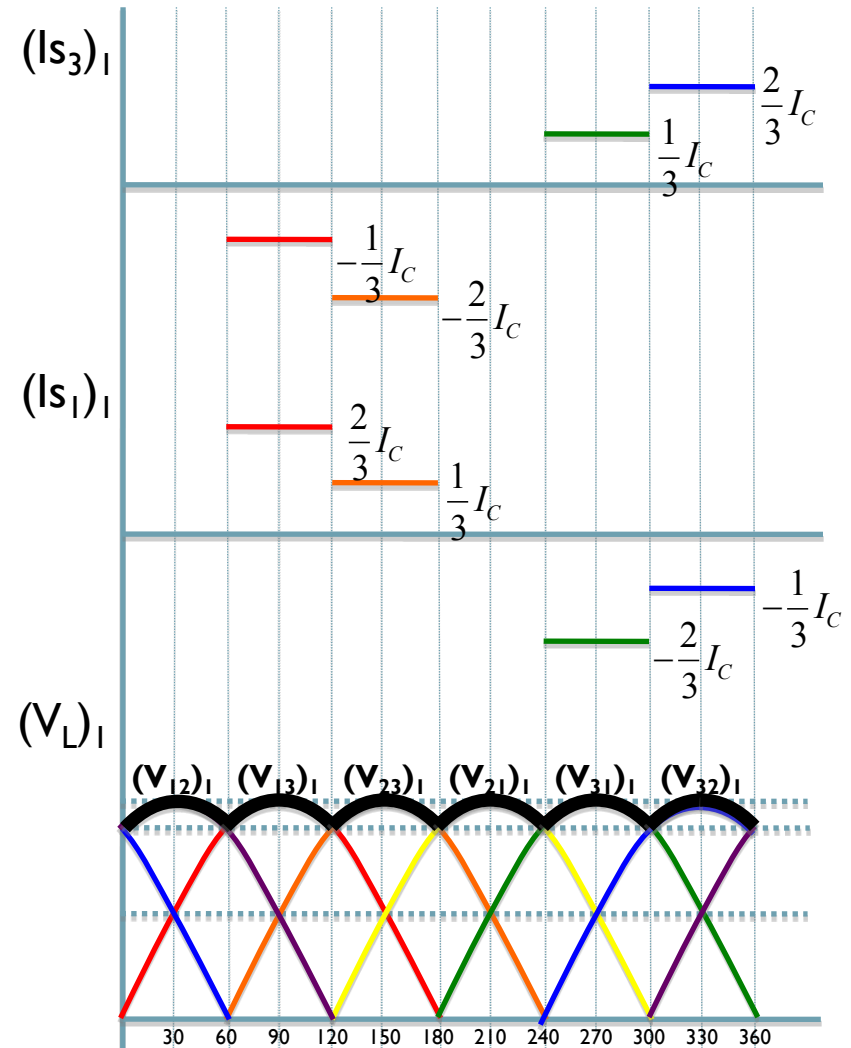


# Resolución

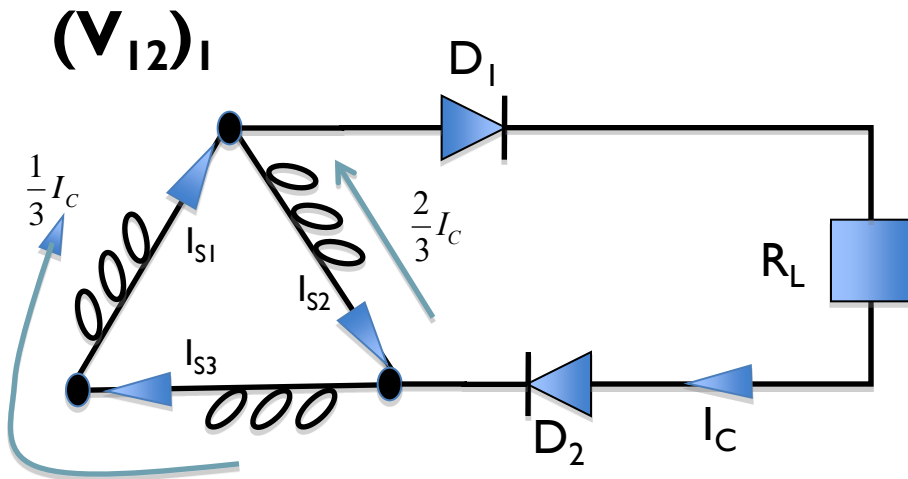

$$I_{S1} = \frac{1}{3} I_C$$


$$I_{S2} = -\frac{2}{3} I_C$$

$$I_{S3} = \frac{1}{3} I_C$$

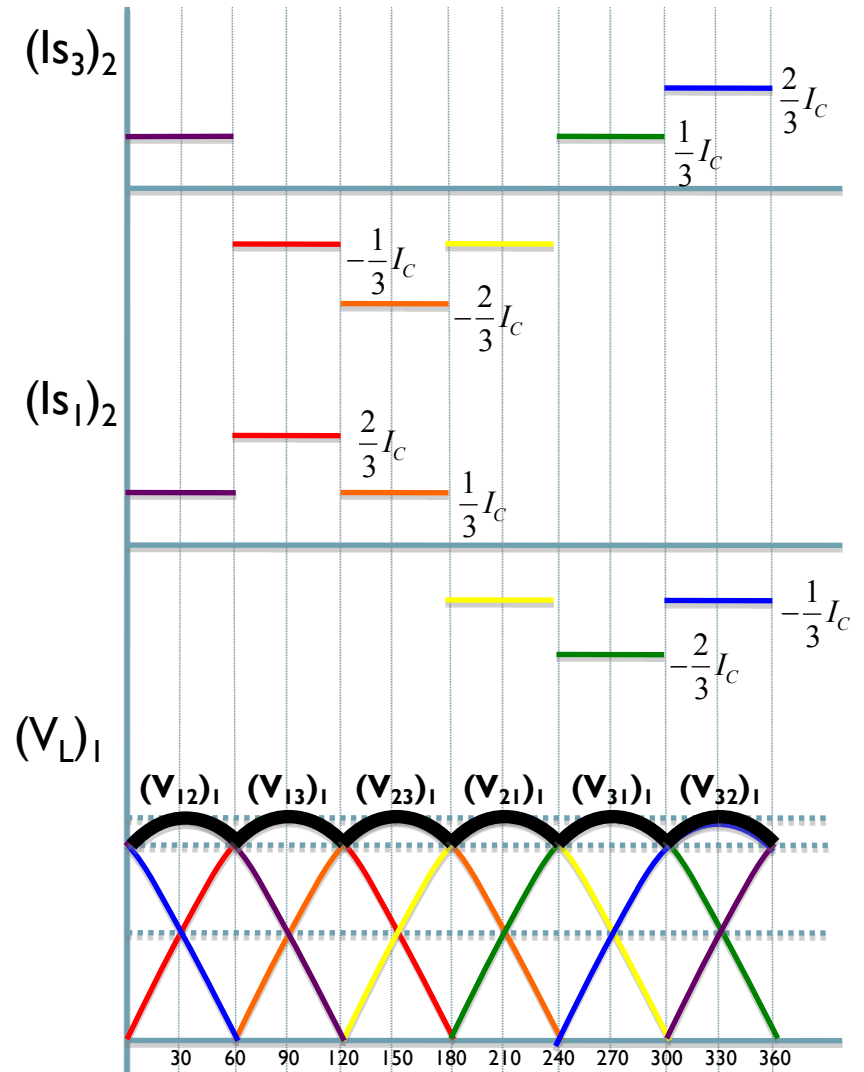





# Resolución

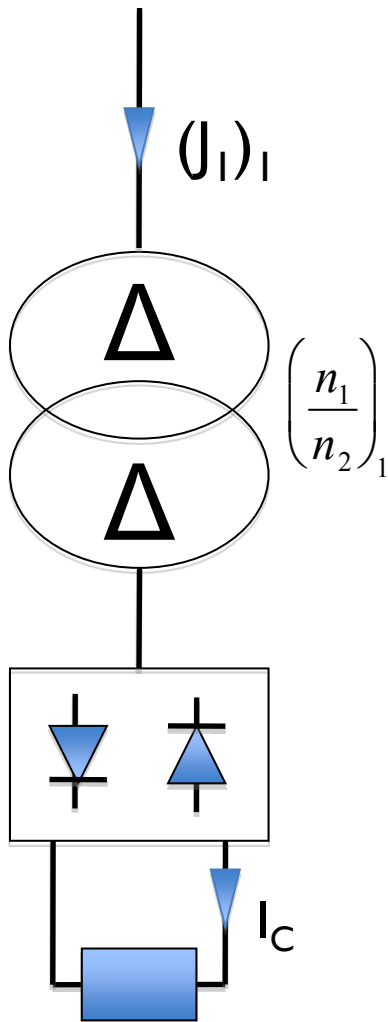

$$(U_1)_1 = (I_{p1})_1 - (I_{p3})_1$$

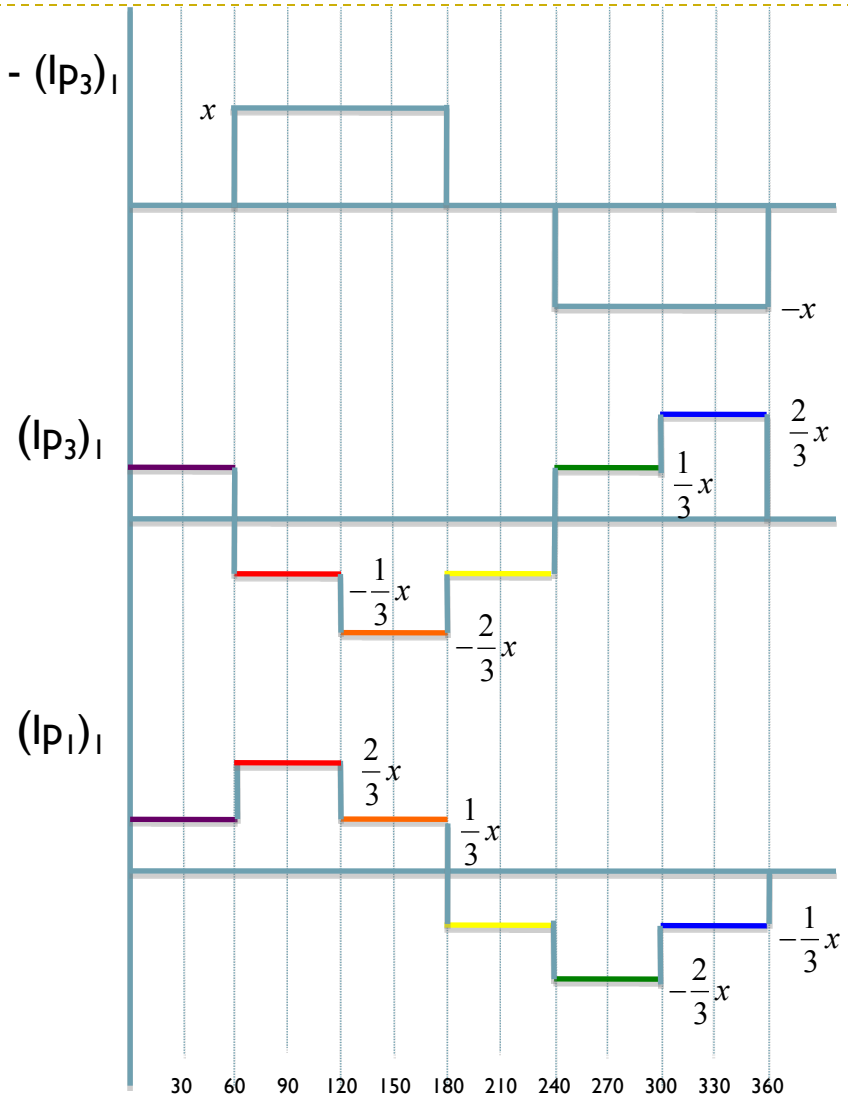


# Resolución

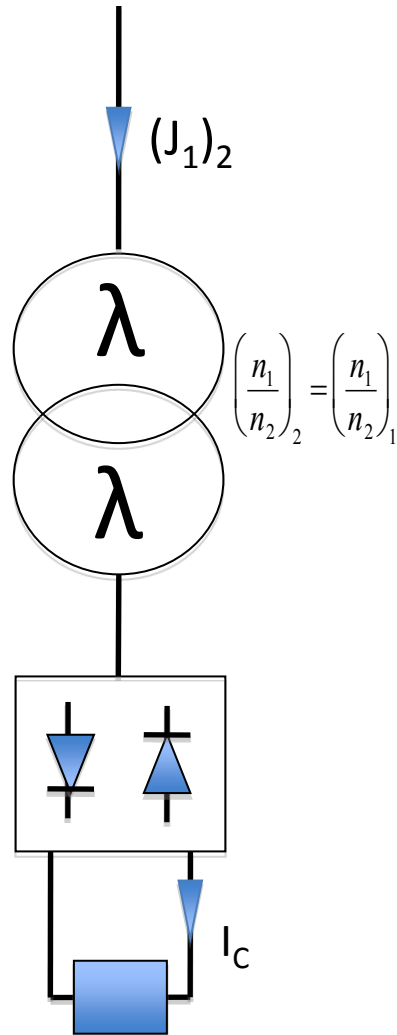


$$(U_1)_2 = (I_P)_2$$

$$(I_S)_2$$

$$(V_L)_2$$

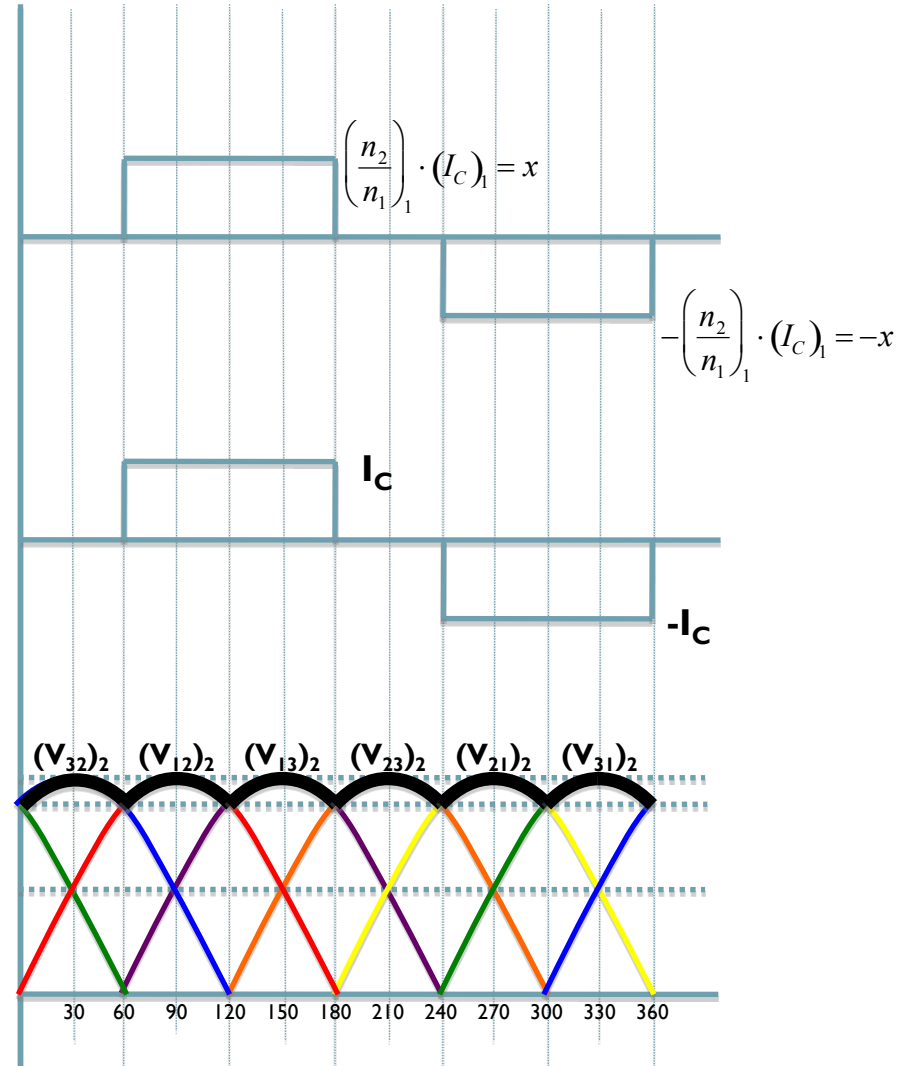

# Resolución

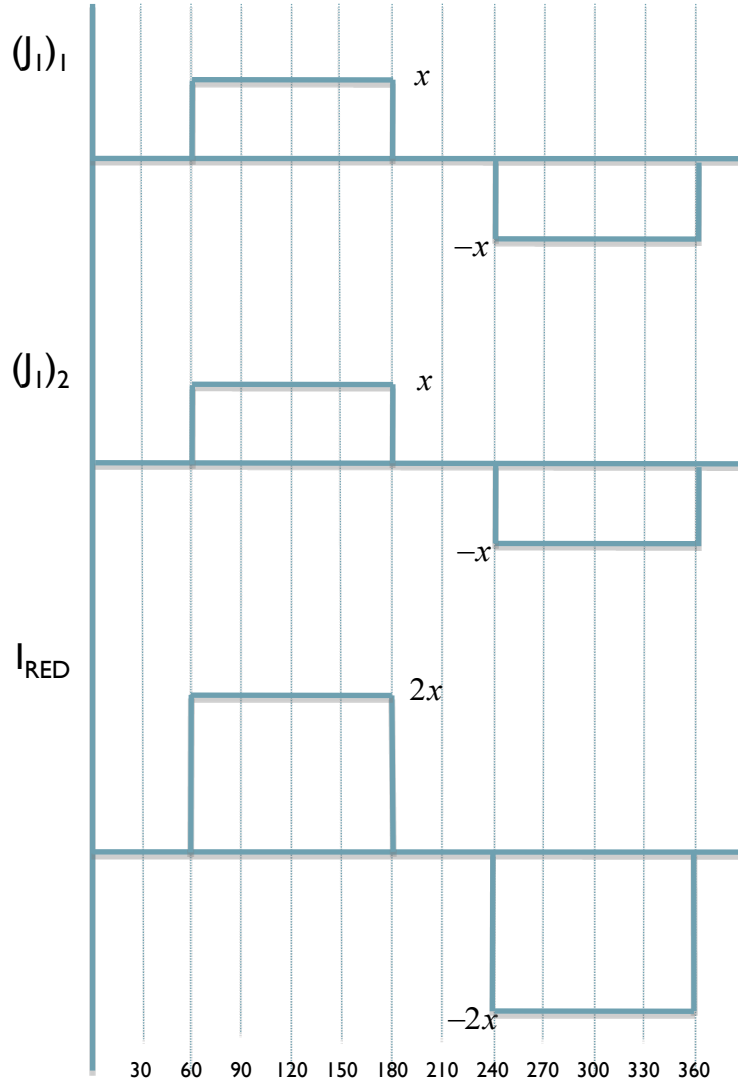

$$(J_1)_1 = (J_1)_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \left[ 2 \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot (x)^2 \right]}$$

$$(J_1)_1 = (J_1)_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left( \frac{n_2}{n_1} \right)_1 \cdot I_C$$


$$(J_1)_1 = (J_1)_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{30} \cdot 600 = 16.33A$$

$$I_{RED} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \left[ 2 \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot (2x)^2 \right]}$$

$$I_{RED} = 2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left( \frac{n_2}{n_1} \right)_1 \cdot I_C$$

$$I_{RED} = 2 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{30} \cdot 600 = 32.66A$$


## Resolución

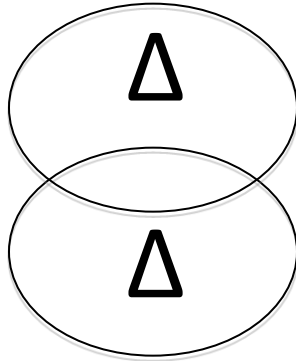

$$\begin{aligned}(V_{LC})_1 &= (V_{LC0})_1 - (\Delta V_X)_1 = (V_{LC0})_1 - 0.12(V_{LC0})_1 \\ &= (1 - 0.12) \cdot (V_{LC0})_1 = 0.88 \cdot 540 = 475\text{v}\end{aligned}$$

$$(V_{LC0})_1 = V_{LC0}|_{S3} = \frac{3V_O|_{S3}}{\pi} = \frac{3 \cdot (400\sqrt{2})}{\pi} = 540\text{v}$$

$$V_O|_{S3} = \sqrt{2} \cdot U_2 = 400\sqrt{2}$$

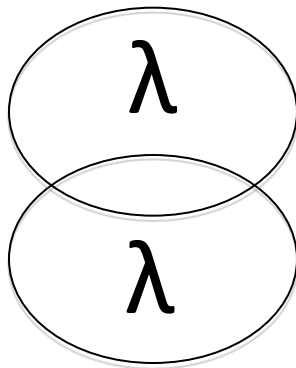

$$\begin{aligned}(V_{LC})_2 &= (V_{LC0})_2 - (\Delta V_X)_2 = (V_{LC0})_2 - 0.12(V_{LC0})_2 \\ &= (1 - 0.12) \cdot (V_{LC0})_2 = 0.88 \cdot 540 = 475\text{v}\end{aligned}$$

$$(V_{LC0})_2 = V_{LC0}|_{PD3} = \frac{3\sqrt{3} \cdot V_O|_{PD3}}{\pi} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(400\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}{\pi} = 540\text{v}$$

$$V_O|_{PD3} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{U_2}{\sqrt{3}}\right) = 400\sqrt{\frac{2}{3}}$$

# Resolución

$$F_{RED} = \frac{(P_{LC})_1 + (P_{LC})_2}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[(V_{LC})_1 \cdot (I_C)_1] + [(V_{LC})_2 \cdot (I_C)_2]}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[475 \cdot 600] + [475 \cdot 600]}{\sqrt{3} \cdot 12000 \cdot 32.66} = 0.84$$

$$\cos(\varphi_1)_1 = 1 - \left( \frac{\Delta V_X}{V_{LC0}_1} \right)$$

$$\cos(\varphi_1)_1 = 1 - 0.12 = 0.88$$


$$(\varphi_1)_1 = \arccos(0.88) = 28.35^\circ$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = 1 - \left( \frac{\Delta V_X}{V_{LC0}_2} \right)$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = 1 - 0.12 = 0.88$$

$$(\varphi_1)_2 = \arccos(0.88) = 28.35^\circ$$

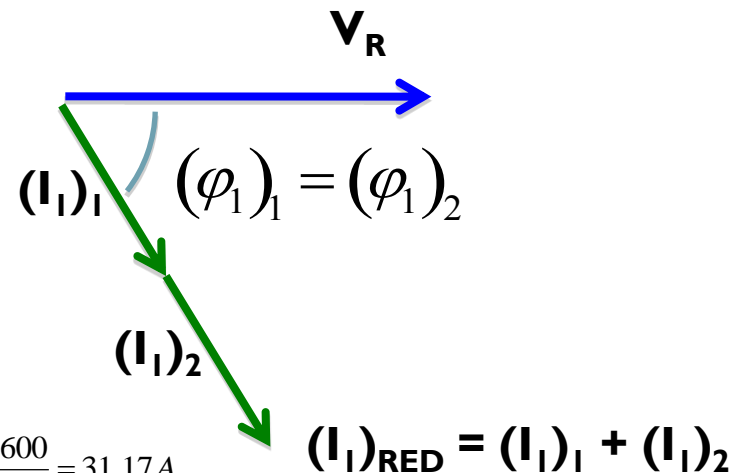
$$(I_1)_{RED} = (I_1)_1 + (I_1)_2 = \frac{(V_{LC0})_1 \cdot (I_C)_1}{\sqrt{3} \cdot U_1} + \frac{(V_{LC0})_2 \cdot (I_C)_2}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{540 \cdot 600 + 540 \cdot 600}{\sqrt{3} \cdot 12000} = 31.17 A$$



$$\tau_{RED} = \frac{(I_{\approx})_{RED}}{(I_1)_{RED}} = \frac{\sqrt{I_{RED}^2 - (I_1)_{RED}^2}}{(I_1)_{RED}} = \sqrt{\left( \frac{I_{RED}}{(I_1)_{RED}} \right)^2 - 1} = \sqrt{\left( \frac{32.66}{31.17} \right)^2 - 1} = 0.31$$

$$P_T = \sqrt{3} \cdot 12000 \cdot 16.33 = P_T = 339412.6 VA = 340 kVA$$

## Ejercicio propuesto

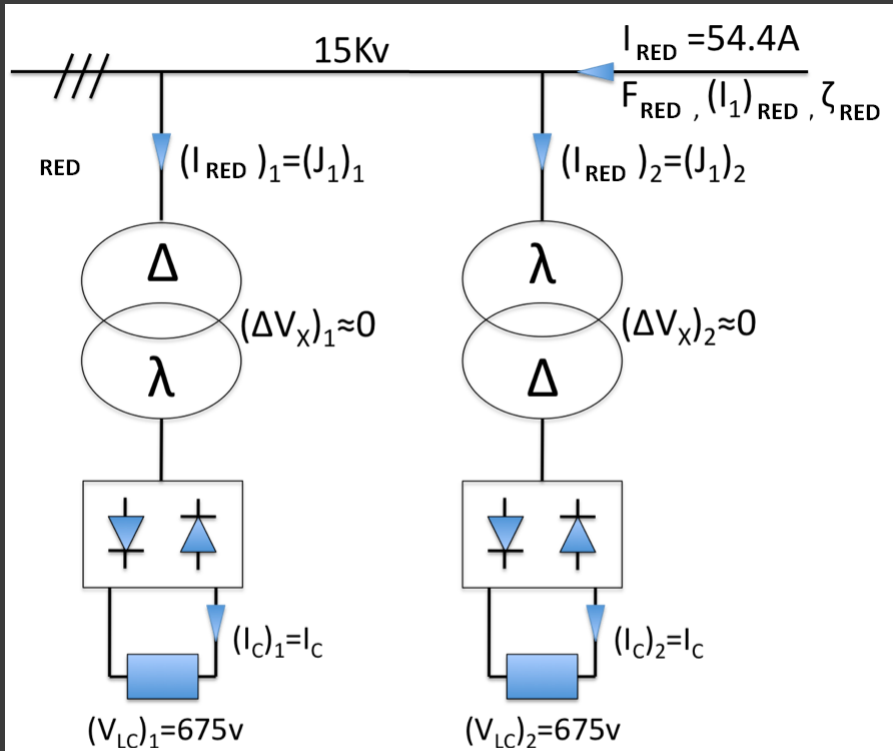

1. Dibujar el diagrama vectorial de tensiones para  $(V_{13})_1$  y  $(V_{13})_2$
2. Calcular  $\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_1$  y  $\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_2$
3. Calcular la relación inversa de transformación  $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$  y  $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = f\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$
4. Dibujar  $(J_1)_1$ ,  $(J_1)_2$  y  $I_{RED}$ .
5. Calcular el valor eficaz de las corrientes  $(J_1)_1$  y  $(J_1)_2$ .
6. Calcular  $F_1$ ,  $F_2$  y  $F_{RED}$ .
7. Calcular  $(\varphi_1)_1$  y  $(\varphi_1)_2$ .
8. Calcular  $(I_1)_{RED}$  y  $\tau_{RED}$ .
9. Calcular la potencia de cada transformador.

Resultados:  $\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_1 = \left(\frac{U_1}{U_2}\right)_2 = \frac{15000}{500}$   $ILC = 1000A$

$$\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = 3 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1 \quad \tau_{SARE} = \frac{(I_{\approx})_{SARE}}{(I_1)_{SARE}} = \frac{16.23}{51.92} = 0.31$$