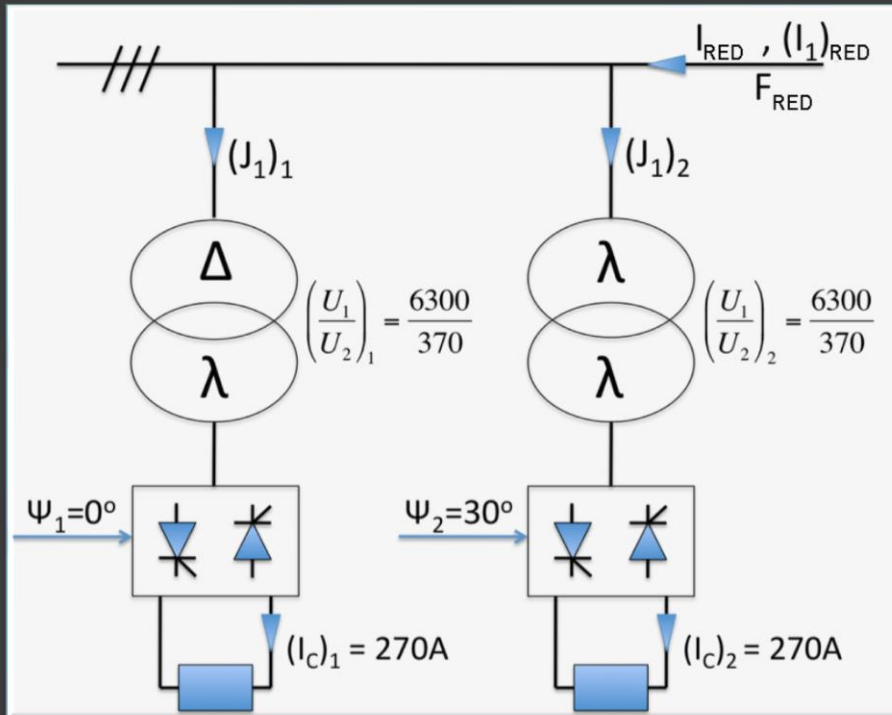


OpenCourseWare de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  
<http://ocw.ehu.es>

# Estudio de Rectificadores Trifásicos

Ejercicio 2. Un rectificador controlado y otro no controlado


## Ejercicio 2. Un rectificador controlado y otro no controlado




1. Dibujar el diagrama vectorial de las tensiones  $(V_{13})_1$  y  $(V_{13})_2$ .
2. Calcular  $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$  y  $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = f\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$
3. Dibujar  $I_{RED}$  y calcular su valor eficaz.
4. Calcular  $F_{RED}$
5. Calcular  $(\varphi_1)_1$  y  $(\varphi_1)_2$
6. Calcular  $(I_1)_{RED}$  y  $\tau_{RED}$

Nota: Considerar  $(\Delta V_x)_1 = (\Delta V_x)_2 = \frac{12}{100} VLC_0$


## Circuito

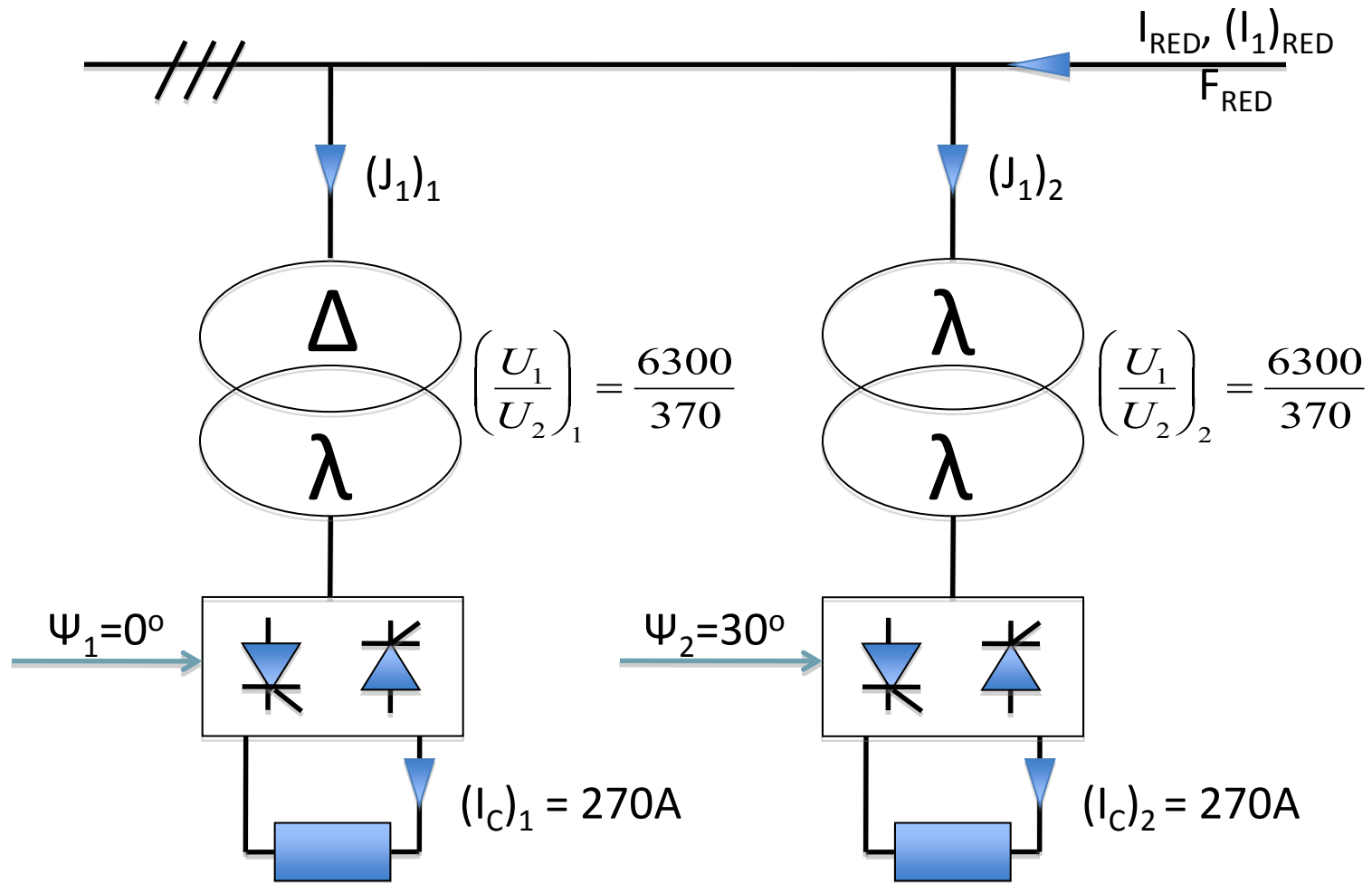

## Resolución

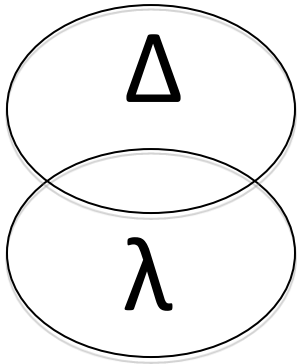
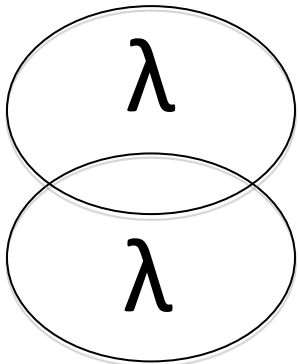
$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_1 = \frac{6300}{370} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_1 = \frac{U_1}{U_2} = \frac{6300}{370/\sqrt{3}} = 17\sqrt{3}$$




$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_2 = \frac{6300}{370} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_2 = \frac{U_1/\sqrt{3}}{U_2/\sqrt{3}} = \frac{6300/\sqrt{3}}{370/\sqrt{3}} = 17$$



$$\Rightarrow \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$$

# Resolución


---

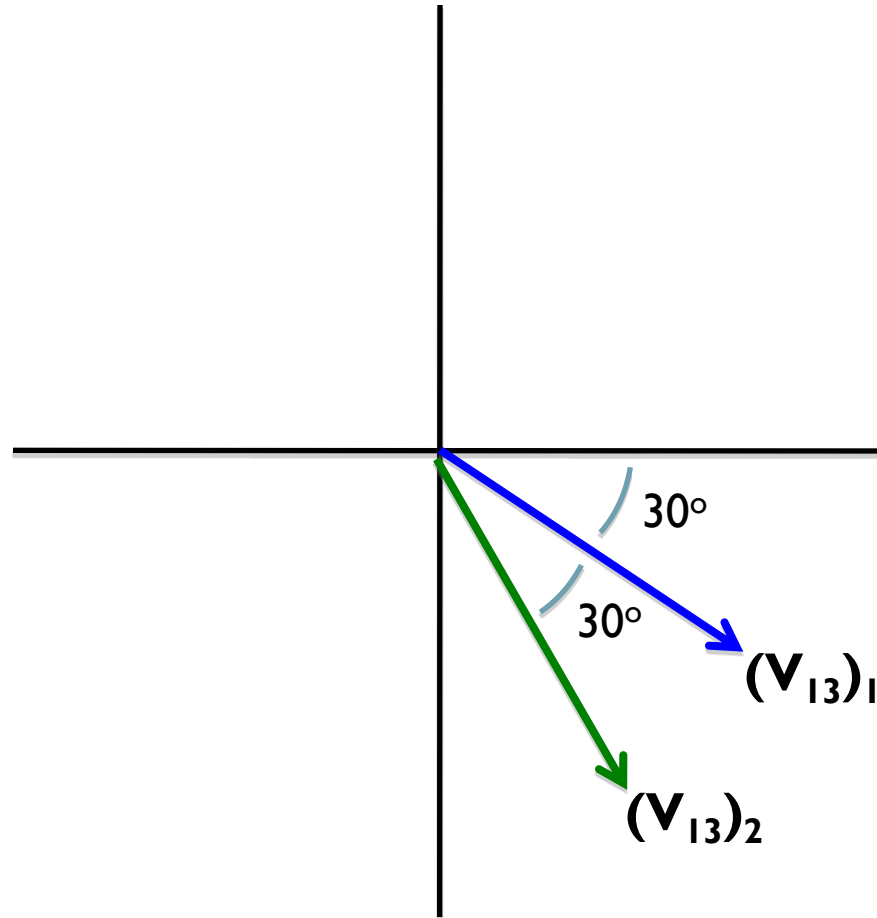


# Resolución

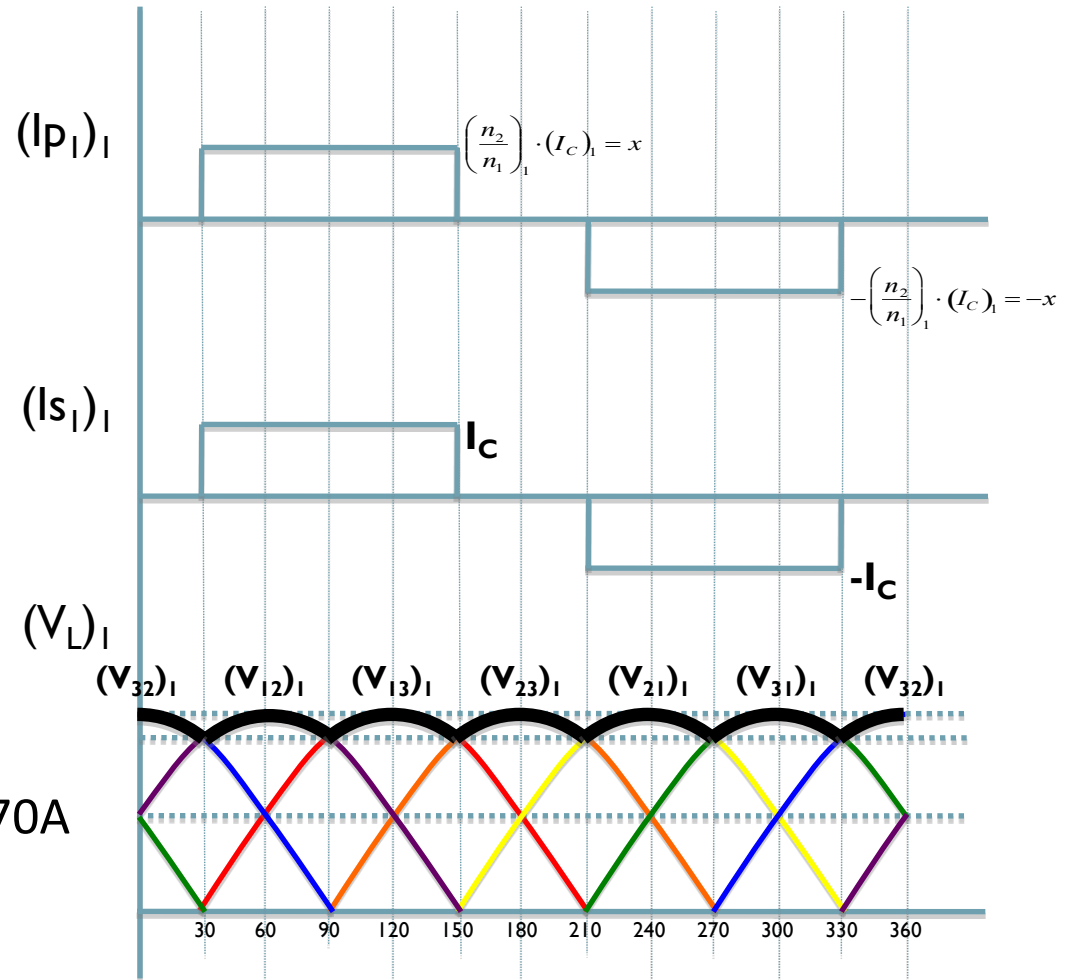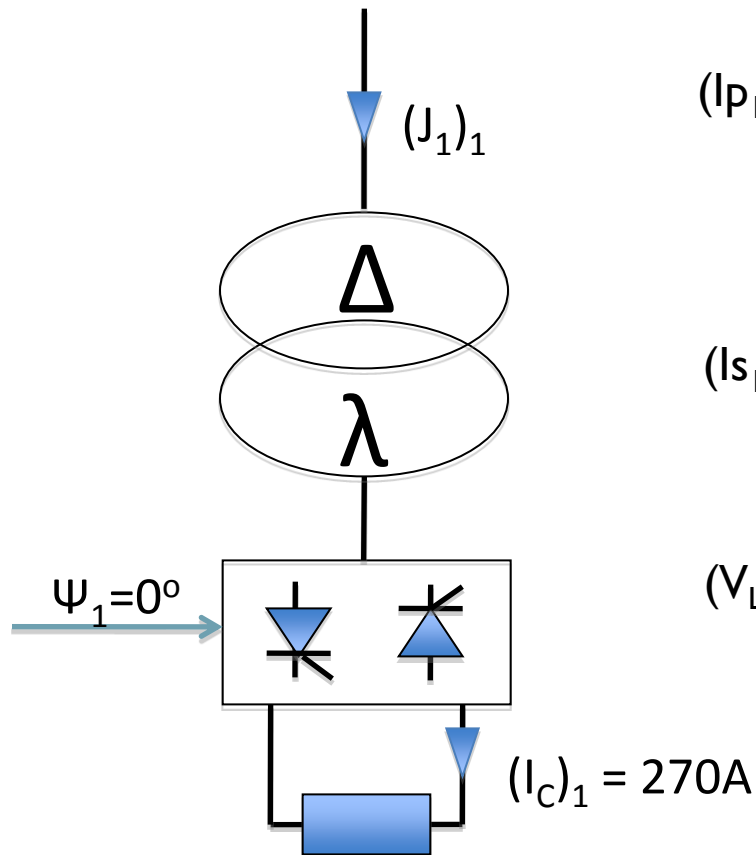

# Resolución

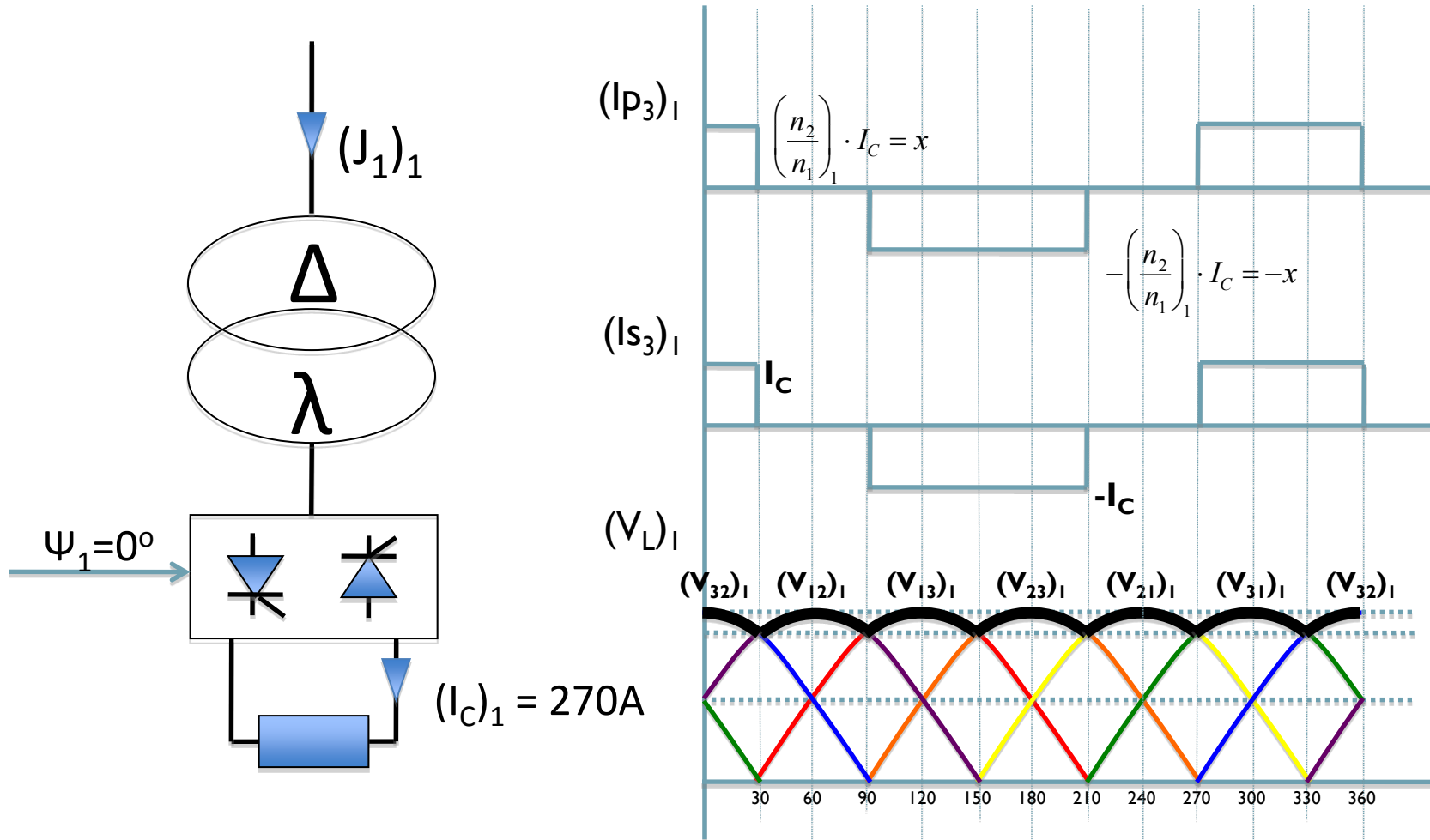


# Resolución

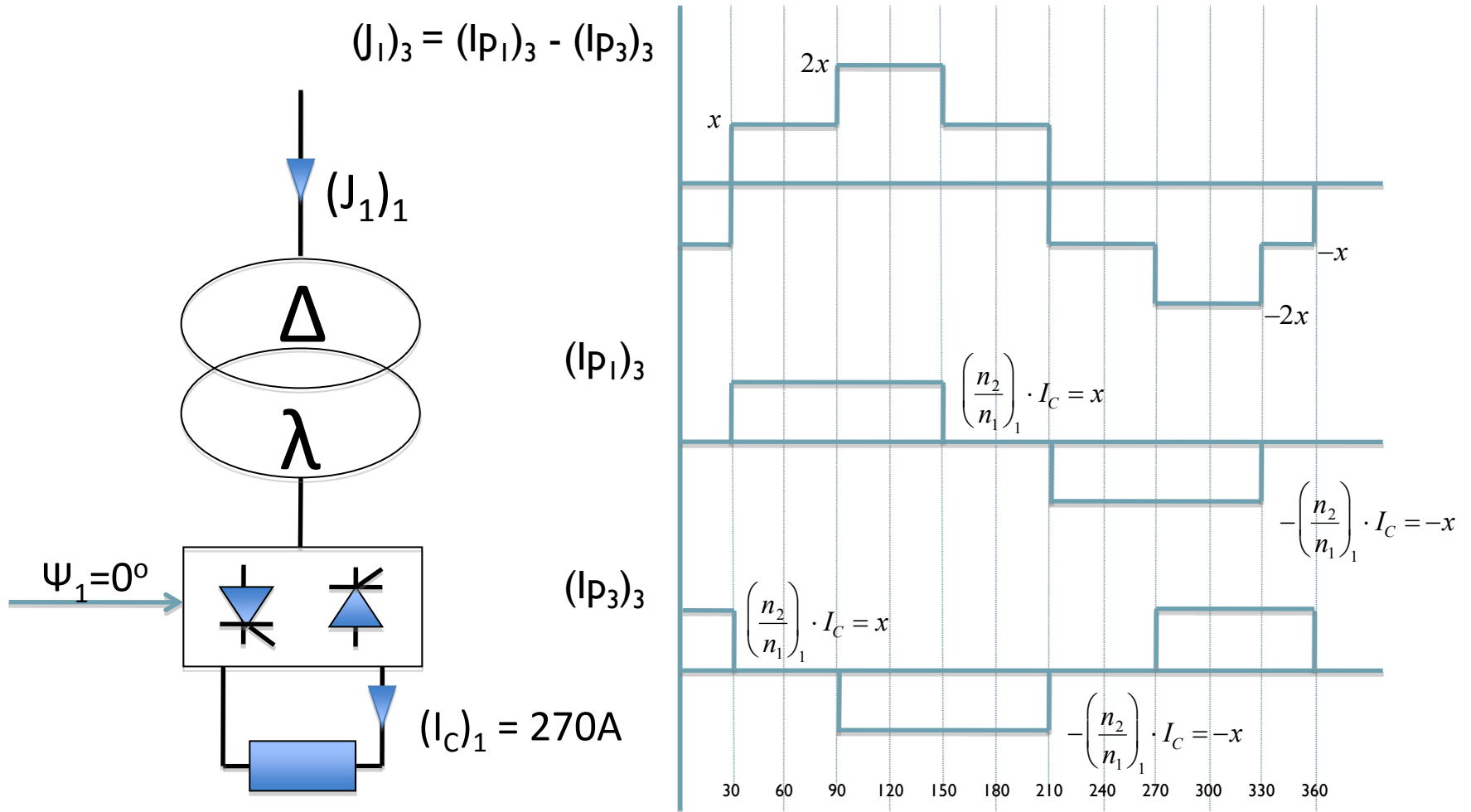




# Resolución

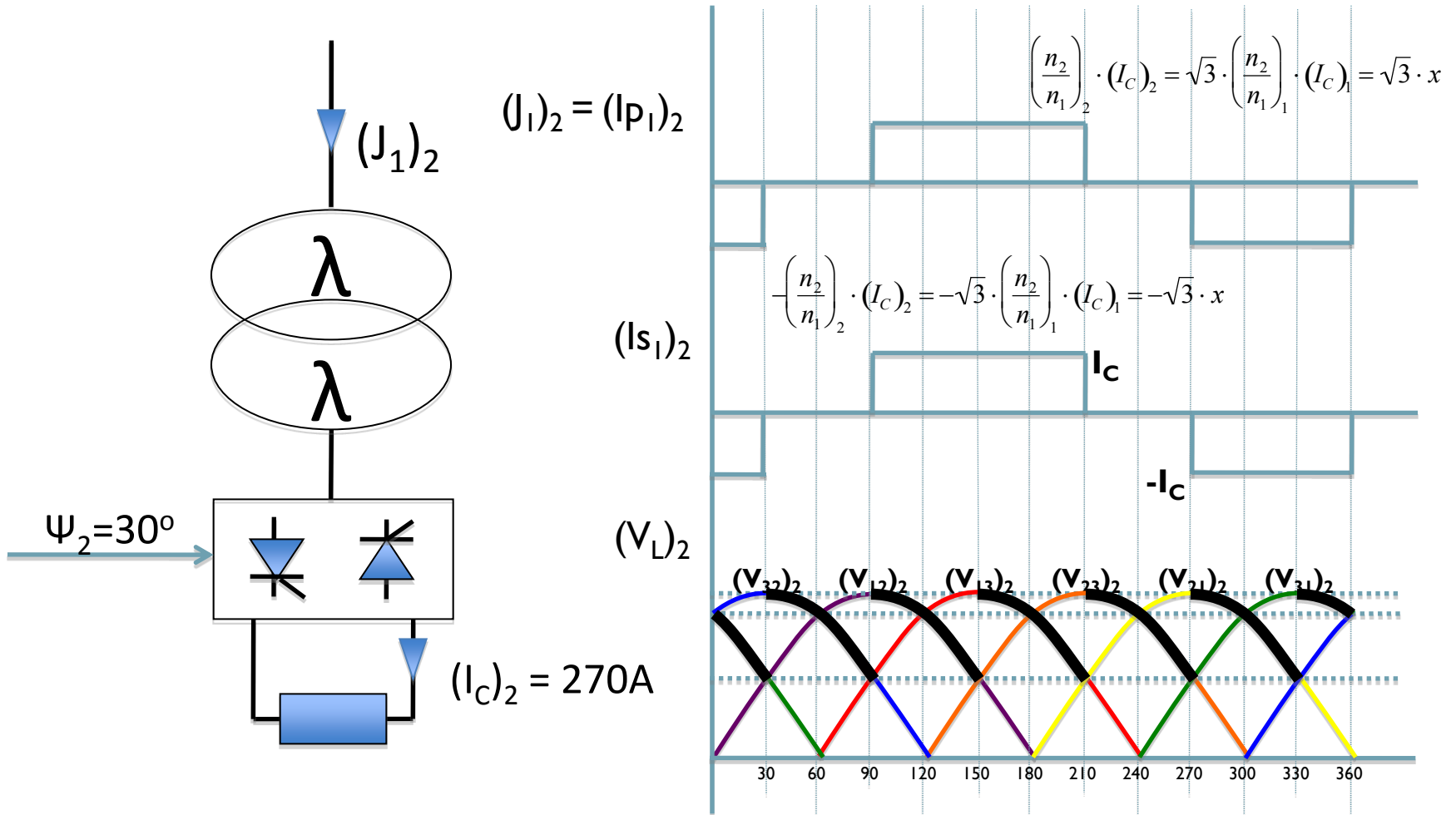

# Resolución

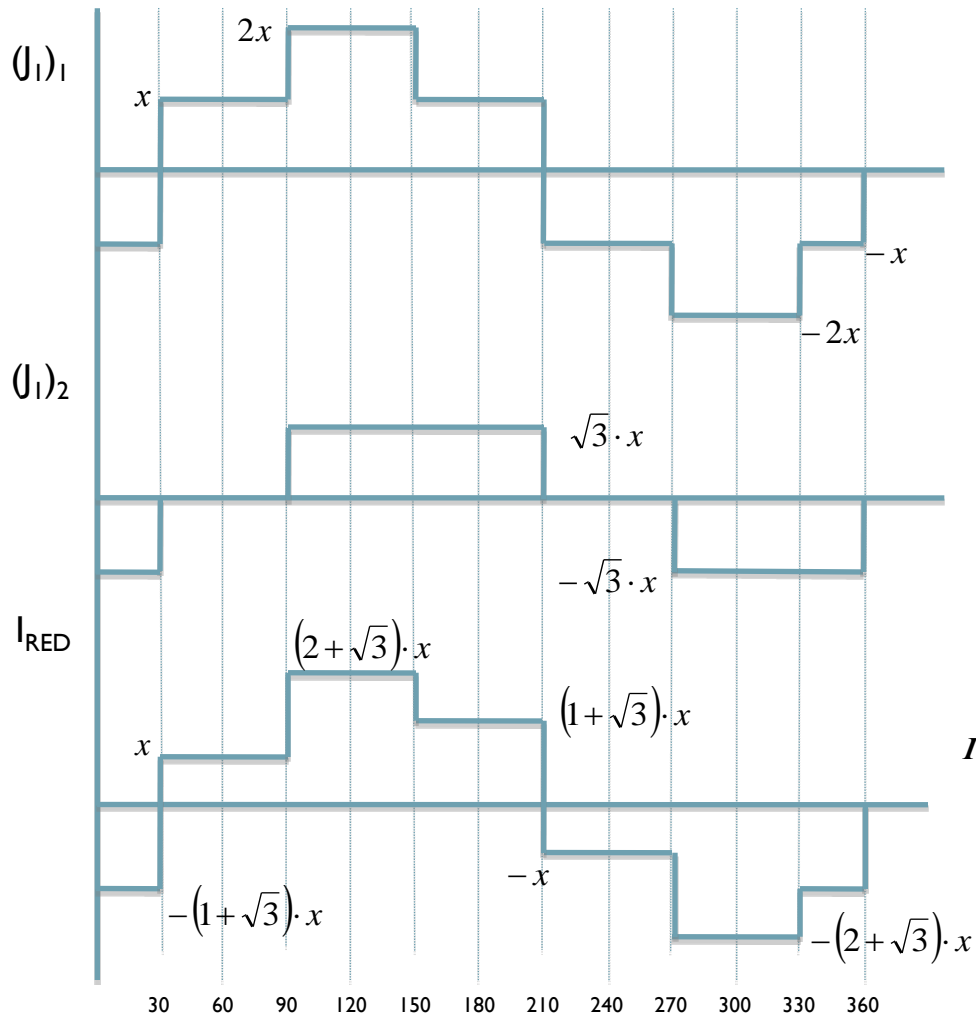

$$x = \left( \frac{n_2}{n_1} \right)_1 \cdot (I_C)_1 = \frac{1}{17\sqrt{3}} \cdot 270 = 9.17 \text{ A}$$

$$(1 + \sqrt{3}) \cdot x = (1 + \sqrt{3}) \cdot 9.17 = 25 \text{ A}$$

$$(2 + \sqrt{3}) \cdot x = (2 + \sqrt{3}) \cdot 9.17 = 34.22 \text{ A}$$


$$I_{RED} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \left[ 2 \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 9.17^2 + 2 \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 25^2 + 2 \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 34.22^2 \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{9.17^2 + 25^2 + 34.22^2}{3}}$$

$$I_{RED} = 25 \text{ A}$$




## Resolución

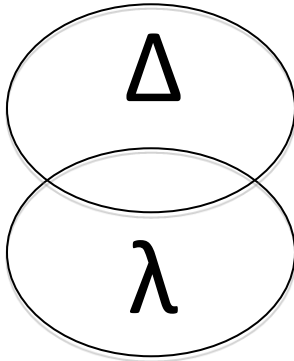

$$(V_{LC})_1 = (V_{LC0})_1 - (\Delta V_X)_1 = 500 - 60 = 440V$$

$$(V_{LC0})_1 = V_{LC0}|_{PD3} = \frac{3\sqrt{3}V_{O}|_{PD3}}{\pi} = \frac{3\sqrt{3}\left(370\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}{\pi} = 500v$$

$$V_{O}|_{PD3} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{U_2}{\sqrt{3}}\right) = 370\sqrt{\frac{2}{3}}$$

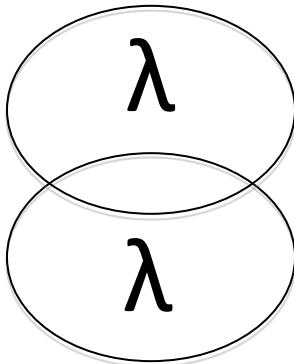

$$(V_{LC})_2 = (V_{LC}')_2 = (V_{LC0}')_2 - (\Delta V_X)_2 = 433 - 60 = 373V$$

$$(V_{LC0}')_2 = (V_{LC0})_2 \cdot \cos \psi_2 = 500 \cdot \cos 30^\circ = 433V$$

$$(V_{LC0})_2 = V_{LC0}|_{PD3} = \frac{3\sqrt{3}V_{O}|_{PD3}}{\pi} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(370\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}{\pi} = 500v$$

$$V_{O}|_{PD3} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{U_2}{\sqrt{3}}\right) = 370\sqrt{\frac{2}{3}}$$

# Resolución

$$F_{RED} = \frac{(P_{LC})_1 + (P_{LC})_2}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[(V_{LC})_1 \cdot (I_C)_1] + [(V_{LC})_2 \cdot (I_C)_2]}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[440 \cdot 270] + [373 \cdot 270]}{\sqrt{3} \cdot 6300 \cdot 25} = 0.80$$

$$\cos(\varphi_1)_1 = 1 - \left( \frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_1$$

$$\cos(\varphi_1)_1 = 1 - 0.12 = 0.88$$


$$(\varphi_1)_1 = \arccos(0.88) = 28.35^\circ$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = \cos \psi_2 - \left( \frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_2$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = \cos 30^\circ - \frac{60}{500} = 0.74$$

$$(\varphi_1)_2 = \arccos(0.74) = 41.75^\circ$$

$$(\varphi_1)_1 \neq (\varphi_1)_2$$

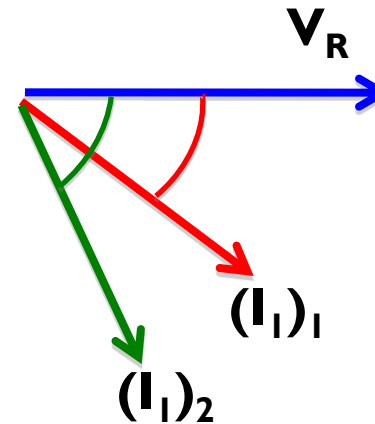

# Resolución

$$(I_1)_1 = \frac{(V_{LC0})_1 \cdot (I_C)_1}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{500 \cdot 270}{\sqrt{3} \cdot 6300} = 12.37 A$$

$$(I_1)_2 = \frac{(V_{LC0})_2 \cdot (I_C)_2}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{500 \cdot 270}{\sqrt{3} \cdot 6300} = 12.37 A$$

$$(I_1)_{SARE} = \sqrt{(I_1)_{SARE,X}^2 + (I_1)_{SARE,Y}^2} = \sqrt{20.11^2 + 14.11^2} = 24.56 A$$

$$(I_1)_{SARE,X} = (I_1)_{1,X} + (I_1)_{2,X} = 10.88 + 9.23 = 20.11 A$$

$$(I_1)_{1,X} = (I_1)_1 \cdot \cos(\varphi_1)_1 = 12.37 \cdot \cos 28.35 = 10.88 A$$

$$(I_1)_{2,X} = (I_1)_2 \cdot \cos(\varphi_1)_2 = 12.37 \cdot \cos 41.75 = 9.23 A$$

$$(I_1)_{SARE,Y} = (I_1)_{1,Y} + (I_1)_{2,Y} = 5.87 + 8.24 = 14.11 A$$

$$(I_1)_{1,Y} = (I_1)_1 \cdot \sin(\varphi_1)_1 = 12.37 \cdot \sin 28.35 = 5.87 A$$

$$(I_1)_{2,Y} = (I_1)_2 \cdot \sin(\varphi_1)_2 = 12.37 \cdot \sin 41.75 = 8.24 A$$

