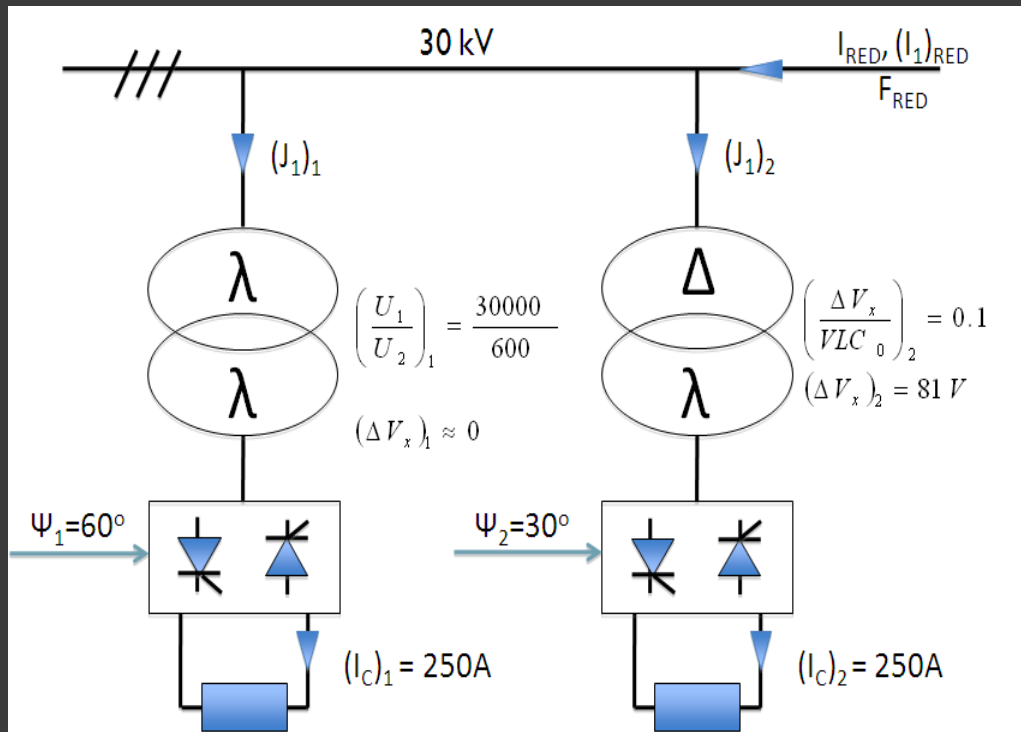


OpenCourseWare de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
<http://ocw.ehu.es>

Estudio de Rectificadores Trifásicos

Ejercicio 3. Dos rectificadores controlados

Ejercicio 3. Dos rectificadores controlados



A. En el sistema rectificador de la figura, calcular:

1. Dibujar el diagrama vectorial de las tensiones $(V_{13})_1$ y $(V_{13})_2$.

2. Calcular $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$ y $\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = f\left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$

3. Dibujar $(J_1)_1$, $(J_1)_2$, e I_{RED} . Calcular sus valores eficaces.

4. Calcular la potencia de los transformadores y el factor de potencia de la red F_{RED} .

5. Calcular $(\varphi_1)_1$ y $(\varphi_1)_2$

6. Calcular $(I_1)_{RED}$ y τ_{RED}

B. Si se suponen los siguientes cambios en el sistema,

$$\psi_2 = 60^\circ \quad (VLC')_2 = 324V \quad \left(\frac{\Delta V_x}{V_{LC0}}\right)_1 = 0.1$$


permaneciendo el resto de los datos invariables,

1. Calcular el valor eficaz de $(J_1)_1$, $(J_1)_2$.


2. Calcular I_{RED} .

C. Si dejasen de funcionar los siguientes tiristores: T1 en el rectificador 1, T1 y T1' en el rectificador 2, cual sería la forma de la tensión de en la carga. Considerar un $\psi = 0^\circ$ en ambos rectificadores.


Circuito

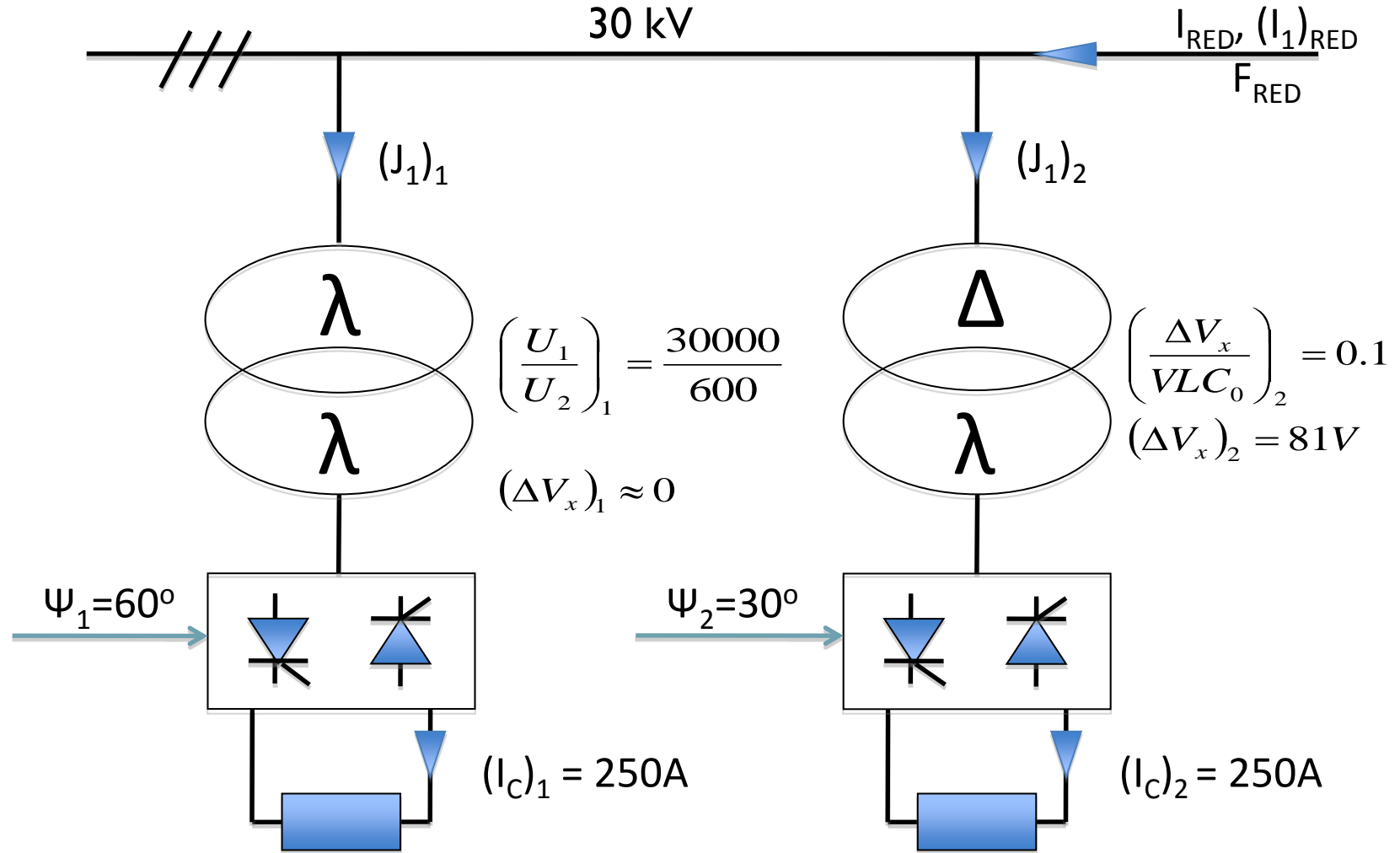

Resolución

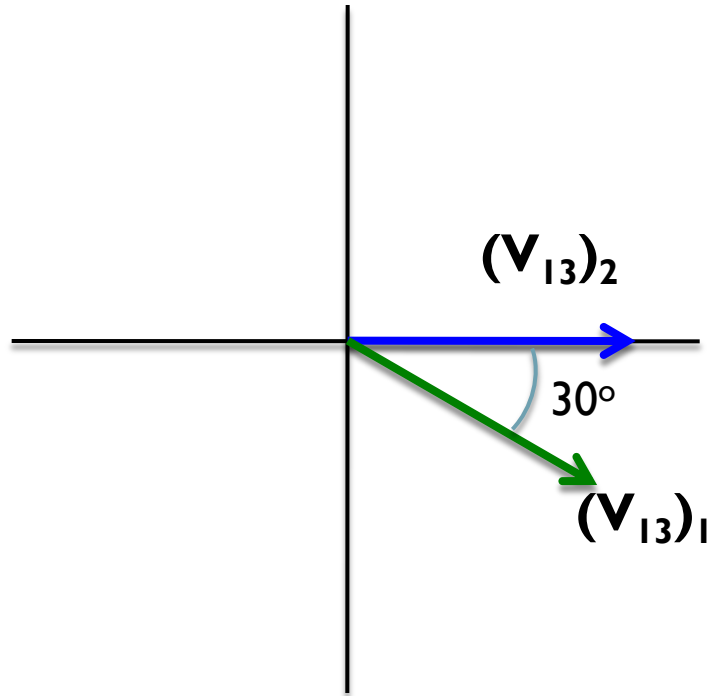


Resolución apartado A

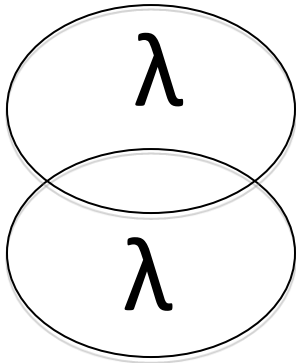

$$\frac{\Delta V_x}{VLC_0} = 0.1; \Delta V_x = 81 V \Rightarrow VLC_0 = 810 V$$

$$VLC_0 = \frac{3\sqrt{3} V_0}{\pi} \Rightarrow V_0 = \frac{810\pi}{3\sqrt{3}} = 490 V;$$
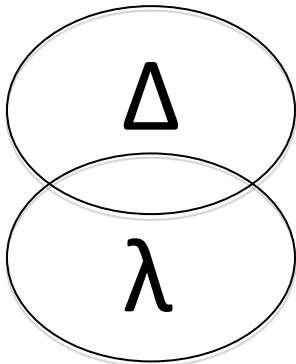
$$(U_2)_2 = \frac{\sqrt{3} V_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} 490}{\sqrt{2}} = 600 V$$




$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_1 = \frac{30000}{600} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_1 = \frac{U_1/\sqrt{3}}{U_2/\sqrt{3}} = \frac{30000/\sqrt{3}}{600/\sqrt{3}} = 50$$



$$\left(\frac{U_1}{U_2}\right)_2 = \frac{30000}{600} \Rightarrow \left(\frac{n_1}{n_2}\right)_2 = \frac{U_1}{U_2/\sqrt{3}} = \frac{30000}{600/\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_1$$



Resolución apartado A

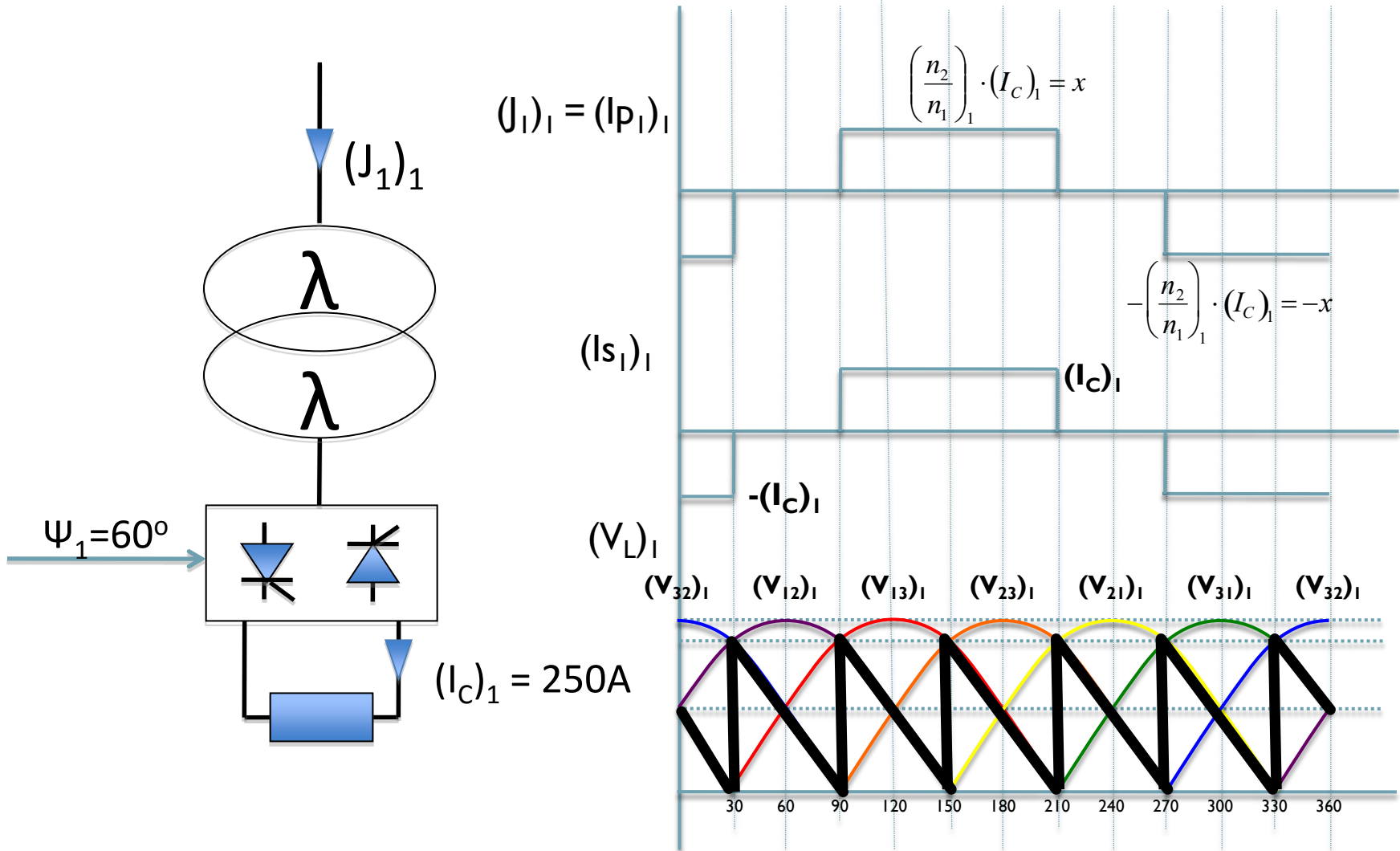

Resolución apartado A

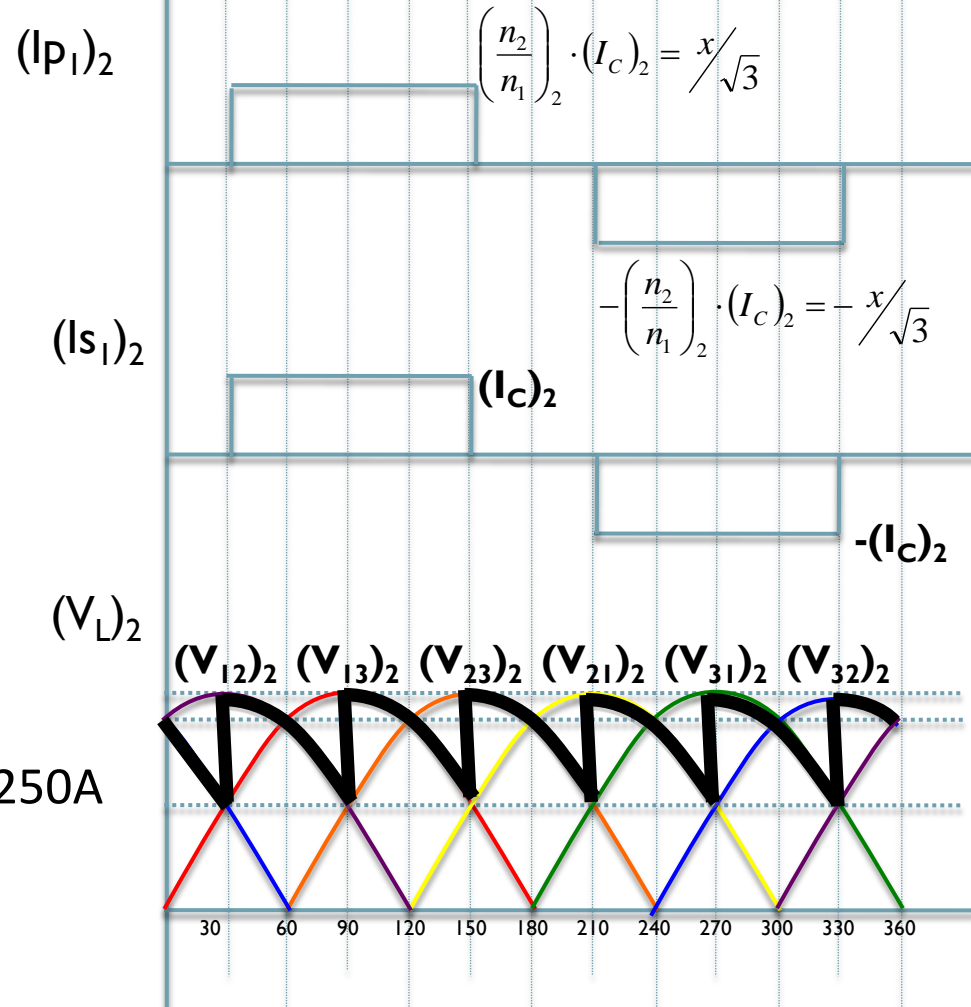
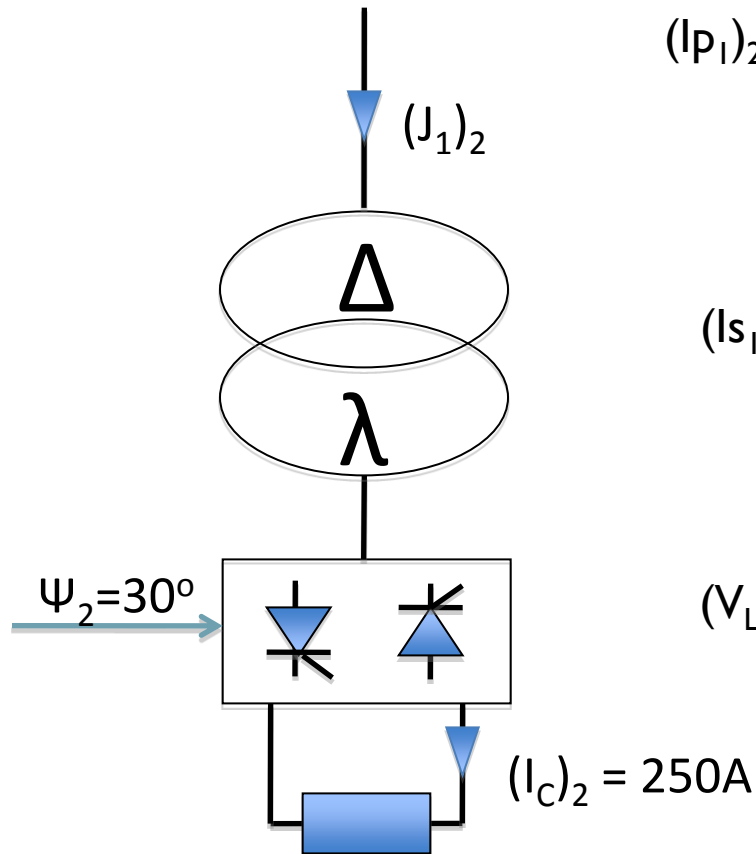


Resolución apartado A

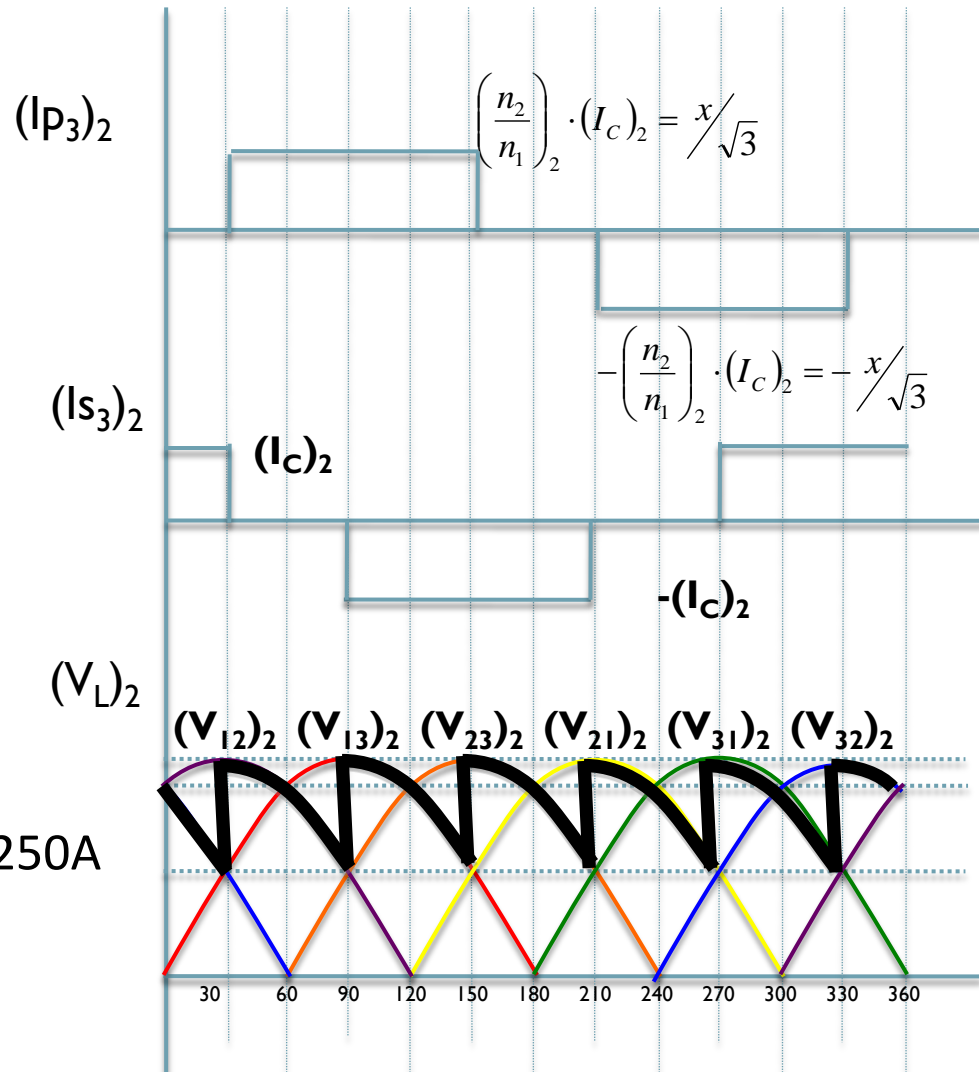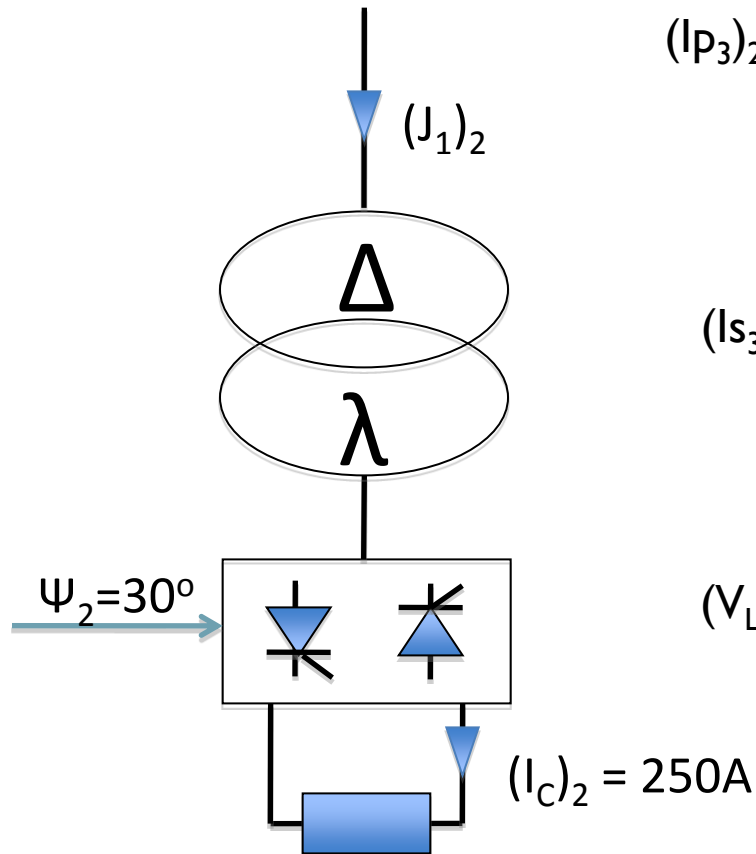


Resolución apartado A

$$(J_1)_2 = (I_{P1})_2 - (I_{P3})_2$$

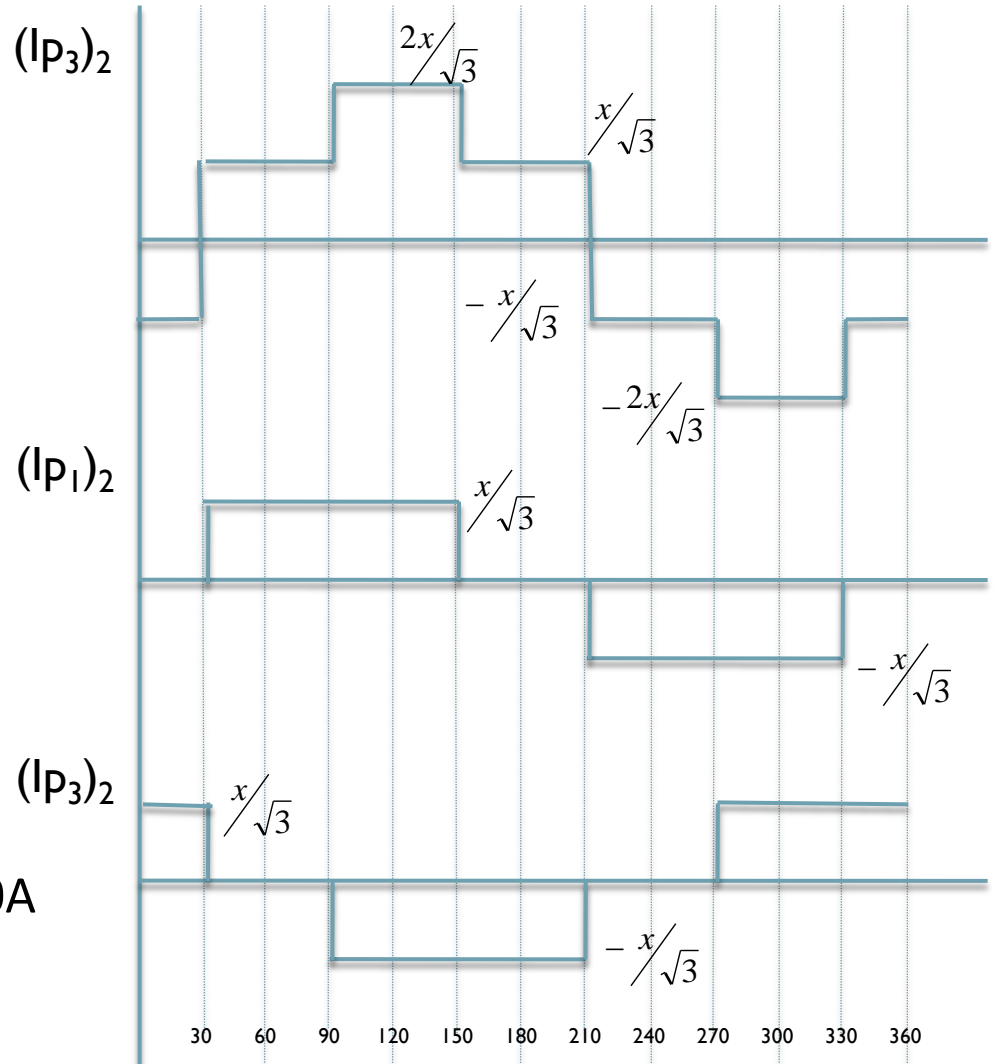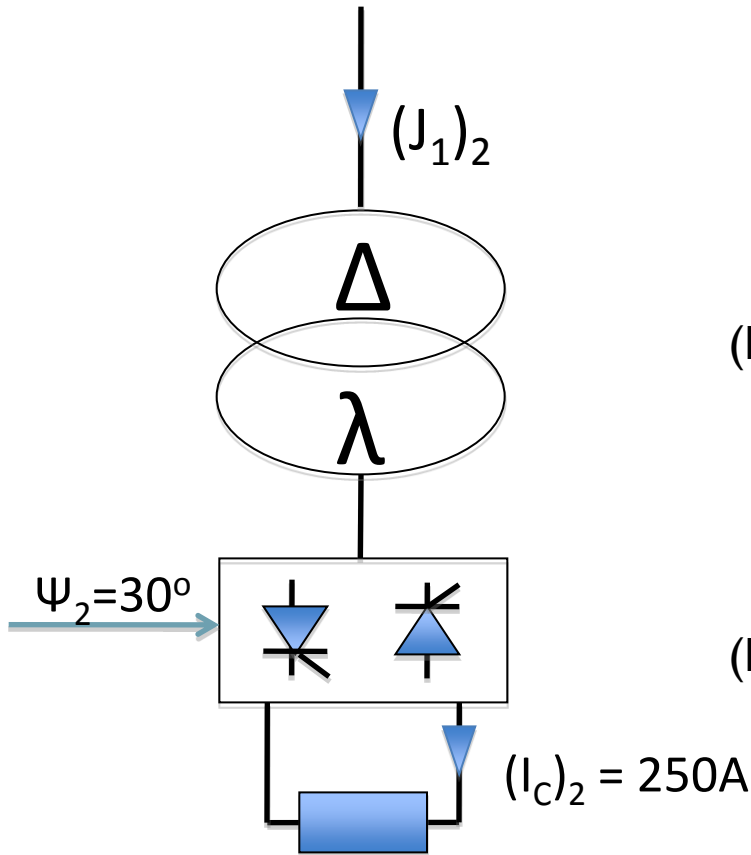

Resolución apartado A

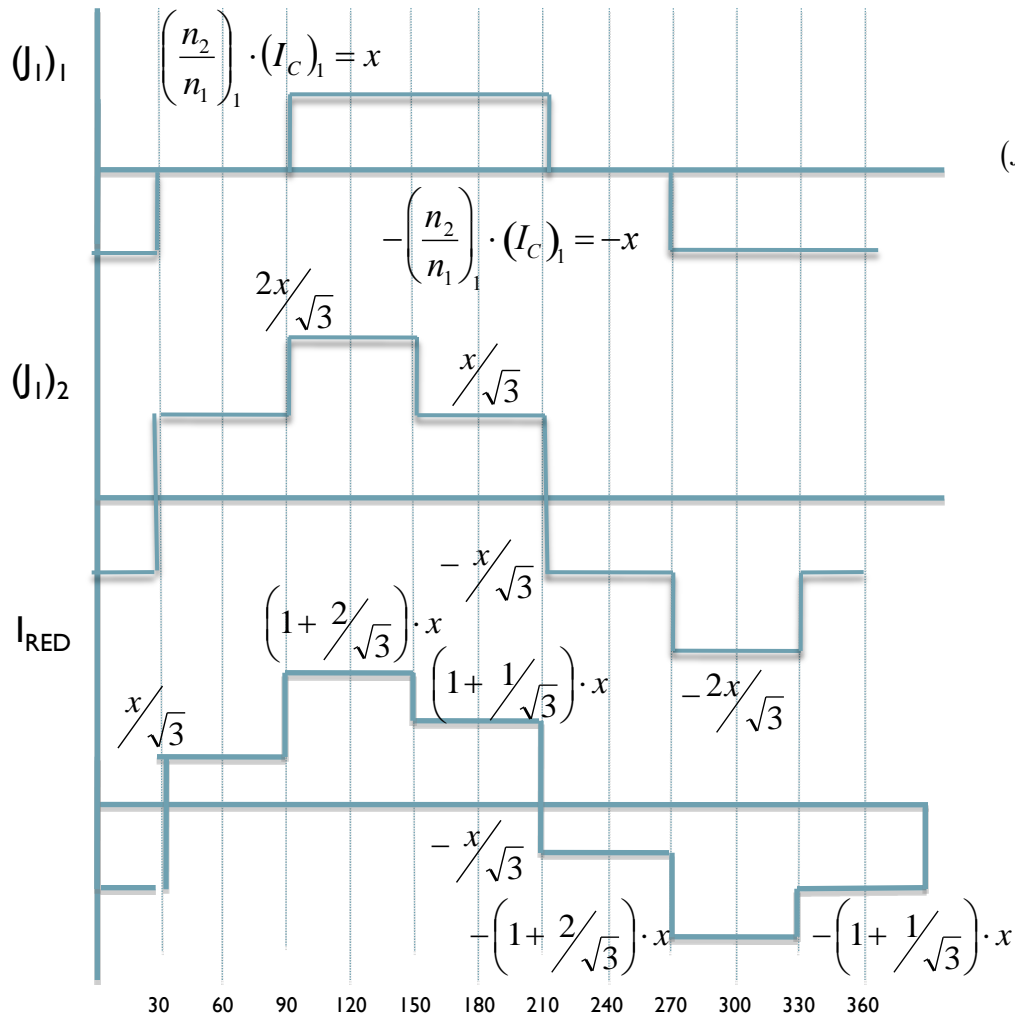

$$(J_1)_1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[2 \frac{2\pi}{3} x^2 \right]} = x \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{50} 250 = 4.08 \text{ A}$$

$$(J_1)_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[2 \frac{\pi}{3} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} x \right)^2 + 4 \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} x \right)^2 \right]} =$$

$$= x \sqrt{\frac{1}{3} \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \frac{1}{3}} = x \sqrt{\frac{2}{3}} = 4.08 \text{ A}$$


$$I_{RED} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[2 \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} x \right)^2 + 2 \frac{\pi}{3} \left(\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) x \right)^2 + 2 \frac{\pi}{3} \left(\left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \right) x \right)^2 \right]} =$$

$$= x \sqrt{\frac{1}{3} \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{4}{3} \right)} = x \sqrt{\frac{12}{9} + \frac{2}{\sqrt{3}}} =$$

$$= x \sqrt{2.488} = 1.5774 \cdot \frac{1}{50} \cdot 250 = 7.88 \text{ A}$$




Resolución apartado A

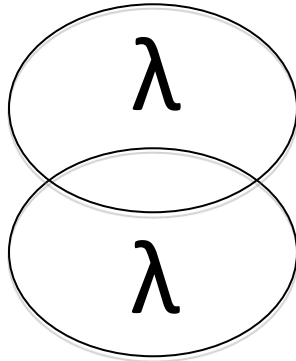

$$(V_{LC}')_1 = (V_{LC0}')_1 - (\Delta V_X)_1 = 810 \cdot \cos 60^\circ = 405V$$

$$(V_{LC0}')_1 = (V_{LC0})_1 = V_{LC0}|_{PD3} = \frac{3\sqrt{3}V_o|_{PD3}}{\pi} = \frac{3\sqrt{3}\left(600\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}{\pi} = 810v$$

$$V_o|_{PD3} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{U_2}{\sqrt{3}}\right) = 600\sqrt{\frac{2}{3}}$$

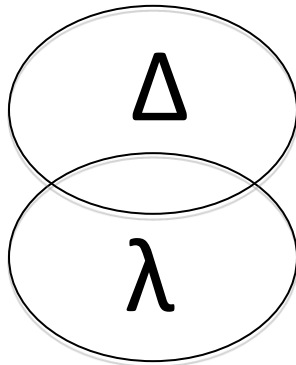

$$(V_{LC}')_2 = (V_{LC0}')_2 - (\Delta V_X)_2 = 701.5 - 81 = 620.5V$$

$$(V_{LC0}')_2 = (V_{LC0})_2 \cdot \cos \psi_2 = 810 \cdot \cos 30^\circ = 701.5V$$

$$(V_{LC0})_2 = V_{LC0}|_{PD3} = \frac{3\sqrt{3}V_o|_{PD3}}{\pi} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(600\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}{\pi} = 810v$$

$$V_o|_{PD3} = \sqrt{2} \cdot \left(\frac{U_2}{\sqrt{3}}\right) = 600\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Resolución apartado A

$$F_{RED} = \frac{(P_{LC})_1 + (P_{LC})_2}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[(V_{LC})_1 \cdot (I_C)_1] + [(V_{LC})_2 \cdot (I_C)_2]}{\sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_{RED}} = \frac{[405 \cdot 250] + [620 \cdot 250]}{\sqrt{3} \cdot 30000 \cdot 7.88} = 0.625$$

$$P_{T1} = P_{T2} = \sqrt{3} \cdot 30000 \cdot 4.08 = 212003 \text{ VA} = 212 \text{ kVA}$$

$$\cos(\varphi_1)_1 = \cos(\psi_1) - \left(\frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_1$$


$$\cos(\varphi_1)_1 = \cos(\psi_1)$$

$$(\varphi_1)_1 = 60^\circ$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = \cos \psi_2 - \left(\frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_2$$

$$\cos(\varphi_1)_2 = \cos 30^\circ - 0.1 = 0.766$$
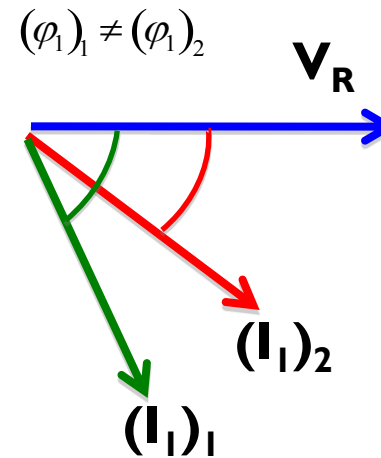
$$(\varphi_1)_2 = \arccos(0.766) = 40^\circ$$



Resolución apartado A

$$(I_1)_1 = \frac{(V_{LC0})_1 \cdot (I_C)_1}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{810 \cdot 250}{\sqrt{3} \cdot 30000} = 3.9A$$

$$(I_1)_2 = \frac{(V_{LC0})_2 \cdot (I_C)_2}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{810 \cdot 250}{\sqrt{3} \cdot 30000} = 3.9A$$

$$(I_1)_{RED} = \sqrt{(I_1)_{RED,X}^2 + (I_1)_{RED,Y}^2} = \sqrt{4.93^2 + 5.88^2} = 7.67A$$

$$(I_1)_{RED,X} = (I_1)_{1,X} + (I_1)_{2,X} = 1.95 + 2.98 = 4.93A$$


$$(I_1)_{1,X} = (I_1)_1 \cdot \cos(\varphi_1)_1 = 3.9 \cdot \cos 60 = 1.95A$$

$$(I_1)_{2,X} = (I_1)_2 \cdot \cos(\varphi_1)_2 = 3.9 \cdot \cos 40 = 2.98A$$

$$(I_1)_{RED,Y} = (I_1)_{1,Y} + (I_1)_{2,Y} = 3.38 + 2.5 = 5.88A$$


$$(I_1)_{1,Y} = (I_1)_1 \cdot \sin(\varphi_1)_1 = 3.9 \cdot \sin 60 = 3.38A$$
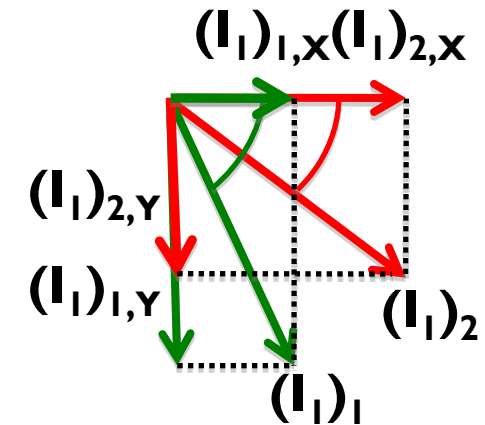
$$(I_1)_{2,Y} = (I_1)_2 \cdot \sin(\varphi_1)_2 = 3.9 \cdot \sin 40 = 2.5A$$




$$\tau_{RED} = \frac{(I_{\approx})_{RED}}{(I_1)_{RED}} = \frac{\sqrt{I_{RED}^2 - (I_1)_{RED}^2}}{(I_1)_{RED}} = \sqrt{\left(\frac{I_{RED}}{(I_1)_{RED}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{7.88}{7.67}\right)^2 - 1} = 0.23$$

Resolución apartado B

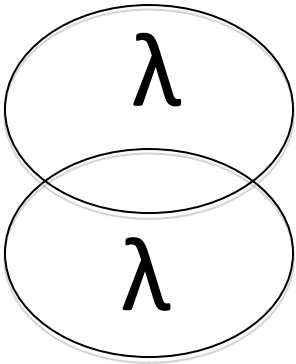

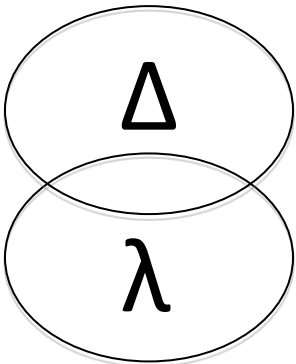En el transformador 1 la relación de tensiones está dada y aunque se incrementan las pérdidas en el sistema la relación de transformación no se modifica



En el transformador 2 se mantienen las pérdidas

$$(V_{LC}')_2 = (V_{LC0}')_2 - (\Delta V_X)_2 = VLC_0 \cos \psi_2 - 81 = 324V$$

$$(V_{LC0}')_2 = (V_{LC0})_2 \cdot \cos \psi_2 = VLC_0 \cdot \cos 60^\circ = 405V$$

$$\frac{3\sqrt{3}V_0}{\pi} \cos 60^\circ = 405V$$

$$V_0 = \frac{405\pi}{3\sqrt{3} \cos 60^\circ} = 490V$$

En el transformador 2 tampoco cambia la relación de transformación

Resolución apartado B

Al no haber cambios en la corriente de carga y mantenerse la relación de transformación. Las corrientes no ve modificados sus valores eficaces.


$$\cos(\varphi_1)_1 = \cos(\psi_1) - \left(\frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_1 = \cos(60) - 0.10 = 0.4$$

$$(\varphi_1)_1 = 66.42^\circ$$



$$\cos(\varphi_1)_2 = \cos \psi_2 - \left(\frac{\Delta V_X}{V_{LC0}} \right)_2 = \cos(60) - 0.10 = 0.4$$

$$(\varphi_1)_2 = 66.42^\circ$$
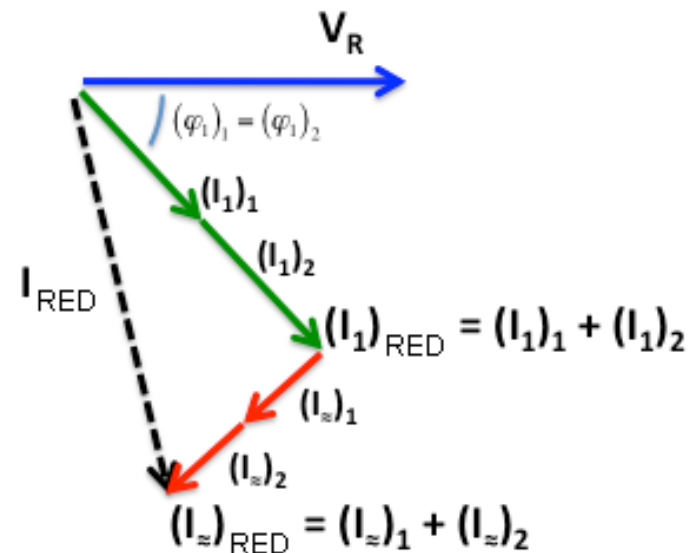
$$I_{RED} = (J_1)_1 + (J_1)_2 = 2 \cdot 4.08 = 8.16A$$



Resolución apartado C

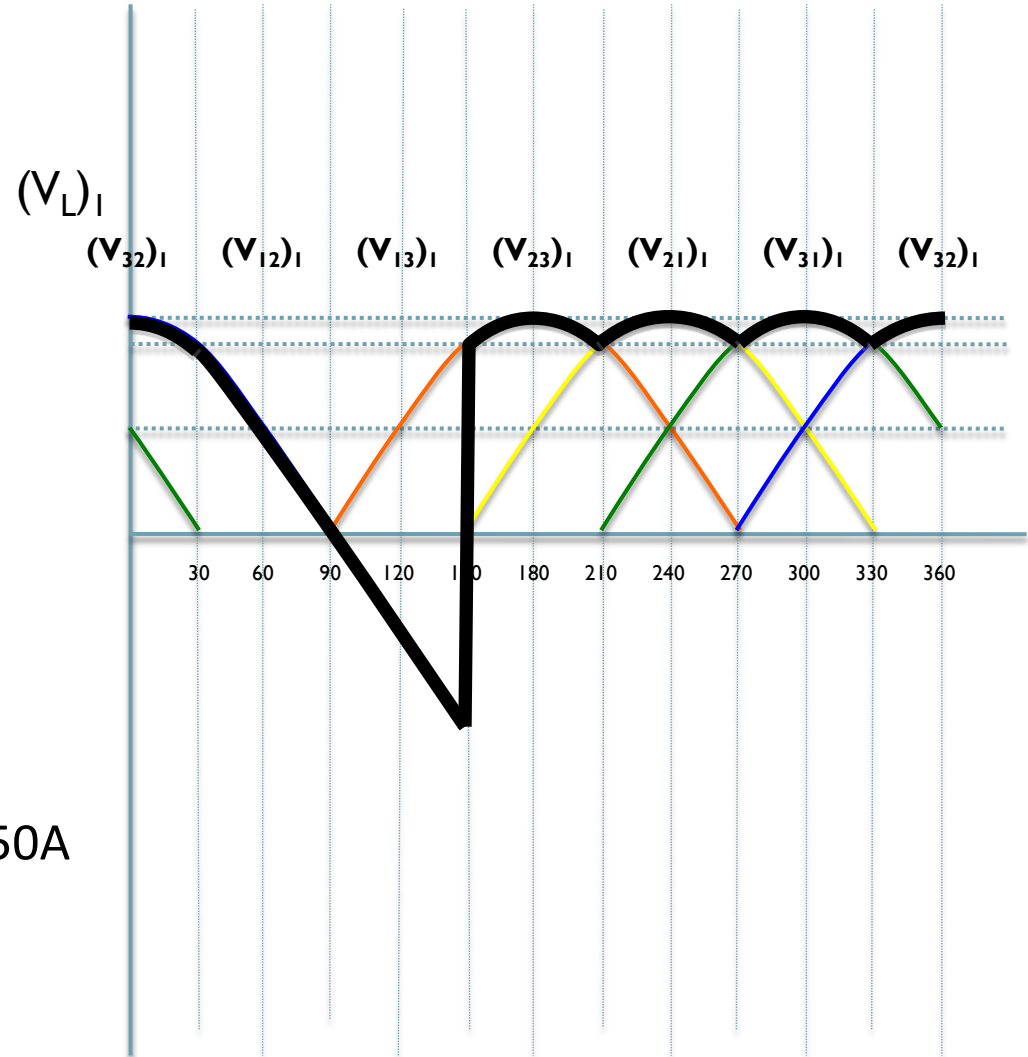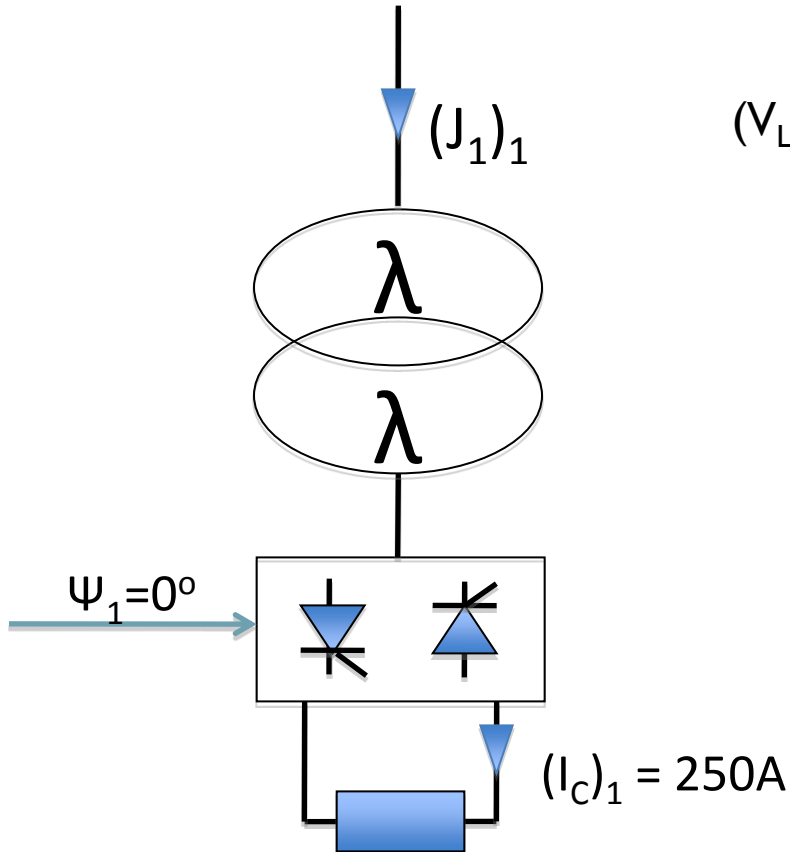

Resolución apartado C

