

Aurkibidea

1. Sarrera.
 - 1.1. Automatismo konbinazionalaren diseinua.
 - 1.2. Automatismo sekuentzialaren diseinua.
2. Deskribapen orokorra: GRAFCET.
3. GRAFCET-en oinarrizko osagaiak.
4. Adierazpeneko elementu grafikoak.
5. GRAFCET-en arauak.
6. Adibidea.
7. GRAFCET-aren hiru mailak
8. Makroetapak
9. GRAFCET-en oinarrizko egiturak
 - 9.1 Sekuentzia lineala
 - 9.2 <<OR>> konbergentzia eta dibergentzia
 - 9.3 <<AND>> Konbergentzia eta dibergentzia
10. Laburpena
11. Akzioen deskribapen zehatza.
12. Errezeptibilitateen deskribapen zehatza.
13. Fluxu-diagramak eta GRAFCET diagramak.

1. Sarrera.

- ⇒ Automatizazioaren helburua, prozesu baten **exekuzioa** betetzea da. Automatizazioa giza partaidetza gabe izan behar da eta ekipo tekniko batek kontrolatuko du.
- ⇒ **Automatizazio-Ingeniari** baten eginbeharra, sistema baten diseinua, analisia **eta bere egitura eta dinamika aztertzea** da.
- ⇒ Prozesu baten diseinua aurkeztea, hau da, ebazpide bat aurkitzea, ez da erraza. Sistema automatizatu handien bilakaera adierazteko, arau normalizatuen beharra dago. Arau hauen helburua:
 - Prozesuaren eta automatismoaren ikuspegia argia **eta zehatza**
 - Diseinuaren garapena modu sistematiko baten bidez
 - Diseinuan parte hartzen duten pertsonen arteko komunikazioa.

3

1. Sarrera.

Kontrol-sistemen diseinu-metodoak

Hasieran

Erreleetan oinarritutako automatismoak, metodo intuitiboak erabiliz. PLCtan erabili dena baita ere.



Baina, automatan erabili daitezkeen aldagai asko ezin dira erreleen bidez adierazi.

Diseinu-metodo orokorragoak eta sistematikoak

4

1. Sarrera.

Diseinu-metodo berrien gakoa, osagai bakoitzak euki dezakeen «egoera» desberdinen menpe dago eta ez haien izaera fisikoan.

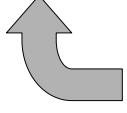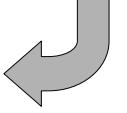Azpisetistema logikoa	Bi egoerako osagaia
Azpisetistema digitala	Egoera asko dituen osagaia
	
<i>Osagai analogikoak</i>	

5

1. Sarrera.

Sistema Automatikoak	Zatiak	Motak	Eredua	Aldagaiak	Diseinua Egiteko tresnak
Kontrol-sistemak + Eragingailuak + Planta	Osagai edo Blokeak	0 edo 1	2 Egoera	Logikoa Bit 0 edo 1	Funtz.Logikoak Grafcet
		Analogikoa zenbakiak	Egoera-kopuru finitoa	Zenbakiak erregistro (Bit-arra, BCD, ASCII)	Funtz. Logikoak Grafcet Op. Aritmetiko Testuak Transf. Fourier Laplace transf. Z transf.

6

1. Sarrera.

Eredua eta Transferentzi funtzioak

a) Modelo esquema de relés

b) Modelo con puertas lógicas

c) Modelos con lista de instrucciones o diagrama de contactos utilizado en autómatas

$S = A \cdot B + (\bar{C} + \bar{D}) \cdot E$

d) Modelo matemático mediante función lógica

7

1. Sarrera.

Eredua, osagaitik <<ikusi>> nahi dugunarekin lotuta dago

COMPONENTE	VARIABLES LÓGICAS	VARIABLES NUMÉRICAS
	0 - Paro 1 - Marcha	$n = x \times x \times \dots$ (r.p.m.) $Mr = x \times x \times \dots$ (m·kg)
	0 - Temperatura < X °C 1 - Temperatura > X °C	$T = x \times x \times \dots$ (°C)
	0 - Nivel < h 1 - Nivel > h	$Nivel = x \times x \times \dots$ (m^3) $h = x \times x \times \dots$ (m) $Q = x \times x \times \dots$ (m^3/h)
	0 - Caudal = 0 1 - Caudal > 0	

8

1. Sarrera.
1.1. Automatismo konbinazionaleen diseinua.

⇒ Sistema edo bloke konbinazional baten, irteerak sarreren menpe daude soilik, eta ez lehenago gertatu denaren menpe.

- Sistemaren transferentzi funtzioko edo funtziok, irteerak sarrerekintzat dituzten funtzio logikoak dira, «AND», «OR» eta «NOT» operadoreen bitartez.
- Irteerako aldagaiak sarreren konbinazioak dira.

```

    graph LR
      ZA[Z_A] --> B
      XB[X_B] --> B
      B[B] --> ZB[Z_B]
      B --> YB[Y_B]
  
```


9

1. Sarrera.
1.1. Automatismo konbinazionaleen diseinua.

Diseinua = Sintesia = Espezifikazio batzuk beteko dituen sistema fisiko baten lorpena da

- 1 Espezifikazioen arabera, irteera bakoitzak sarrerekintzat dituen Egi-taula
- 2 Taula bakoitzak funtzio logiko baten bidez adierazi
- 3 Funtzio logikoen implementazioa programagarriak diren osagaien edo osagai kableatuen bidez.

10

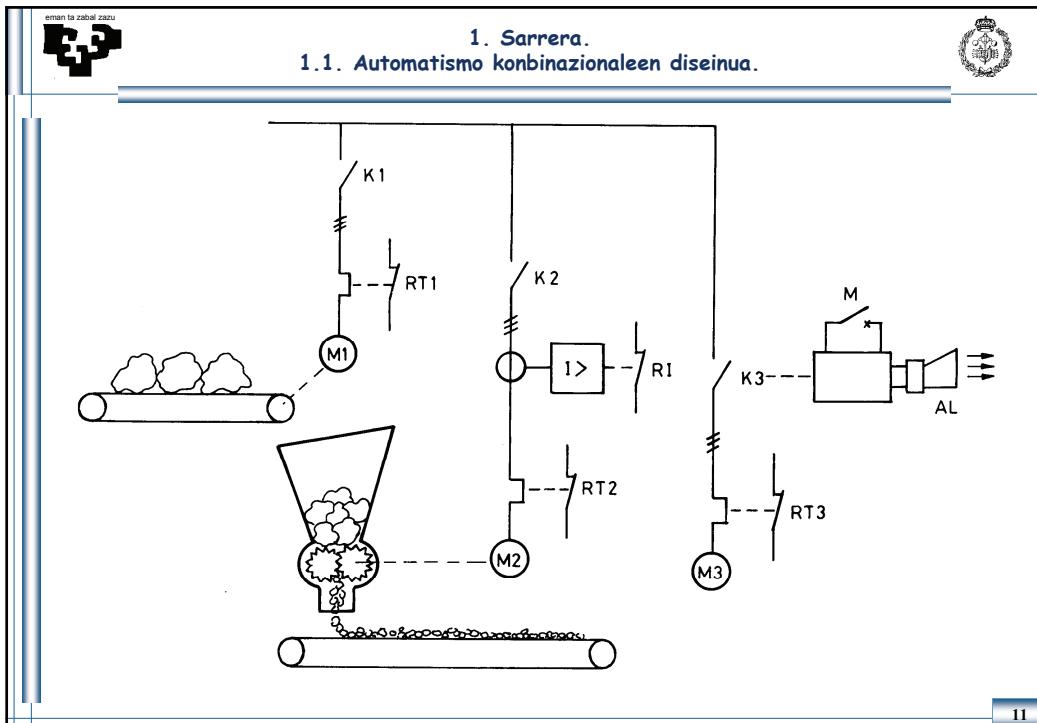

11

1. Sarrera.
1.1. Automatismo konbinazionaleen diseinua.

Diseinuaren urratsak

a) Sistemaren irteerak eta sarrerak identifikatu

b) Irteera bakoitzeko egi-taula aurkitu.

c) Ekuazio logikoak lortu

d) Kable-eskema edo automatismoaren programa lortu

ENTRADAS	SALIDAS	DESCRIPCIÓN
M		Interruptor de marcha
RT1		Relé térmico motor M1
RT2		Relé térmico motor M2
RT3		Relé térmico motor M3
RI		Relé sobrecarga M2
	K1	Contactor motor M1
	K2	Contactor motor M2
	K3	Contactor motor M3
	AL	Alarma

e) Kable-eskema edo automatismoaren programa lortu

12

1. Sarrera.
1.1. Automatismo Sekuentzialeen diseinua.

⇒ **Sistema sekuentziala:** Irteerek, sarreren eta sistemaren egoeraren menpe daude.

- **Egituraren ikuspuntutik,** sistema sekuentzialak bloke konbinacionalez eta **egoera-aldagaiet** osatuta daude. Egoera-aldagai hauek bloke konbinazionalen sarrera bezala jokatzen dute.
- **Eedu matematikoa kontutan hartuz,** sistema sekuentzialen transferentzi funtziokoak, funtzioa logikoak dira, baina hauetan sarrerak eta egoera-aldagaiak daude.
- Irteerak eta sarrerak **<<AND>>** **<<OR>>**, **<<NOT>>** eta **<<MEMORIA>>** operadoreengatik erlazionaturik daude. Memoria funtziorentzako operadoreak SET (1 memorizatu) eta RESET (0 memorizatu) dira.



13

1. Sarrera.
1.1. Automatismo Sekuentzialeen diseinua.

Aldagaiak

- Independenteak { Sarrerak
- Menpekoak
 - Irteerak
 - Barnekoak
 - Konbinazionalak
 - Egoerakoak

14

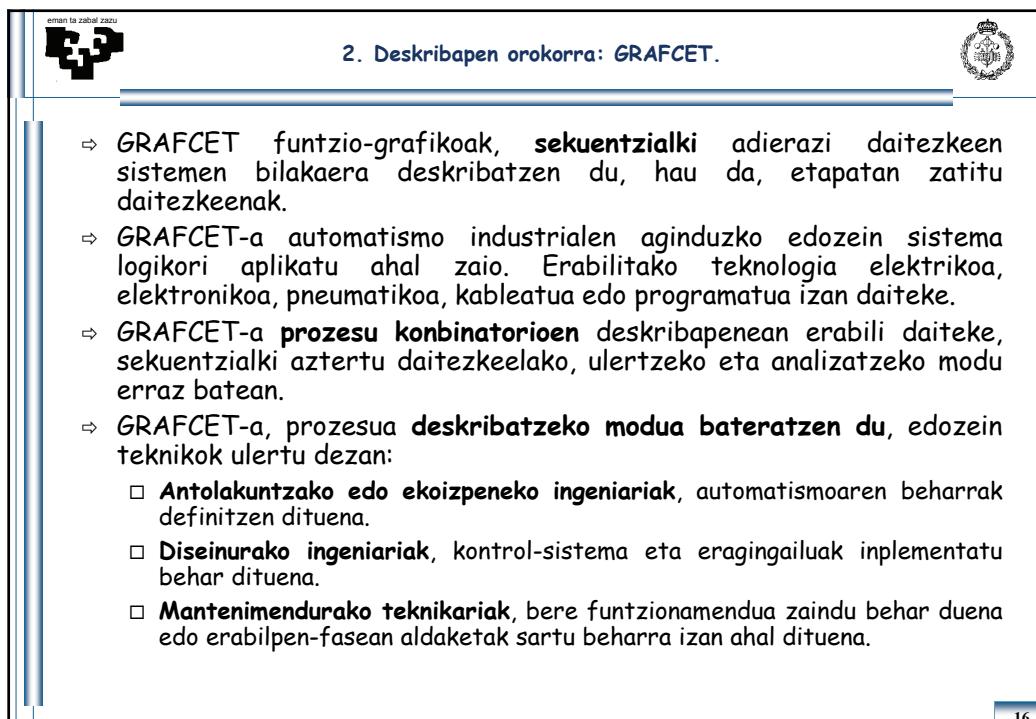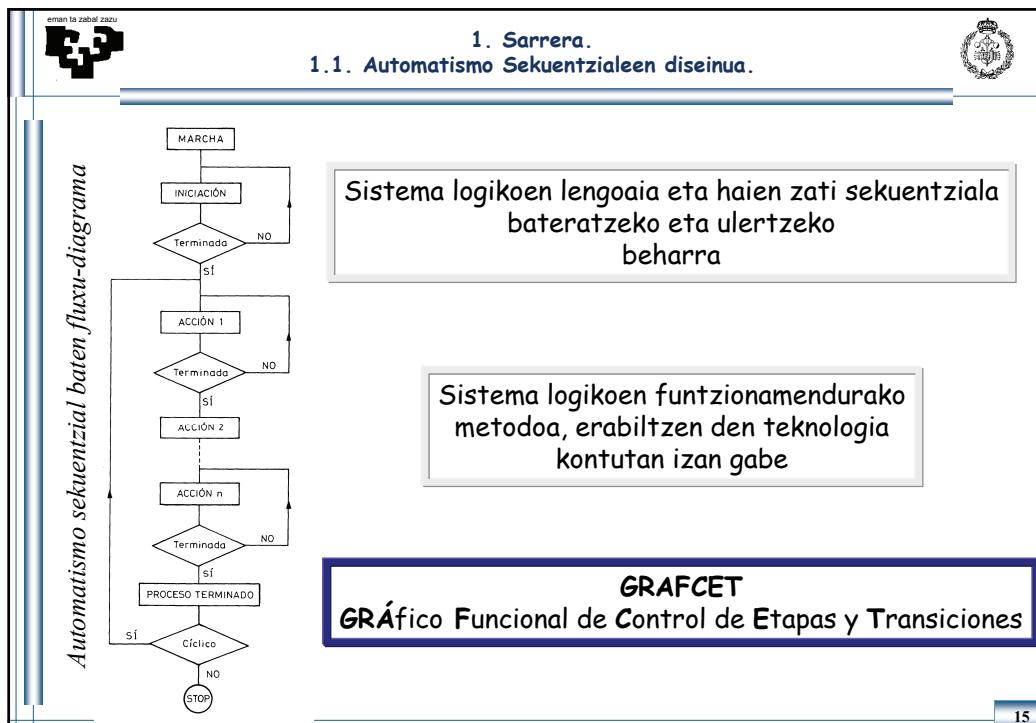

eman ta zabal zazu

2. Deskribapen orokorra: GRAFCET.



⇒ Automata programagarri batzuk GRAFCET-a erabili dezakete sistemaren grafoa egiteko.

⇒ Beste kasu batzutan, GRAFCET-eko grafo bat makina-lengoaian konpilatzeko software bat erabiltzen da.



GRAFCET-a EZ da programazio-lengoaia bat

17


eman ta zabal zazu

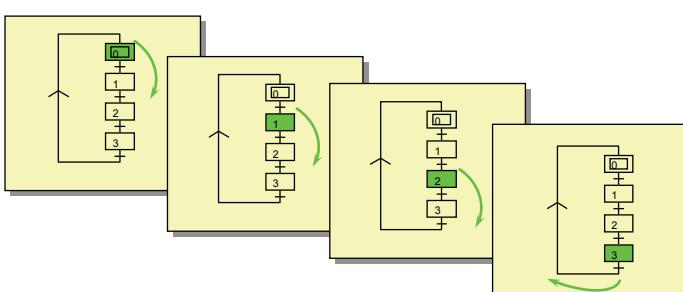2. Deskribapen orokorra: GRAFCET.



⇒ **Zer da Grafet-a ?**

- Automatismo sekuentzial baten portaera, grafikoki deskribatzeko diagrama funtzionala da.
- Etapen eta tranzizioen hurrenkerak sortutako diagrama funtzionala da.
- Agindu zatiaren atal funtzionala, konsideratzen du.
- GRAFCET-a hurrengo elementuengatik definituta gelditzen da :
 - Elementu grafikoak
 - Bilakaera-arauak, sistemaren dinamika azaltzeko



18

2. Deskribapen orokorra: GRAFCET.

GRAFCET-aren oinarriak

- ① Automatismoaren funtzionamendua azaldu behar da, zein osagaiez egingo den kontutan izan gabe.
- ② Sistema automatiko batek, bi zati ditu:
 - Kontrol-eremu edo agindu-eremu (KE edo AE): Prozesua automatizatzen duen guztia
 - Eremu Operatiboa (EO): Beste guztia.

Guzti hau, operadorearekin elkarritzeta bidez eta beste automatismoekin komunikazioen bidez, kanpoko munduarekin erlazionatzen da.

19

2. Deskribapen orokorra: GRAFCET.

- ③ Elementurik funtsezkoena **etapa** da, bertan automatismoak akzio bat edo gehiago egiten ditu.
- ④ Prozesua makroetapetan zatitu behar da eta hauek etapa simpleetan, akzioak sarrera-irteeren konbinazio bezala lortu arte. Etapa bakoitzei **egoera-aldagai** bat dagokie.
- ⑤ **Bilakaera-grafiko** bat ezarri behar da, operazioen sekuentzia eta batetik bestera pasatzeko baldintza logikoak azalduko duena.
- ⑥ Etapa bakoitzeko **sarrera eta irteeren arteko erlazio logikoak ezarri**.
- ⑦ Azkenik, sistema implementatu, biegonkorraak eta egoera-aldagaiaiak erabiliz eta baita ere 5. eta 6. faseetan lortutako erlazio logikoak programatz edo kableatuz.

20



eman ta zabal zazu

3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.

⇒ GRAFCET-a ondorengo osagaietako osatzen dute:

- **ETAPAK, AKZIOEKIN** lotuta daudenak.
- **TRANSIZIOAK, ERREZEPTIBITATEEKIN** lotuta daudenak.
- **LOTURA ZUZENDUAK**, ETAPAK eta TRANSIZIOAK elkarren artean lotzen dituztenak.

21



eman ta zabal zazu

3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.

⇒ Etapa:

- Sistemaren egoera bakoitzak adierazten dute.
- Etapa bakoitzaren irteerek sarreren menpe daude soilik.
- Agertu daitezkeen egoeren artean:
 - Etapa bat **aktibatua** edo **ez aktibatua** egon daiteke.
 - Aktibaturik dauden etapa multzoak **agindu-eremuaren** egoera definitzen du.

22

 eman ta zabal zazu

3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.



⇒ **Etapari loturik dauden akzioak:**

- Etapa bat akzio batekin edo gehiagorekin lotuta egon daiteke.
- Akzioek, **egin behar dena adierazten** dute, dagokien etapa aktibatuta dagoenean noski.
- Akzioak izan daitezke:
 - **Kanpokoak**: sarrera eta irteerak.
 - **Barnekoak**: temporizadoreak, kontagailuak, etabar.
- Akziorik ez duen etapa batek, **beste egoera baten zain** egon daiteke:
 - **Kanpoko egoera** (Sarrera baten aldaketa) **edo**
 - **Barnekoa** (Beste etapa baten ekintza, temporizazio baten amaiera etabar).

23

 eman ta zabal zazu

3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.



⇒ **Transizioak:**

- Baldintza logikoak dira.
- Etapa baten **amaiera** eta honen ondorengo etapa edo **etapen hasiera, erabakitzenten** dute.
- Transizio batek etapen arteko **bilakaera adierazten du**. Bilakera hau amaitzen da **transizioa gainditzen** denean.
- Transizio baten gaindiketak agindu-eremuaren egoeran aldaketa bat dakar.
- Transizio bat balioztatua edo ez balioztatua egon daiteke.
 - **Balioztatua**: Aurretik dituen etapa guztiak aktibatuta daudenean.

24

 eman ta zabal zazu

3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.



⇒ **Transizioari lotuta dagoen errezeptibilitatea:**

- Transizio bakoitzari **baldintza logiko** bat dagokio, **errezeptibilitatea** izena hartzen duena, egia edo gezurra izan daitekeena.
- Errezeptibilitate hau ondorengo informazioen funtzioa da:
 - **Kanpokoak** (Sarrerak)
 - **Barnekoak** (Kontagailuen egoera, temporizadoreak, etabar).
- Momentu zehatz baten eskuragarria den informazio guztiatik, **errezeptibilitateak transizioa gaintitzeko behar duena** bakarrik hartzen du.

25

 eman ta zabal zazu



3. GRAFCET-eko oinarrizko osagaiak.







⇒ **Lotura bideratuak:**

- Lotura bideratuen funtzioa:
 - etapak transizioekin eta
 - transizioak etapekin lotzea da
- Lotura bideratu bat ezin denean guztiz irudikatu, markak jartzen dira prozesuaren bilakaeraren bidea jarraitzeko.

26

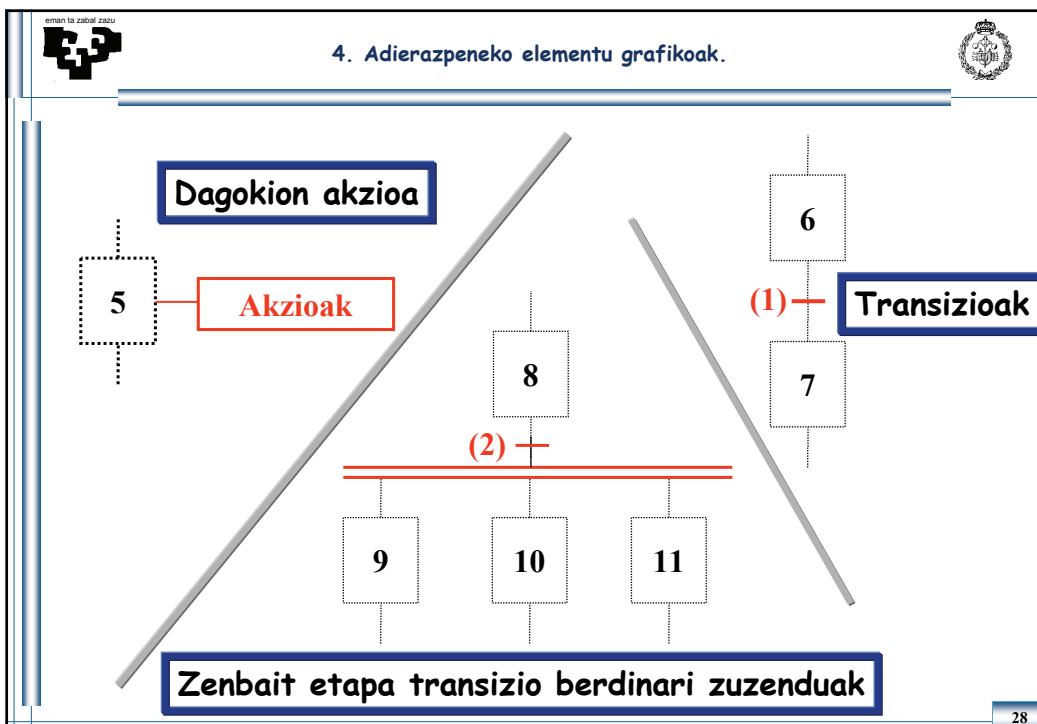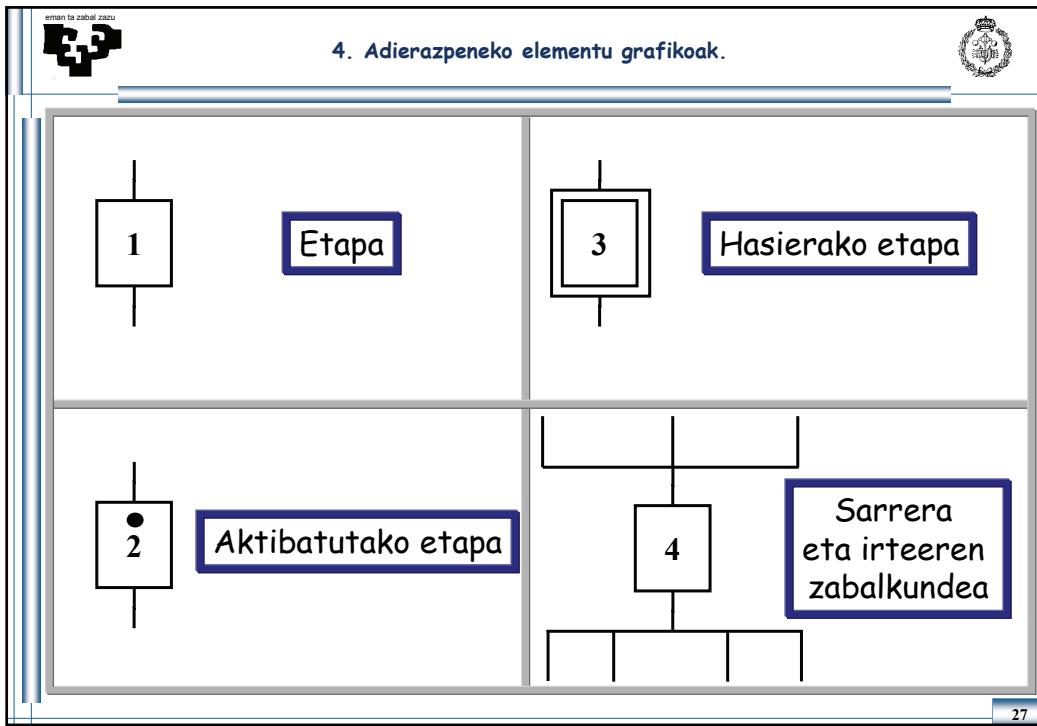

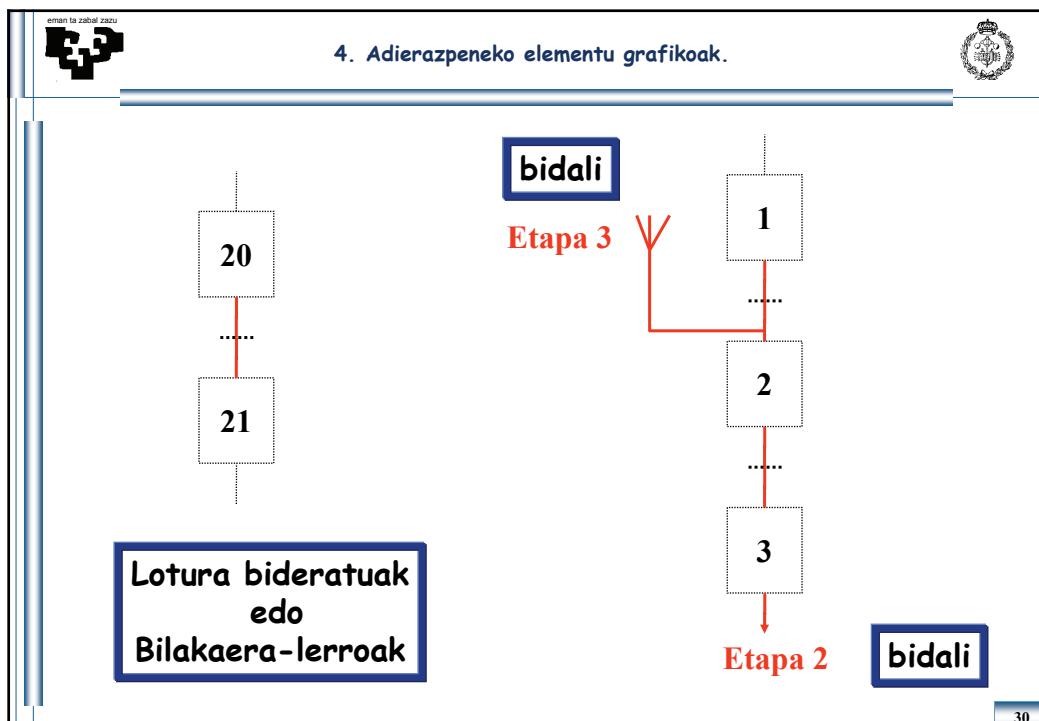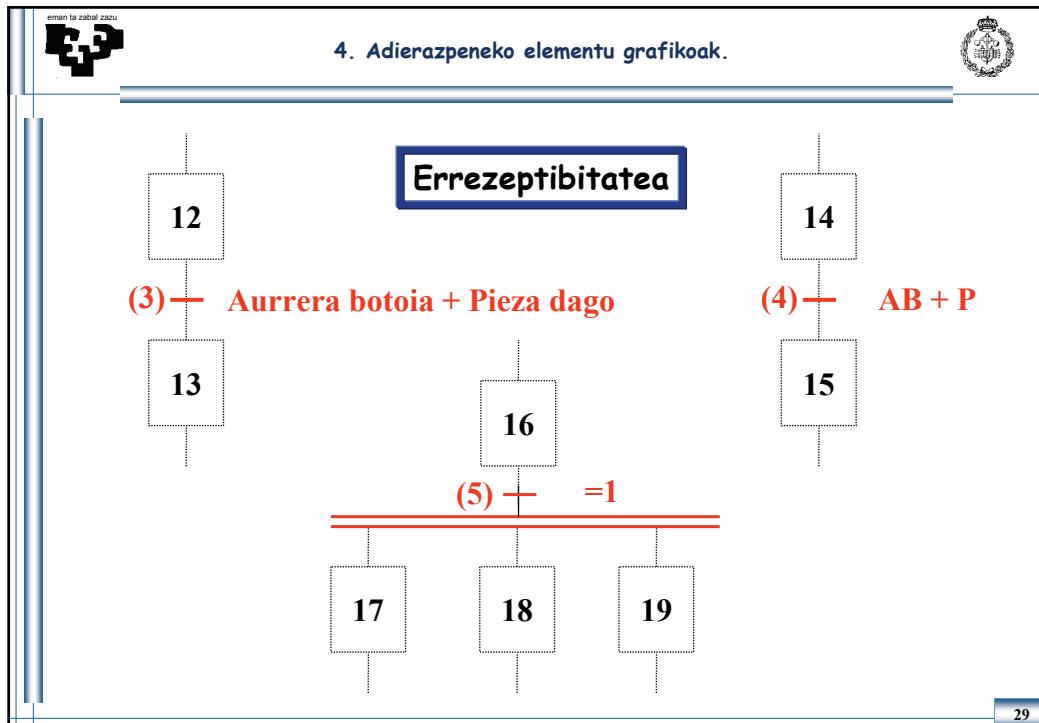

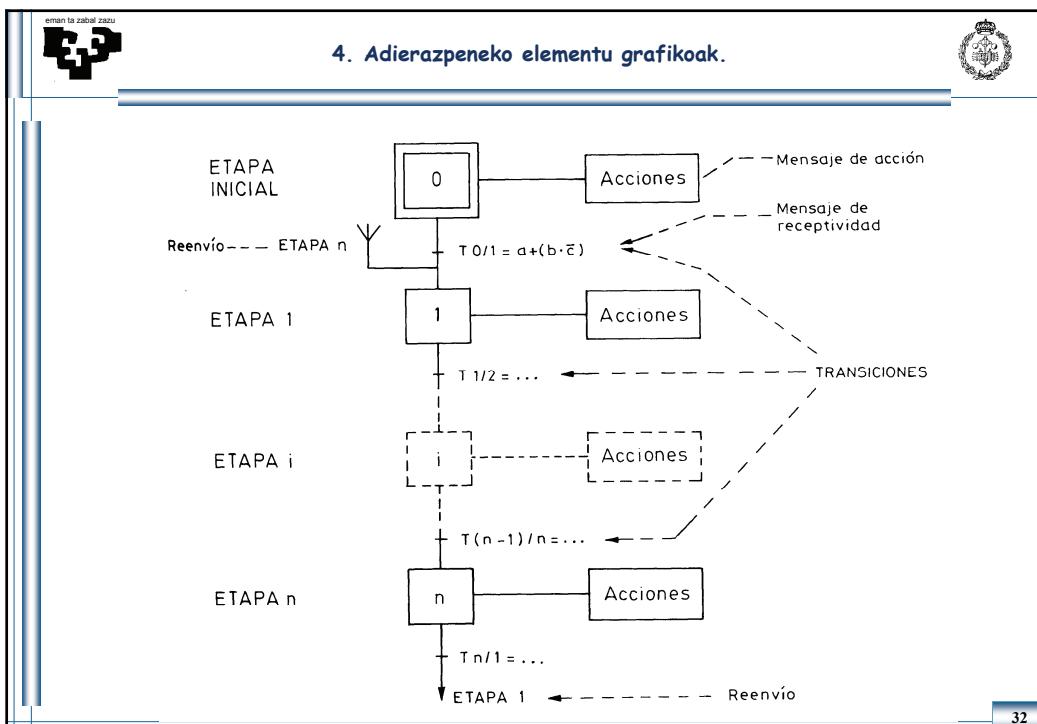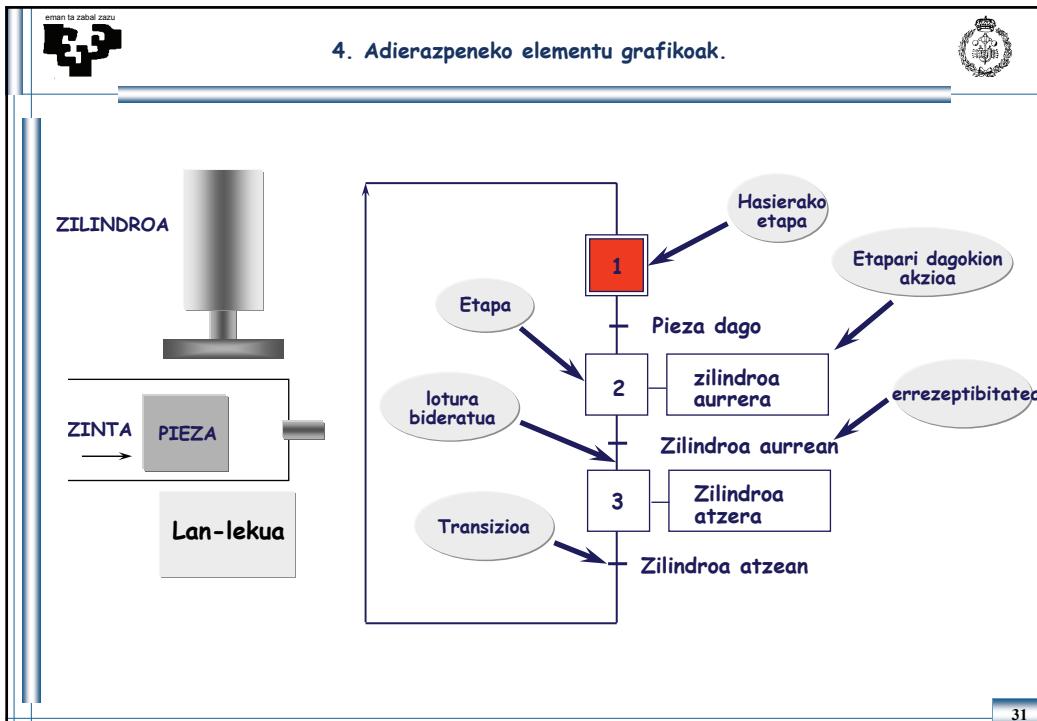

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ **Joskera**

- Bieti etapa baten ostean transizio bat egon behar da eta ondoren beste etapa bat.
 - Bi etapa ezin dira egon zuzenean lotuta, transizio baten bidez bereizturik egon behar dira.
 - Bi transizio ezin dira egon zuzenean lotuta, etapa baten bidez bereizturik egon behar dira.
- Transizioa, funtzioko logiko konbinazional baten bidez adierazita egon daiteke, beraz, bere emaitza bit bat izango da (1=baldintza egia, 0=baldintza faltsua).

33

5. GRAFCET arauak.

34

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ Bilakaera:

- Etapa bakoitziari **egoera-aldagai** bat X_i (bit motakoa) dagokio.
- Etapa baten bi egoera egon daitezke: **aktibatua (1) edo ez aktibatua (0)**.
- **Abiada hotzean**: Prozesu automatiko baten inizializazioa, lehenago gertatu dena kontutan izan gabe.
- **Abiada beroan**: automatismoaren inizializazioa, lehenago gertatu dena kontutan hartuz.

35

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ Bilakaera:

36

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ **Bilakaera:**

- Etapa normal bat (hasierakoa ez dena) aktibatuko da, aurreko etapa aktibatuta dagoenean eta bien arteko **transizio-baldintzak** betetzen direnean.
- Edozein etapa desaktibatzen da ondorengo etapa aktibatzen denean.

37

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ **Bilakera:**

- Transizio bat ondoko egoeretan egon daiteke:

38

5. GRAFCET-eko arauak.

⇒ **Bilakaera:**

- Transizio bat **gainditu** daiteke, lehenago **balioztatua** badago.
- **Gaindigarria** den transizio bat, jarraian **gainditua** izango da.
- Aldi berean **gainedigarriak diren transizio batzuk** baldin badaude, aldi berean **gaindituak** izango dira.
- Transizio bat gainditzen denean (pasatzen denean), automatikoki aurreko etapa guztiak desaktibatzen dira.
- Etapa bat **aldi berean aktitatu eta desaktibatua** izan behar bada, etapa hori **aktibaturik geratuko** da.
- GRAFCET-ean adierazitako bilakaera-grafikoa beti itxia izan behar da, hau da, ezin dira bide irekirkirik agertu.



39

6. Adibidea.

ACCIONES
A + Empuje alimentador A - Retroceso alimentador B + Cierre pinza B - Apertura pinza C + Giro brazo a derecha C - Giro brazo a izquierda

RECEPTIVIDADES
S1 - Final retroceso alimentador S2 - Final avance alimentador S3 - Brazo en posición izquierda S4 - Brazo en posición derecha S5 - Pinza abierta S6 - Pinza cerrada

40

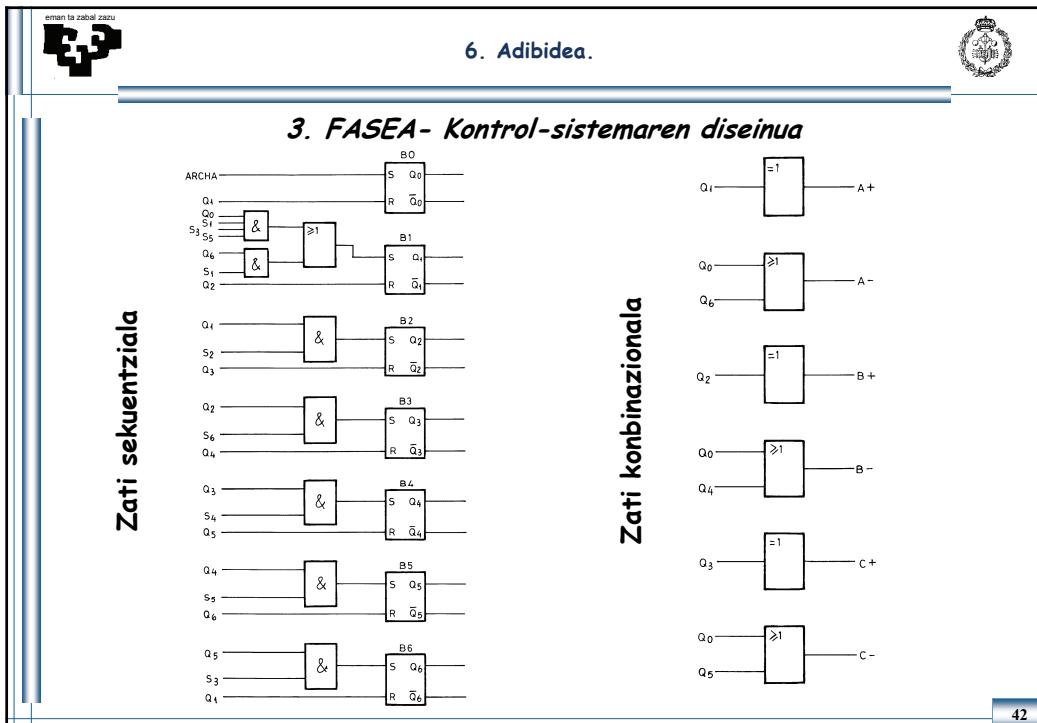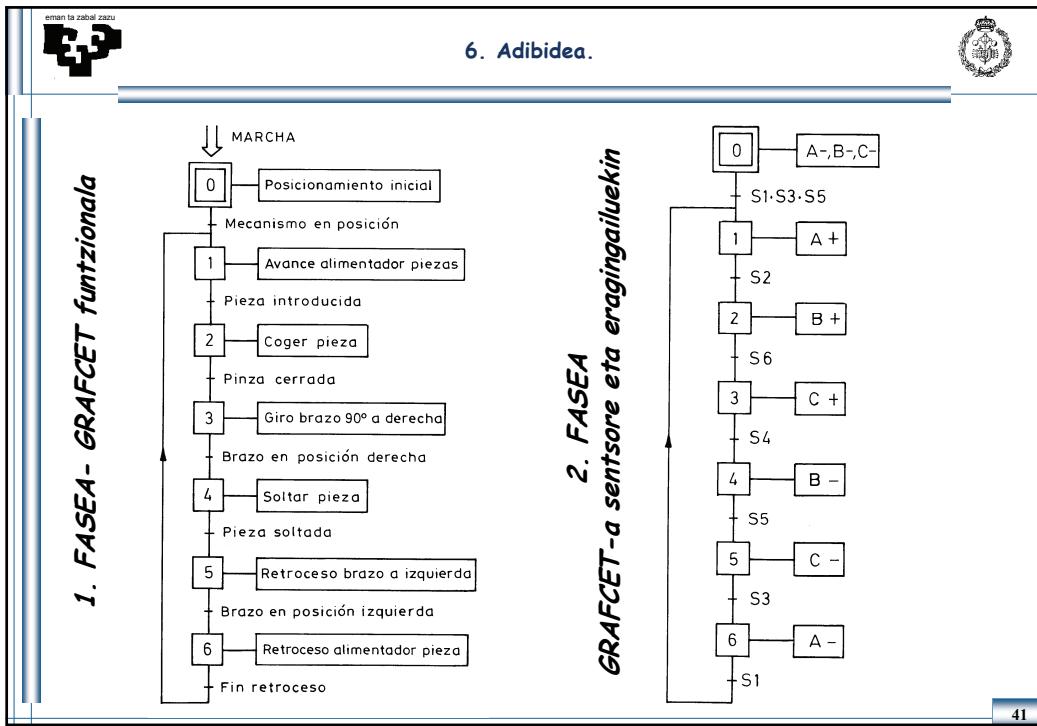

7. GRAFCET-aren hiru mailak

GRAFCET-a erabili daiteke automatismo baten betebeharrok deskribatzeko. Ondorengo hiru mailen bidez automatismo bat diseinatu eta deskribatu daiteke:

GRAFCET 1. maila: Deskribapen funtzionala
Lehenengo maila honetan automatismoaren funtzionamendua ulertzeko deskribapen orokor bat egiten da.

GRAFCET honek ezin ditu inolako **erreferentzia teknologikorik** izan behar; Hau da, ez dugu zehazten nola mugitzen den pieza (zilindro neumatikoa, motorea, garraio-zinta, etabar.), ezta zelan detektatzen dugun bere posizioa (karrera amaiera, detektore kapazitiboa, etabar.).

<http://crabi.upc.es/curs/grafcet/> 43

7. GRAFCET-aren hiru mailak

GRAFCET 2. maila: Deskribapen Teknologikoa
Maila honetan automatismoaren deskribapen teknologikoa egiten da. GRAFCET-ak elementuen eginbeharrok deskribatzen ditu. Maila honetan makinaren egitura osatzen da eta kontrolatzen duen automatismoa falta da bakarrik.

<http://crabi.upc.es/curs/grafcet/> 44

7. GRAFCET-aren hiru mailak

GRAFCET 3. maila: Deskribapen operatiboa
Maila honetan automatismoa implementatzen da. GRAFCET-ak akzioen sekuentzia definitzen du. PLC baten kasuan, automatismoaren bilakaera definituko du eta irteeren aktibazioa sarreren balioen arabera.

```

graph TD
    0 -- I0 --> 1
    1 -- I1 --> 2
    2 -- I2 --> 0
    1 -- %I1.7 --> 2
    2 -- %I1.0 --> 3
    3 -- %I1.1 --> 1
    
```

http://crabi.upc.es/curs/grafcet/ 45



8. Makroetapak

Prozesu konplexuen ebatzena, prozesuaren ardatzak (**makroetapak**), funtzio-grafiko errez baten sekuentzialki adieraziz lortzen da.

Nº	M 20	TEXTO
----	------	-------

(Preferido)

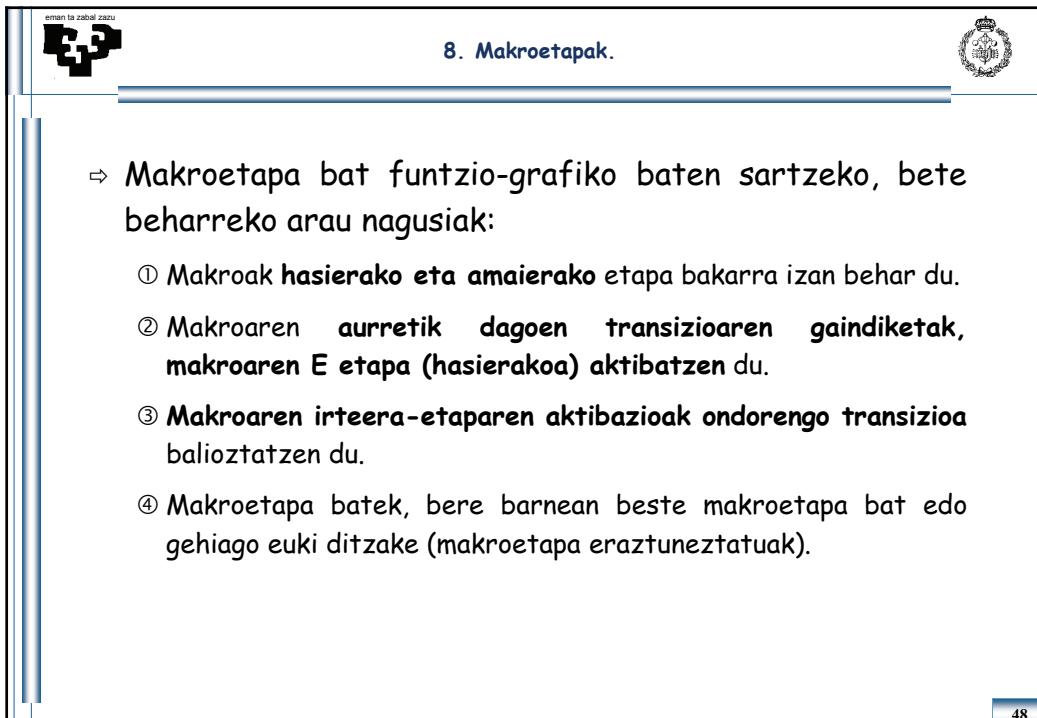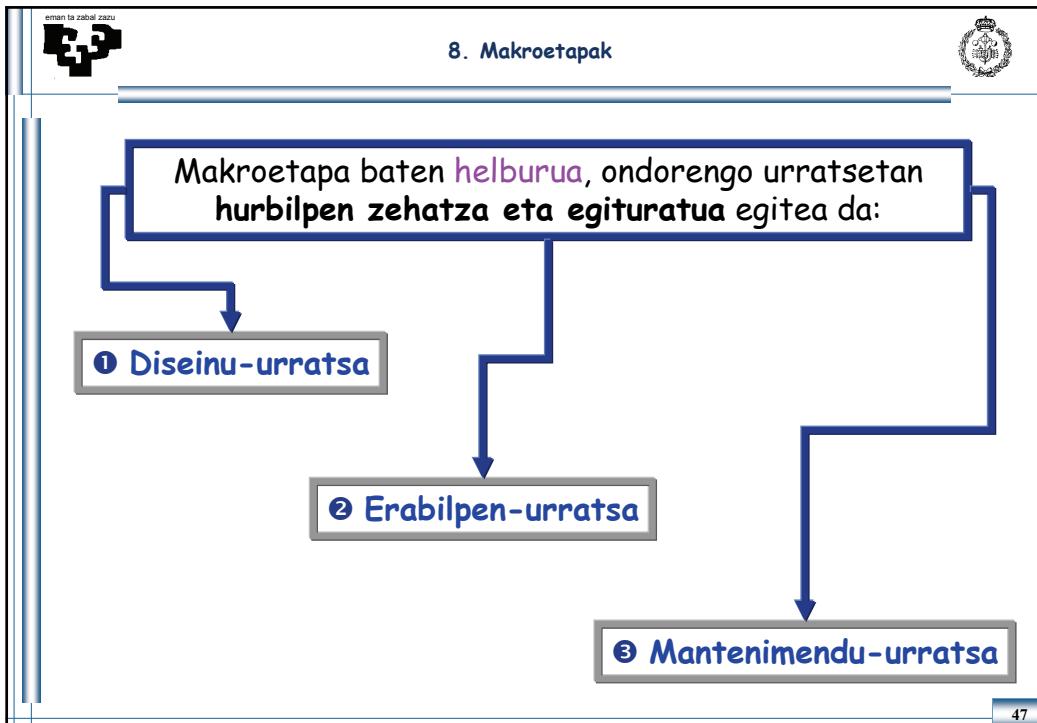Makroetapa: Lotuta dauden etapa-multzoa da. Geroago zehazten da makroetapen izaera.




8. Makroetapak.

Ez dute zentzu bera makroetapa eta azpirutina batek, sarbide arazoengatik

Baina

Arauak ondo betetzen badira programazioaren erraztasunean eta programaren luzeraren murrizketan laguntzen du.

49

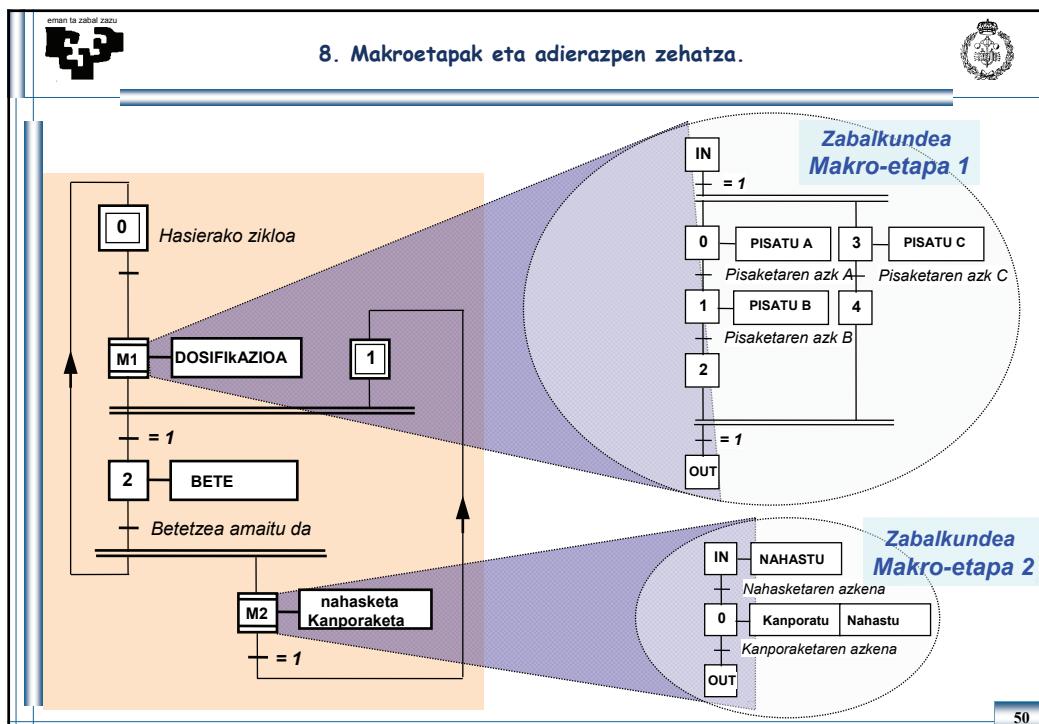

eman ta zabal zazu

9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.

⇒ Hiru dira oinarrizko egiturak:

- Sekuentzia lineala.
- <<OR>> konbergentzia eta dibergentzia.
- <<AND>> konbergentzia eta dibergentzia (aldibereko sekuentziak)
- Prozesuak funtziografioko orokorrak erabiliz sortzen ditugu, zehaztasun gitxi eta sekuentzia linealak erabiliz. Zehaztasunean sakontzen dugunean, konbergentziak eta dibergentziak agertuko zaizkigu.

51

eman ta zabal zazu

9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.

9.1. Sekuentzia lineala.



Sekuentzia lineala egitura simpleena da, eta bilakaera-lerroengatik jarraian loturik dauden etapen sekuentzia da

```

graph TD
    0[A-, B-, C-] -- S1 --> 1[A+]
    1 -- S2 --> 2[B+]
    2 -- S6 --> 3[C+]
    3 -- S4 --> 4[B-]
    4 -- S5 --> 5[C-]
    5 -- S3 --> 6[A-]
    6 -- S1 --> 0
  
```

- ① Une baten, **etapa bat bakarrik egon behar da aktibatuta.**
- ② Etapa bat aktibatzen da, **aurrekoa aktibatuta dagoenean eta bien arteko transizio baldintza betetzen denean.**
- ③ Etapa baten aktibazioak, **automatikoki aurreko etaparen desaktibazioa** dakin.
- ④ Sekuentzia lineal bat beste **egitura baten barnean egon daiteke.**

52

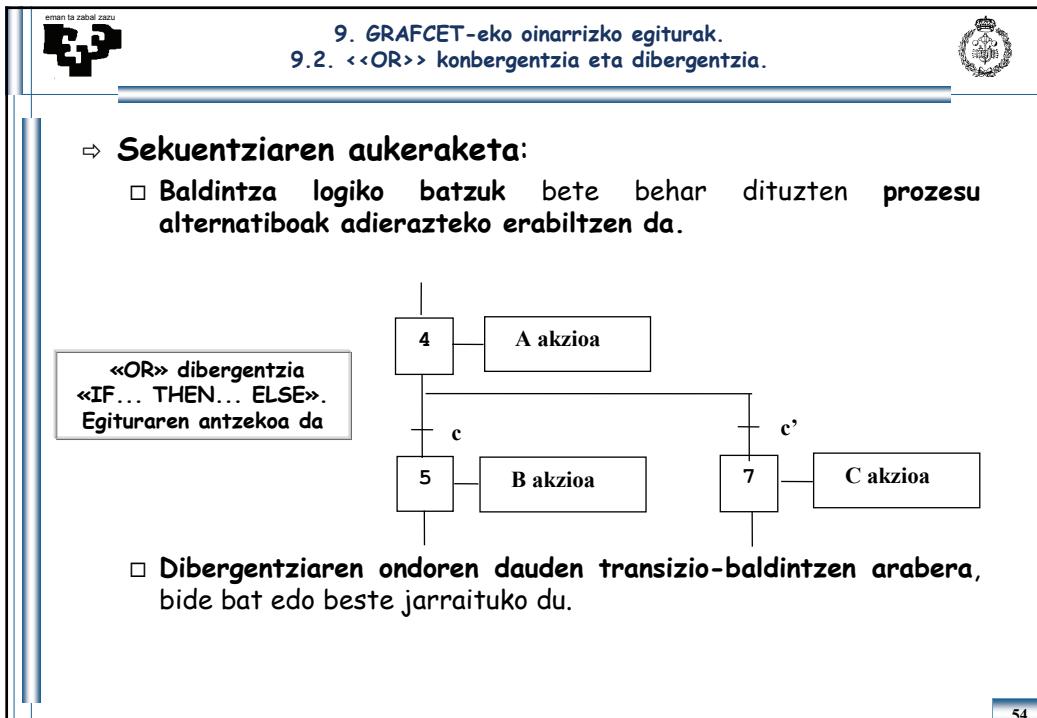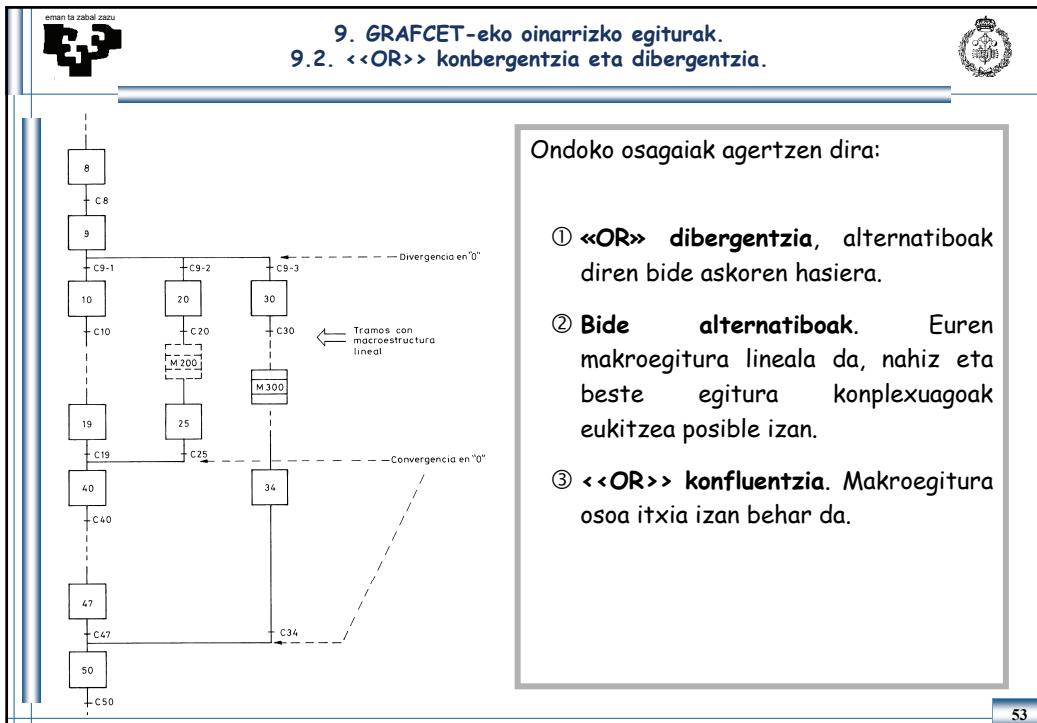

eman ta zabal zazu

9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.
9.2. <<OR>> konbergentzia eta dibergentzia.

eman ta zabal zazu

⇒ **Sekuentziaren aukeraketa.**

Etapa-jauzia

Sekuentziaren errepikapena

Etapa-jauziak etapa bat edo gehiago salto egitea ahalbidetzen du;
Ostera, **sekuentziaren errepikapenak**, sekuentzia berdina
errepikatzea ahalbidetzen du, dagokion baldintza betetzen bada.

55

eman ta zabal zazu


9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.
9.2. <<OR>> konbergentzia eta dibergentzia.

eman ta zabal zazu

<<OR>> banaketa-puntuak betetzen dituen oinarrizko propietateak:

- ① Dibergentzia puntutik aurrera, prosezua bide alternatibo desberdinatik jarraitu ahal izango du, bakoitzaz bere transizio-baldintza duelarik.
- ② **Transizio-baldintzak** haien artean baztertzaileak izan behar dira, beraz prozesua **bide bakarretik** jarraitu ahal izango du.
- ③ Grafikoki, **egitura itxia** izan behar da, hau da, hasitako bide guztiak amaitu behar dira OR-eko konbergentzia puntu baten edo gehiagotan.

56

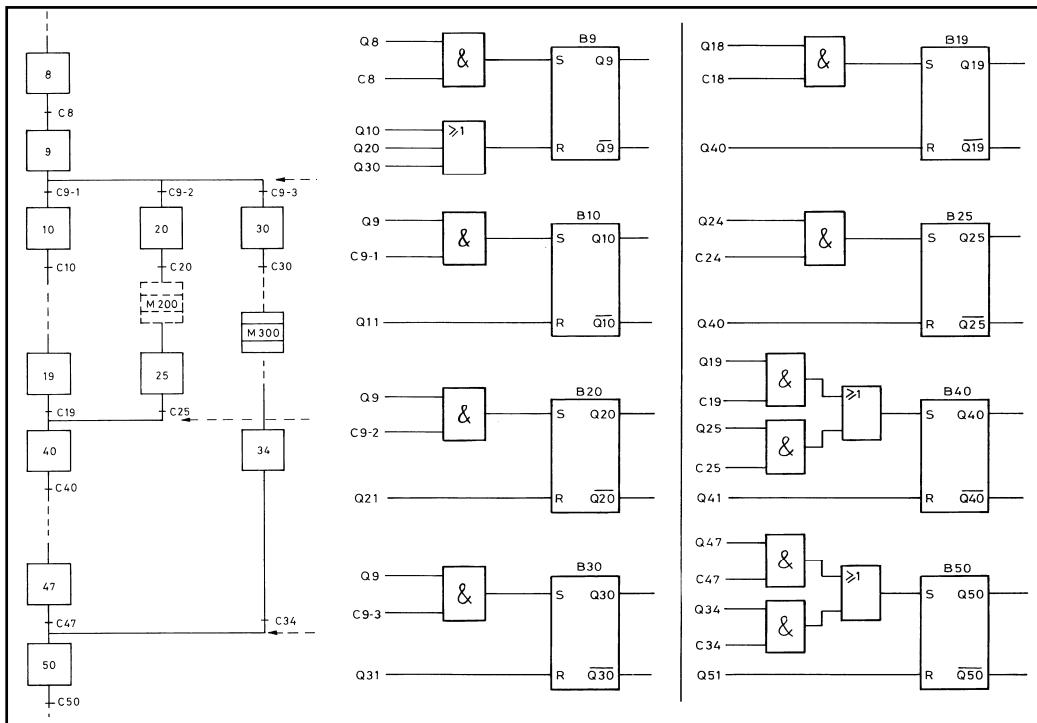

eman ta zabal zazu



9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.
9.3. <<AND>> konbergentzia eta dibergentzia.



Ondoko elementuak agertzen dira:

- ① **<<AND>> dibergentzia.** Puntu horretan bide bat baino gehiago hasten dira, transizio-baldintza bakarra betetzen denean (C9).
- ② **Aldibereko bide batzuk.** Bide hauen egitura lineala da baina konplexuagoak ere izan daitezke.
- ③ **<<AND>> bateratze-puntua.** Bertan bideak batzen dira, horrela egitura osoa itxia da.

Divergencia en "Y"
Tramos con macroestructura lineal
Convergencia en "Y"

58

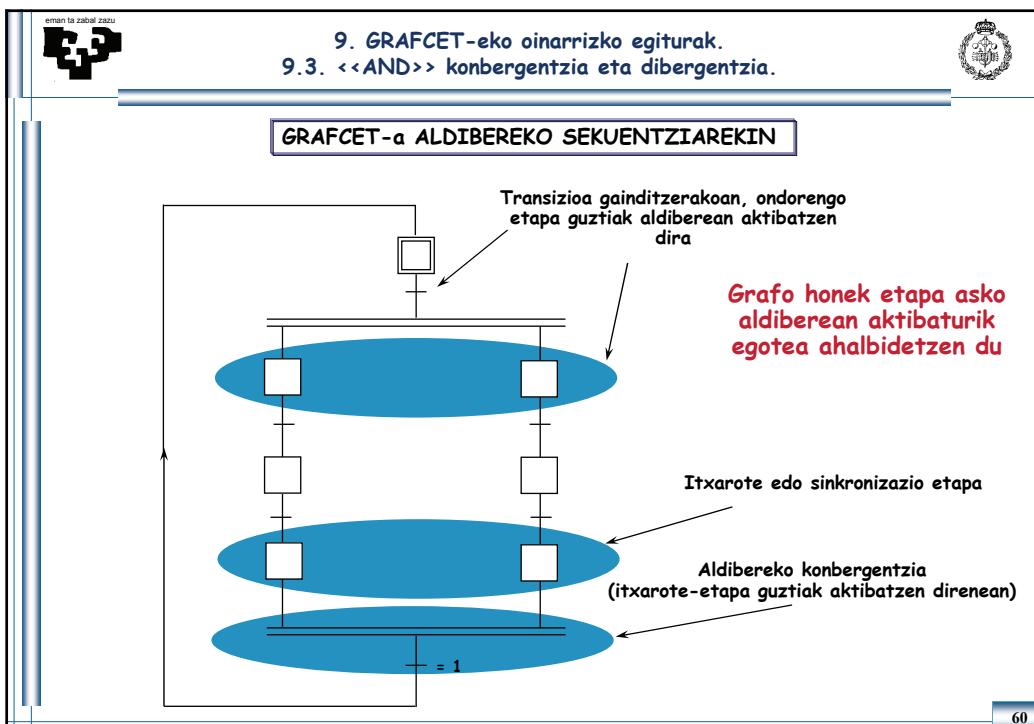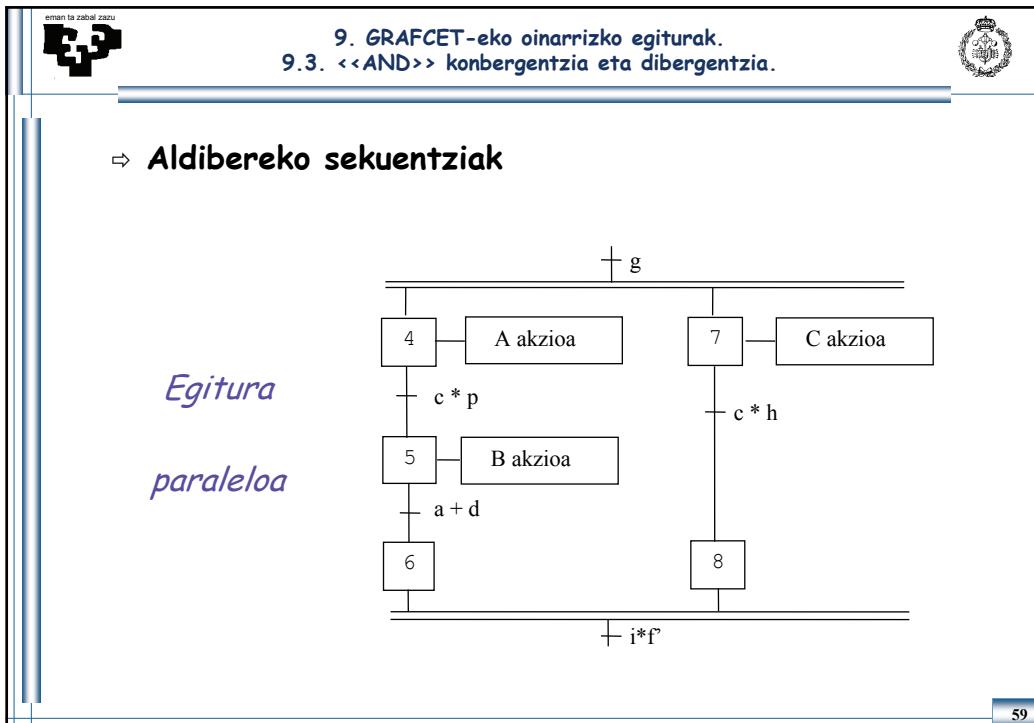

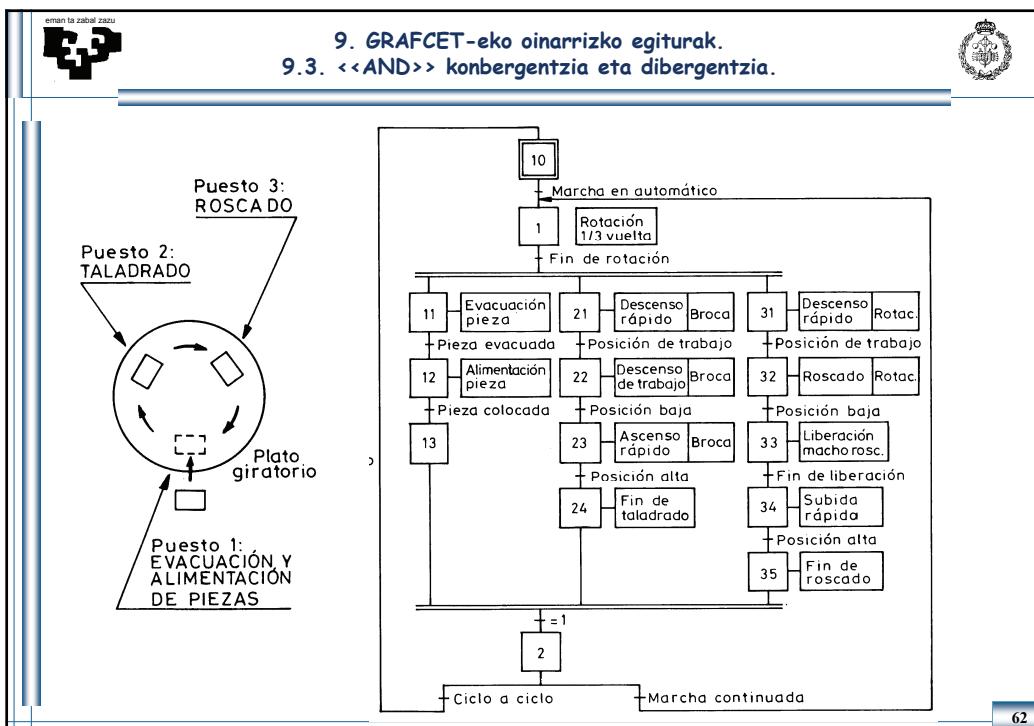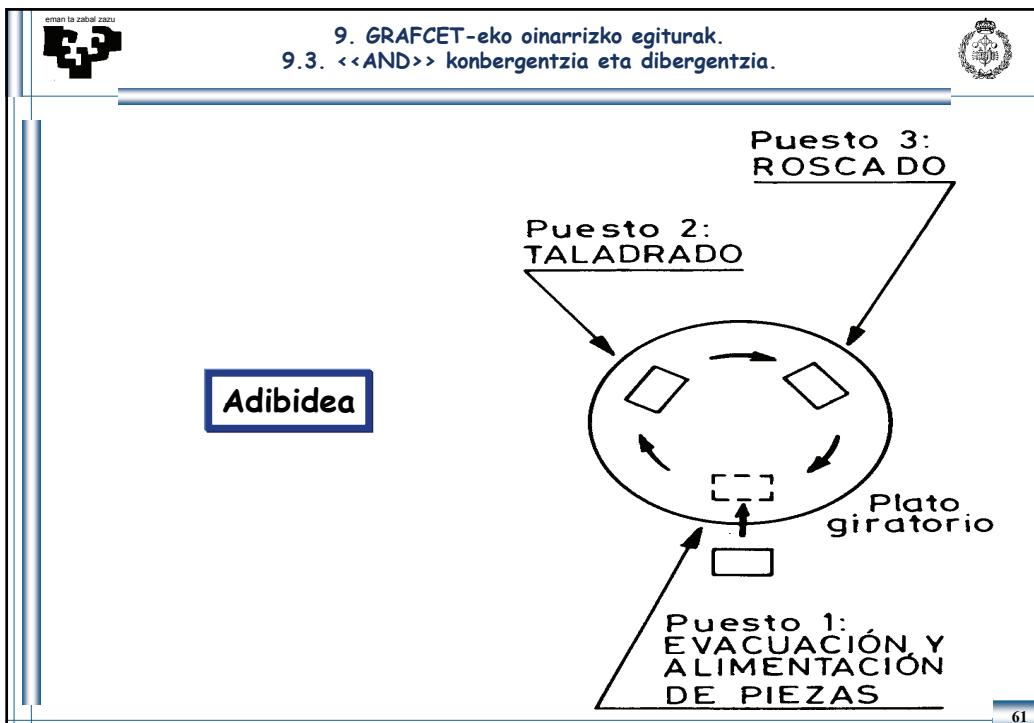


eman ta zabal zazu



9. GRAFCET-eko oinarrizko egiturak.
9.3. «AND» konbergentzia eta dibergentzia.

«AND» banaketa-puntuak betetzen dituen oinarrizko propietateak:

- ① Dibergentziatik aurrera, prozesua aldiberean bide desberdinatik doa, eginbeharrok aldiberean exekutatuz.
- ② Transizio-baldintza bide guztientzat bakarra da.
- ③ Dibergentziatik sortutako bide guztiak, AND konbergentzia baten edo gehiagotan bukatu behar dira. Egitura itxia izan behar da eta ezin dira bide irekirkir gelditu.
- ④ «AND» konbergentziak transizio-baldintza dakar berarekin: berari heltzen zaizkion eginbehar guztiak amaituta egon behar dira prozesua aurrera jarraitu dezan.

63

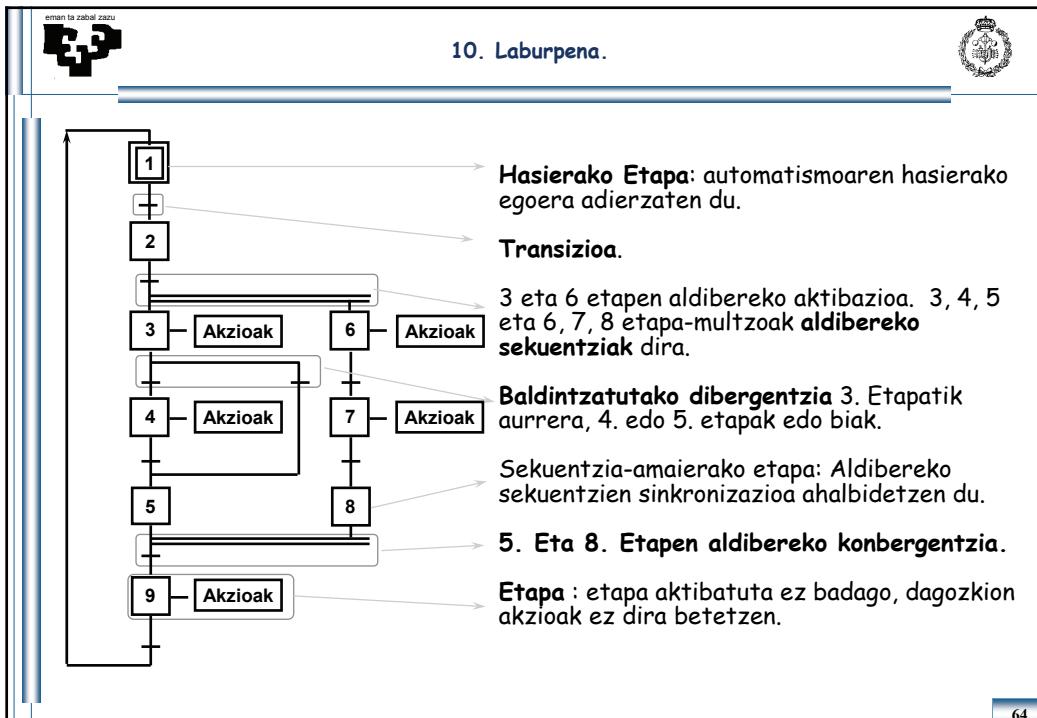

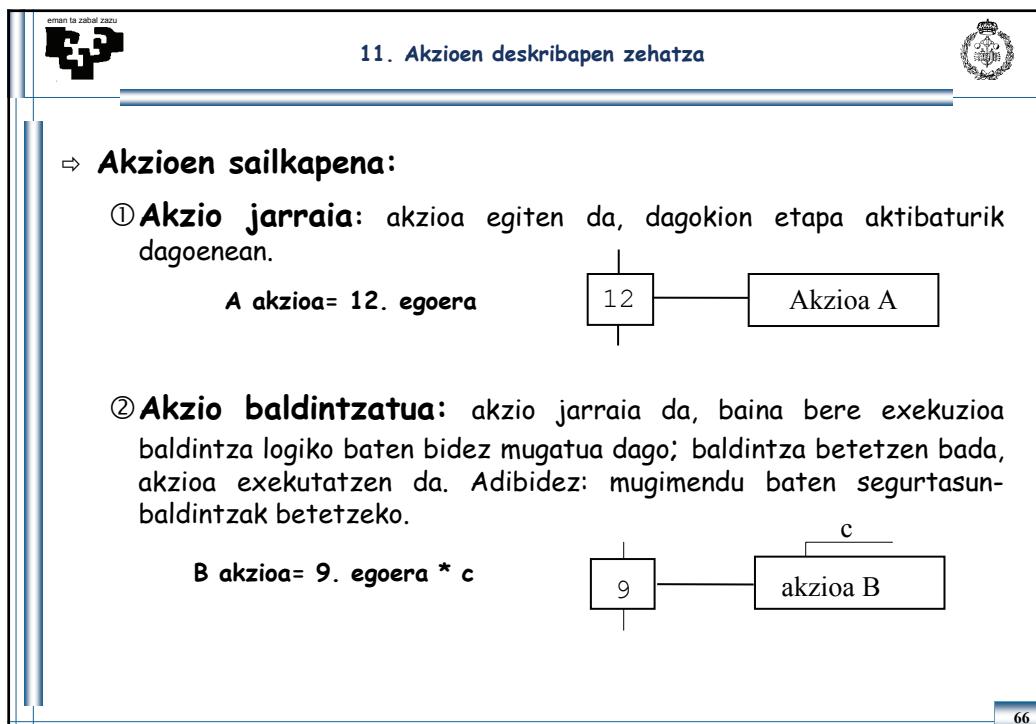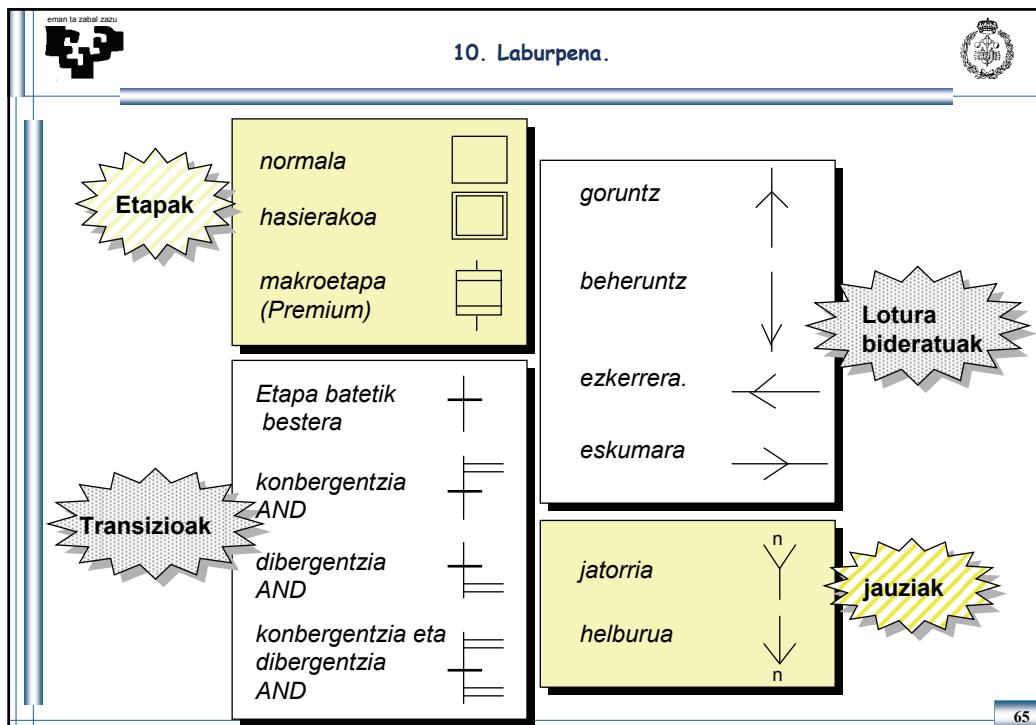

Akzioen sailkapena:

③ **Akzio temporizatua:** Akzio baldintzatuen kasu partikularra da. Denbora baldintza logiko bezala agertzen da. Honela adierazten da:

$t / i / q$

↑ ↑ ↑
temporizazio adierazlea Etapa zenbakia -> temporizazioaren hasiera adierazten du temporizazioaren iraupena

Notazio hau "1" balio logikoa hartzen du, "i" etaparen azken aktibazioatik "q" seg. pasatu ondoren.

B akzioa, 8. etaparen aktibaziotik 5 sg pasatu ondoren, egingo da.

```

graph LR
    8[8] -- "T1 = 5 seg." --> T1["T1"]
    T1 --> 9[9]
    9 -- "B akzioa" --> B
  
```

67

Akzio mantenduak:

- GRAFCET-aren egoera bat baino gehiago iraun behar duen akzioa. Akzio mantenduak adierazteko bi era daude:

① **Akzio ez memorizatuak:** Akzioaren errepikapenean oinarritzen direnak, horrela zihurtatzen da akzioa beteko dela. Akzioa etapa guztietan mantendu behar da. Akzioa amaitzen da azkenengo etapa desaktibatzen denean.

```

graph LR
    1[1] -- "B' H" --> B1["B' H"]
    2[2] -- "H" --> B2["H"]
    B1 -- "CV" --> CV[CV]
    B2 -- "CV" --> CV
  
```

68

11. Akzioen deskribapen zehatza

⇒ **Akzio mantenduak:**

② **Akzio memorizatuak (IEC 1131-3 araua):** Memorizazioa atal operatiboak egin dezake edo kanpoko memoria batek.

a: Akzio mota:

- *S: Stored - memorizatua*
- *N: No Stored - EZ memorizatua*
- *D: Delayed- atzeratua*
- *F: Enable - baimendua*
- *C: Conditional - baldintzatua*
- *P: Pulse - pultso*
- *L: Time limited - denboran mugatua*

b: akzioaren deskribapena

c: akzioaren adierazpena

69

12. Errezeptibitateen deskribapen zehatza

⇒ **Oharrak:**

⇒ **Denbora kontutan hartzen denean:** temporizazio bat martxan jartzea akzio bat bezala hartu daiteke eta aldiberean errezeptibilitate bat bezala.

T₁/8/10 s → errezeptibitate
hau, 8. etapako T₁
temporizazioa bukatzean
beteko da

⇒ **Egoera-aldaaketa edo informazioen flankoak kontutan hartzen direnean:** Errezeptibilitatea egoera-aldaaketa eta/edo flankoekin zer ikusia izan dezake. Errezeptibilitatea flanko batez eratuta dagoenenan, flanko aldaaketa gertatzen denean baldintza logikoa presente egon behar da, "0" edo "1" balioa hartzeko. Flanko aldaaketa hauek gezi batzuen bidez egiten dira:
↑: goranzko flankoa ↓: beheranzko flankoa.

70

12. Errezeptibitateen deskribapen zehatza

⇒ Flankoen detekzioa

B akzioa exekutatu behar da A akzioaren ostean, "c" baldintza betetzen denean eta "d" "0" tik "1" era pasatzen denean.

⇒ Kontagailuen erabilpena

71

13. Fluxu-diagramak eta GRAFCET diagramak.

⇒ Fluxu-diagramak:

- Prozesadorearen abiaduran sekuentzialki exekutatzen diren eginbehar-sekuentzi bat.
- Ekintza bakarrekoak
- Bulek baten, barneko programa exekutatzen ari da handik irtetzen den arte.
- Ez ditu akzio konbinazionalak eta sekuentzialak bereizten

⇒ GRAFCET-ak:

- Eginbehar-sekuentzi bat, prozesadore batek kontrolatu dezakeena, baina prozesuaren abiaduran exekutatzen direnak.
- Aldibereko ekintzak
- Programa osoa aztertzen da, transizio-baldintzak betetzen diren azertu gabe.
- Akzio konbinazionalak eta sekuentzialak bereiztu behar dira.

72

